
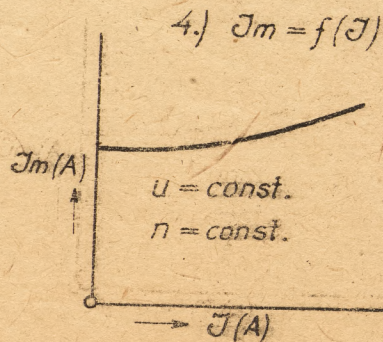
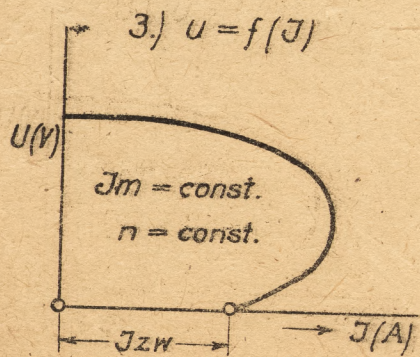
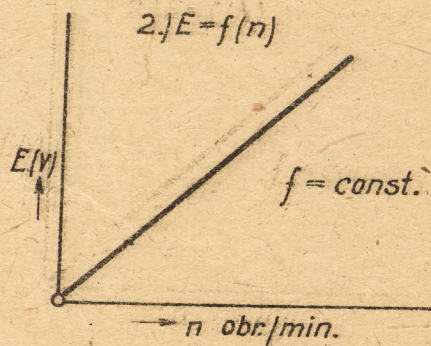
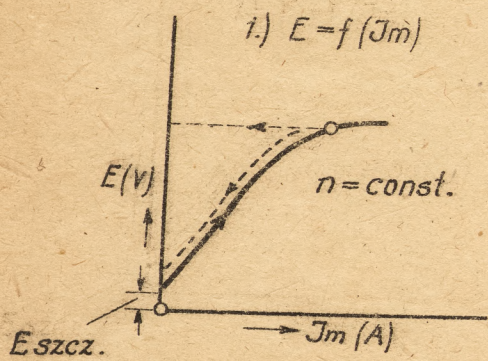


Załącznik 2.


Objaśnienie do kontaktów dźwigni przebiegowej i przebiegowo-sygnal.

Objaśnienie.	Oznaczenie	Przeptyw prądu w po- łoż. zasadn.	Przełożenie dźwigni. zgody lub nakazu od 0°÷45°	
			przeb-sygn. od 0°÷90°	
W położeniu zasadn. zwarty. Od 0°÷45° wzgl. od 0°÷90° (dla P-S) następuje rozwarcie kontaktu. (Np: Kontakt przebiegowy w ob- wodzie bloku sygn-uzup., lub zwolnienia drogi przebiegu)				
W położeniu zasadn. rozwarty, od 0°÷45° wzgl. od 0°÷90° następuje zwarcie kontaktu. (Kontakt dźwigni zgody lub na- kazu oraz dźwigni P-S w ob- wodzie zwolnienia drogi przeb.				
W położeniu zasadn. rozwarty. Od 0°÷45° rozwarty, przy dalszym obrocie dźwigni od 45°÷ 90° następuje zwarcie kon- taktu. (Kontakt w obwodzie zwolnienia przebiegu przez szynę izol. i blok przeciwny)			Dźwignia P-S od 0°÷45°	Dźwignia P-S od 45°÷90°
W położeniu zasadn. zwarty. Od 0°÷45° zwarty, przy dalszym obrocie dźwigni od 45°÷90° następuje rozwarcie kontaktu. (Kontakt w obwodzie zwolnie- nia drogi przeb. przy wjeździe poc. i w obwodzie bloku końcowego)				
W położeniu zasadn. rozwarty. Od 0°÷45° zwarty, od 45°÷90° znowu rozwarty. (Kontakt w obwodzie elektr. zastawki przyciskowej nad blokiem przeciwnym)				
W położeniu zasadn. rozwarty. Od 0°÷45° następuje zwarcie, a od 45°÷90° przełączenie kontaktu. (Kontakt w obwo- dzie prądu sprzętowa- go do semaforu.)				


Rys. 1. Maszyna prądu stałego bocznikowa

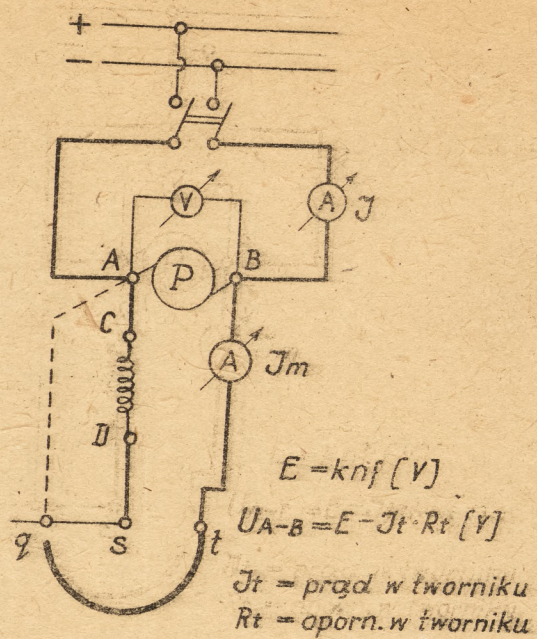


Rys. 2. Silnik szeregowy

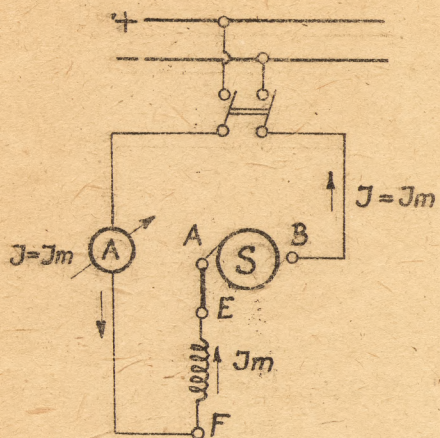


1).

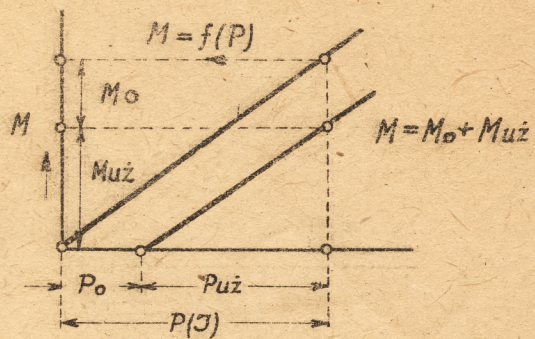


2).

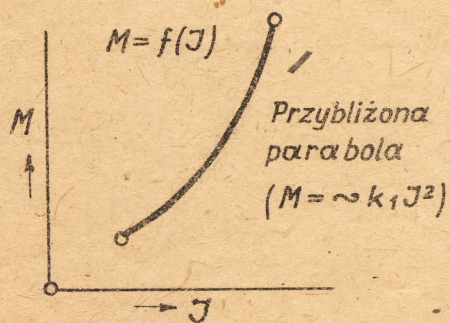


3).

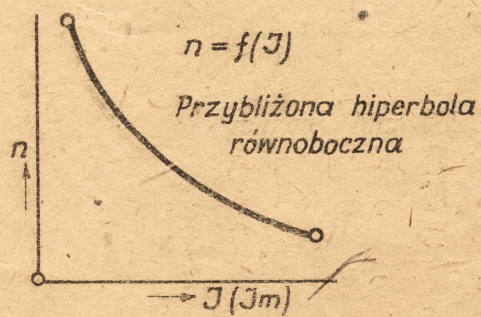

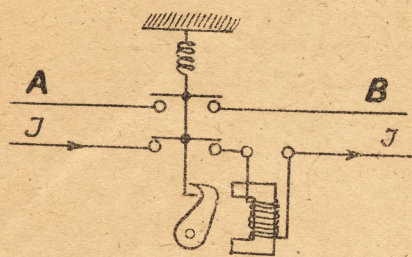
Rys.3. Wyłączniki automatyczne maszyn prądu stałego.




a). Wyłącznik nadmiarowy [J_{mx}]

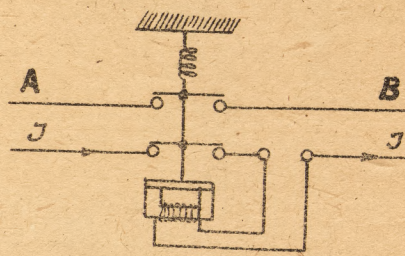

b). Wyłącznik niedmiarowy [J_{min}]

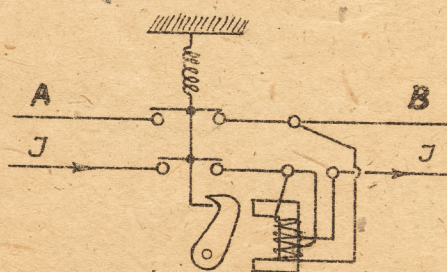


c). Wyłącznik wsteczny

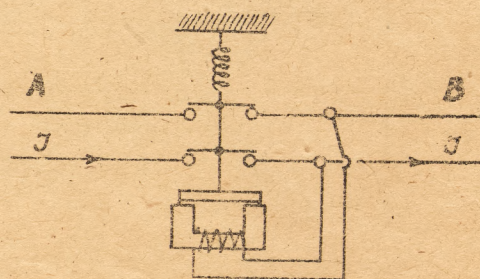


d). Wyłącznik zanikowy


4a. Zasilanie systemem 4-ch baterii.

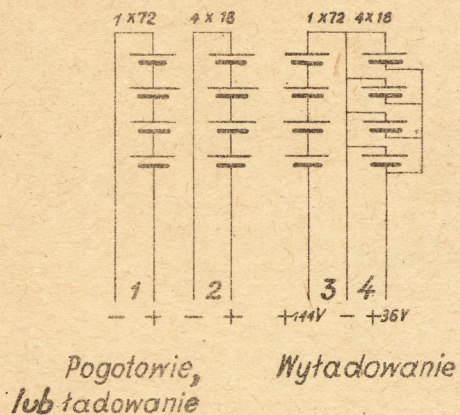


4b. Zasilanie systemem 3-ch baterii.

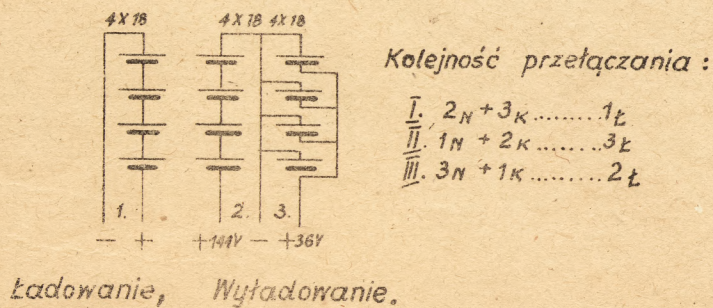


Rys.5. Schemat połączeń zasilania nastawnicy syst. 3-ch baterii.

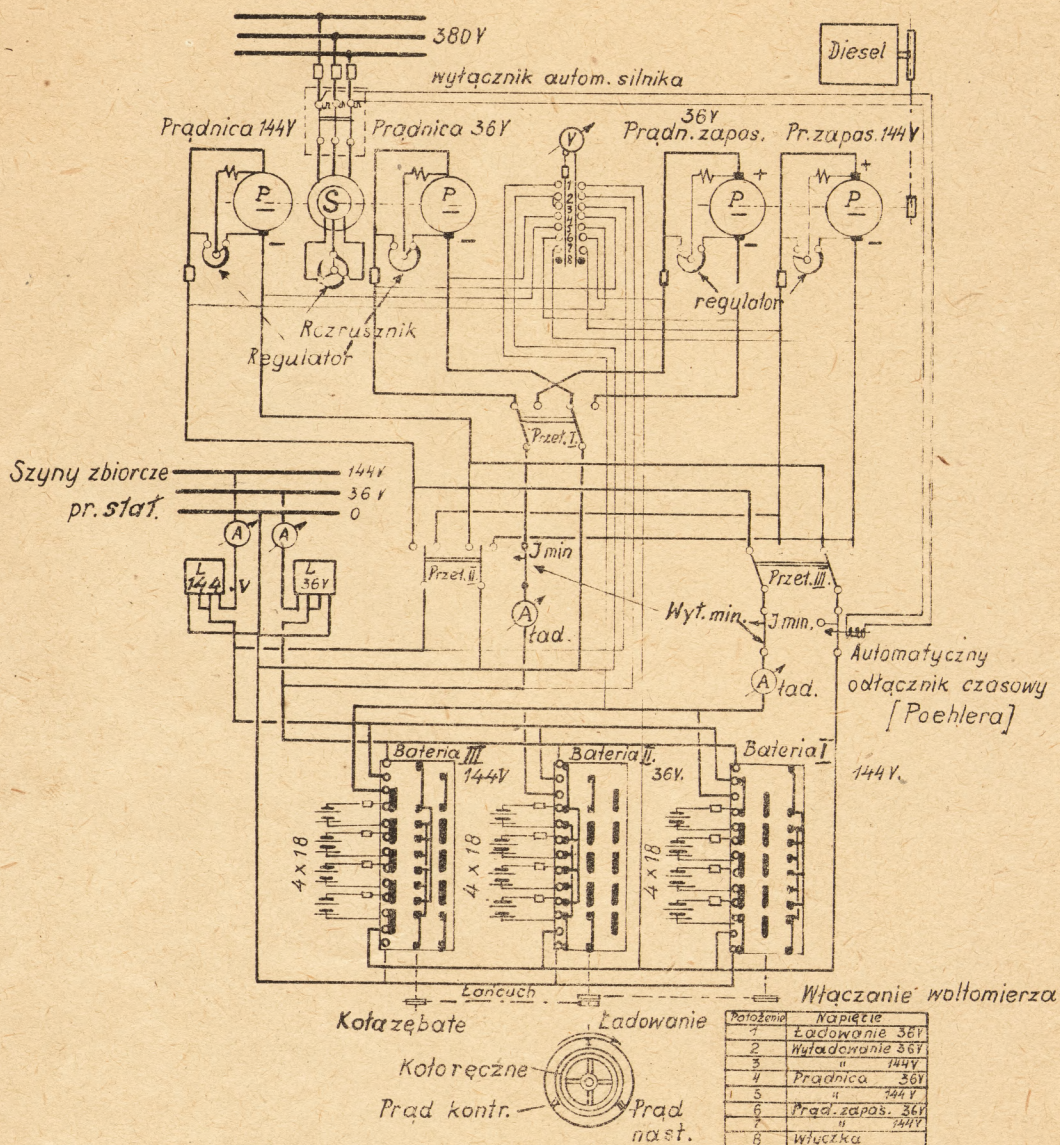


Rys. 6. Zasilanie baterii nastawczych za pomocą prostowników

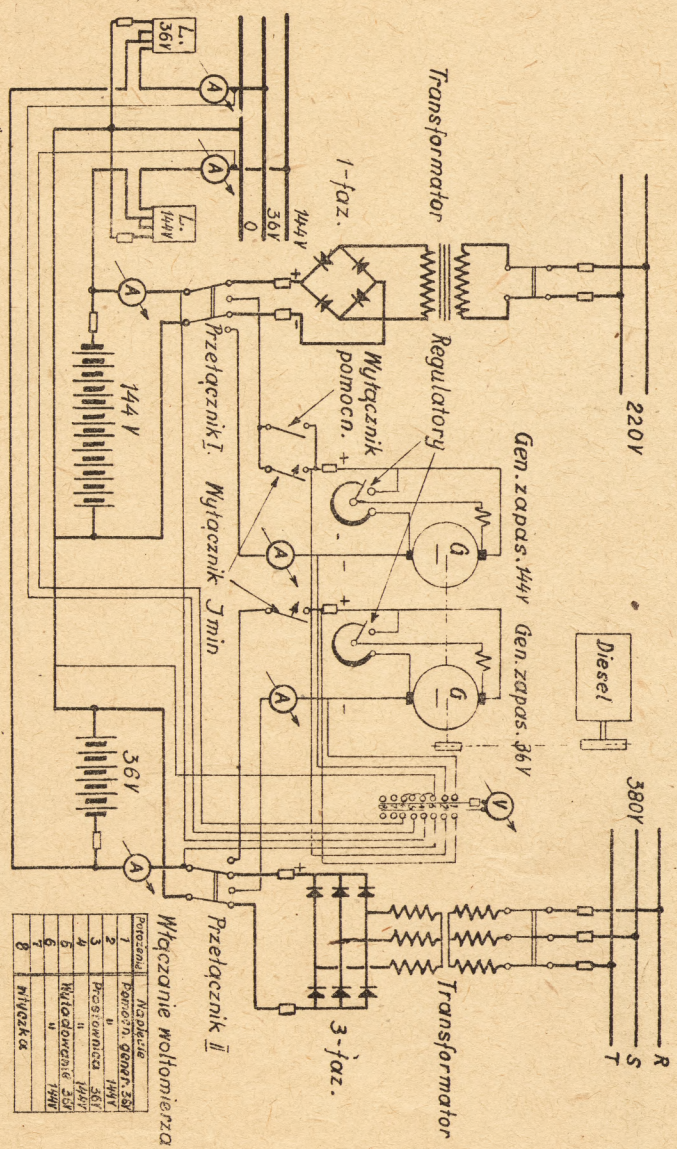


Rys. 7

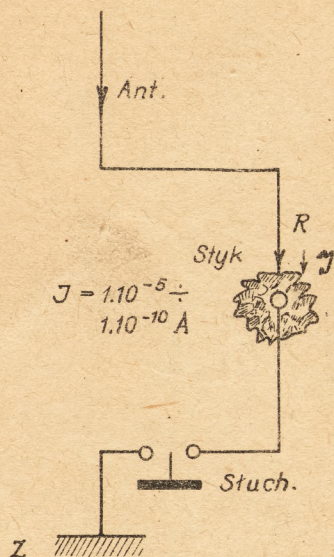


Rys. 8.

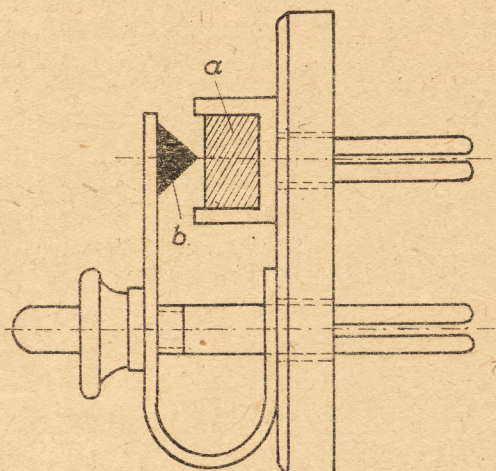


Rys. 9

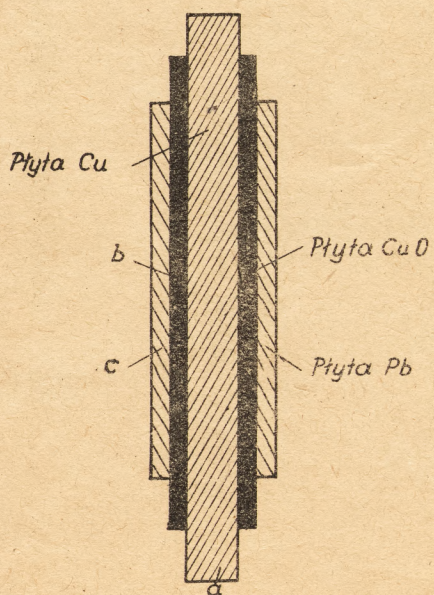


Rys. 10

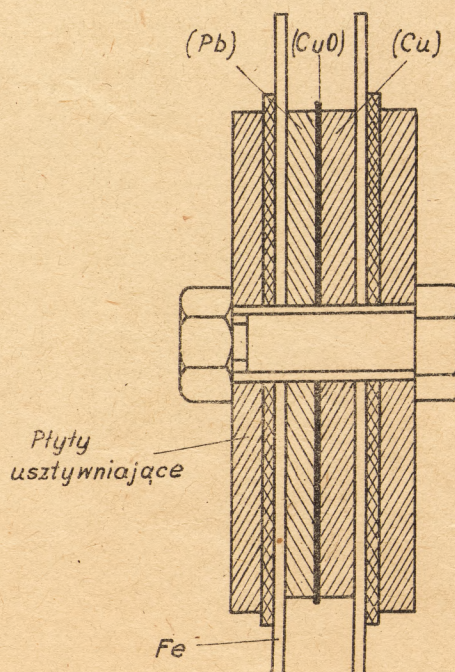


Rys. 11.

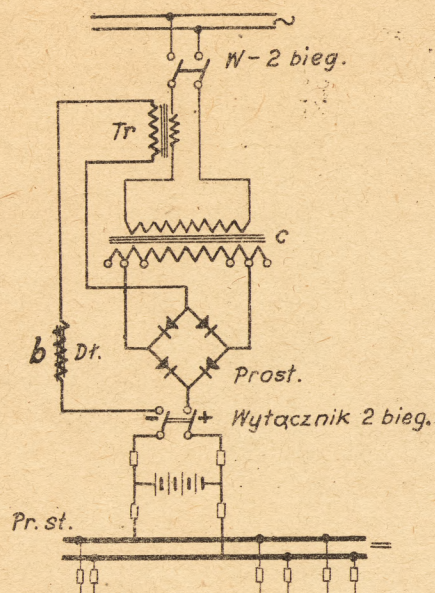

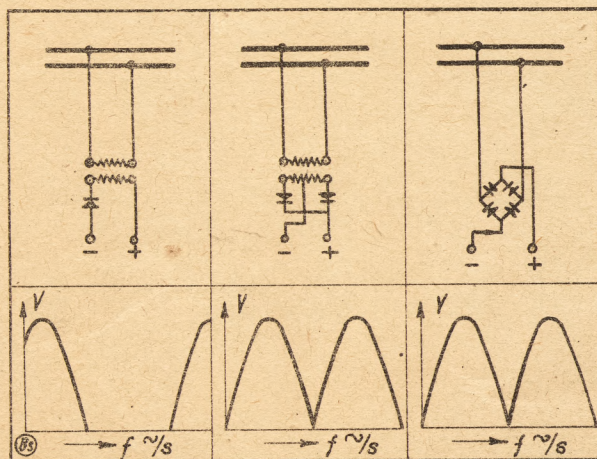
Rys. 12. a) Układy prostowników 1-fazowych




b) Układy prostowników 3-fazowych

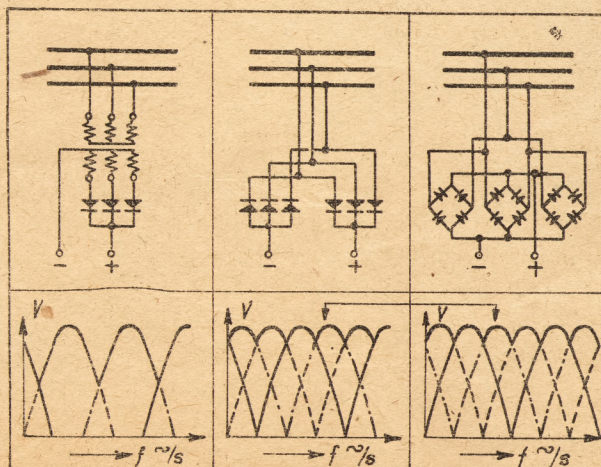


Rys.13.

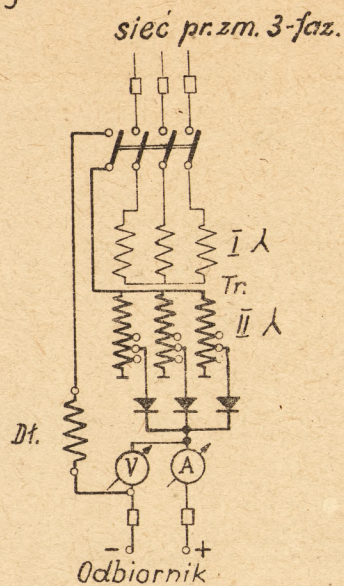


Rys.14.

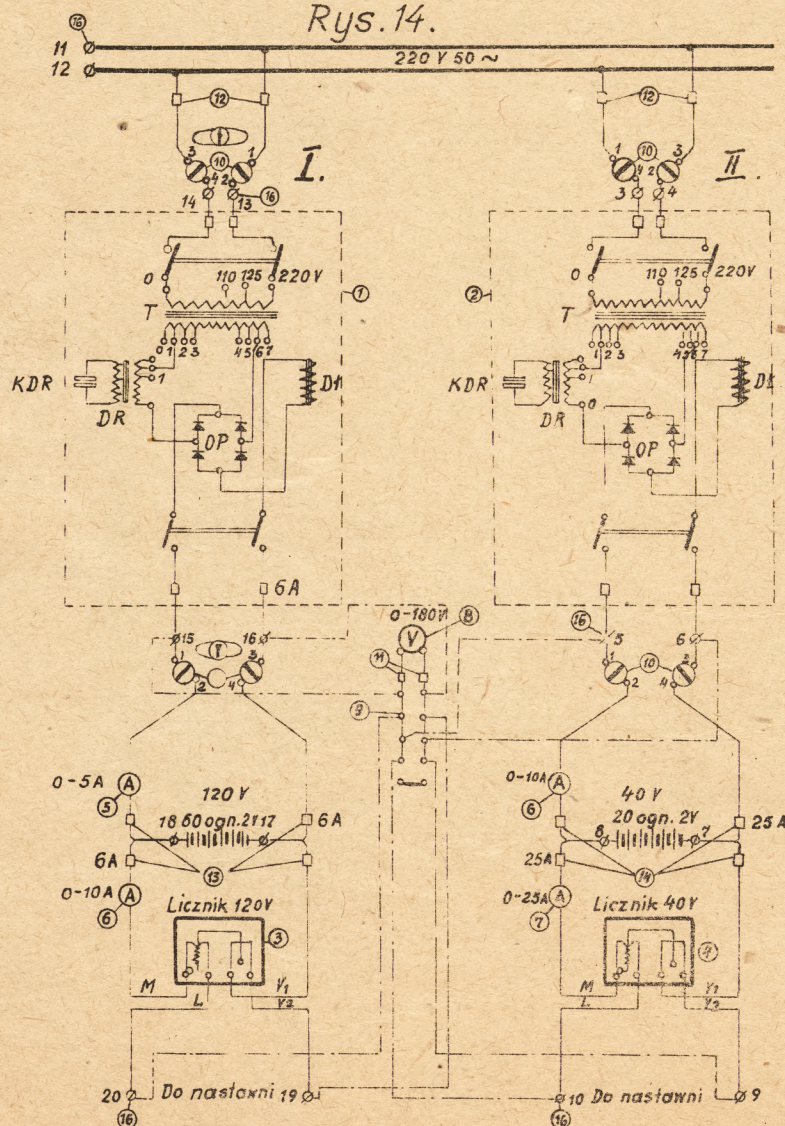


12
Rys.15.

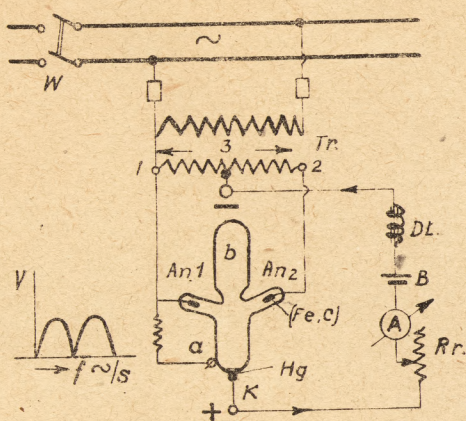


Rys.16.

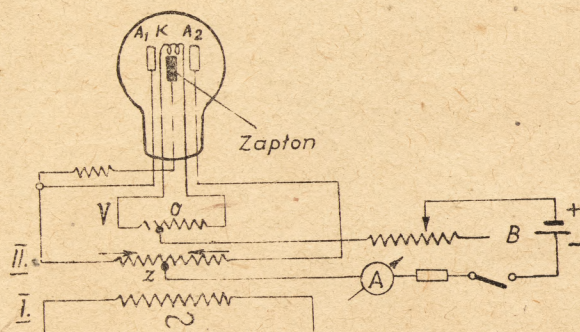


Rys.17. Wykres ładowania i wyładowania ogniwa akumulatorowego

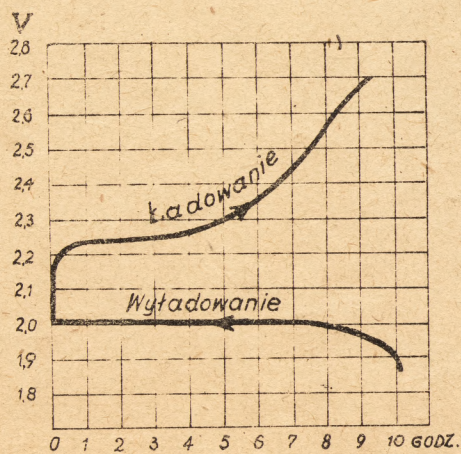


Rys.18. Przetastawnik zwrotnicowy.

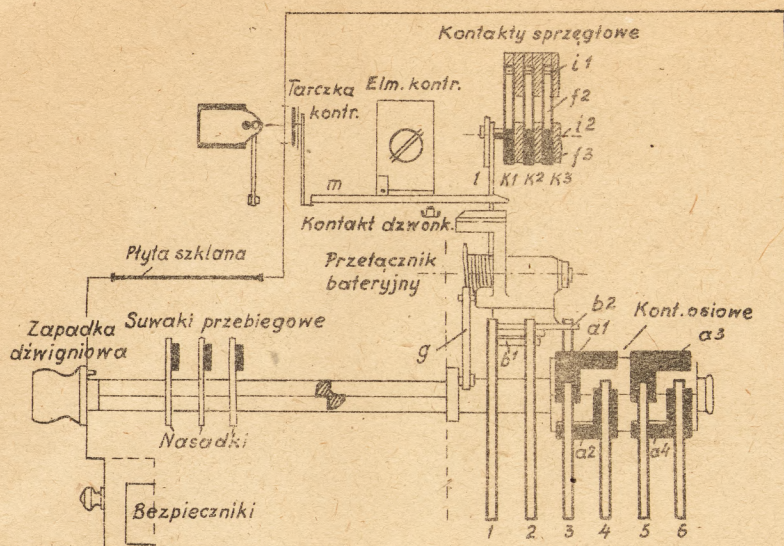

a)

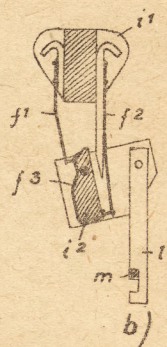


b)

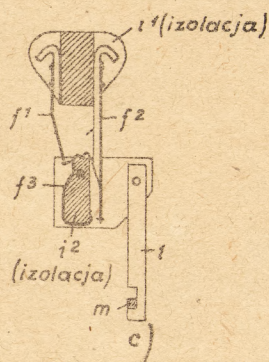


c)

Rys.19.

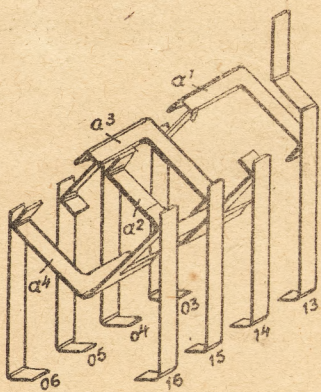


a) Pozycja zasadnicza

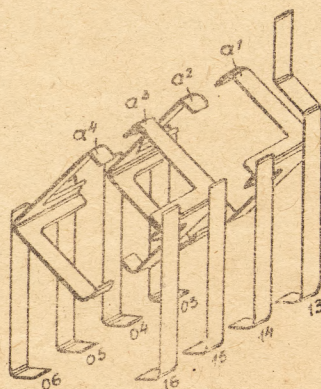

b) Pozycja przelozona


Rys.20 Napęd zwrotnicowy

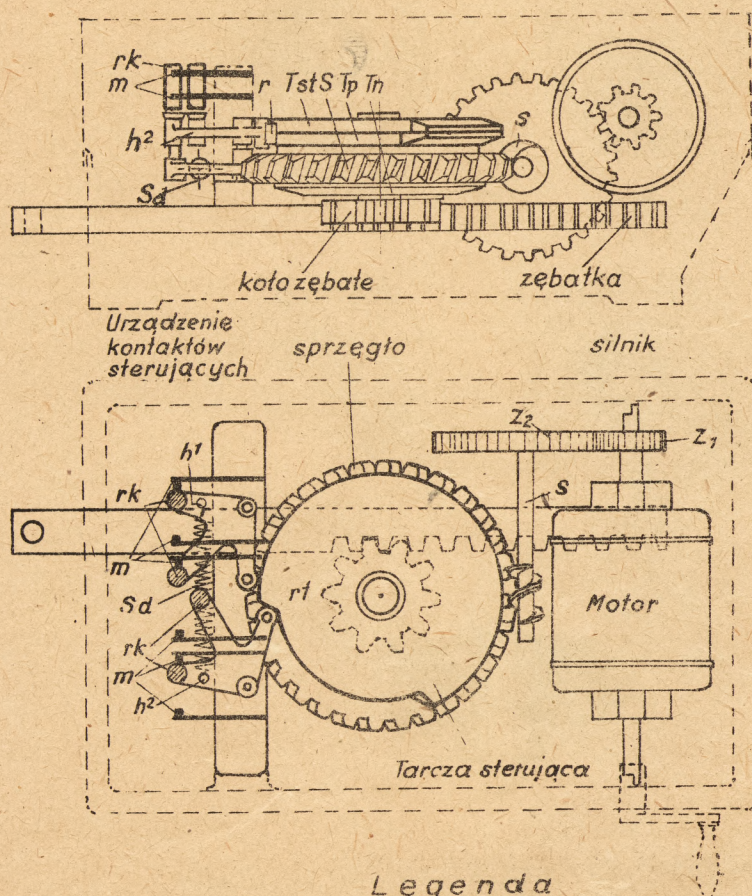Legenda

Z_1-Z_2 - Przekładnia kół zębatach
 $s-S$ - " - ślimakowa
 s - Ślimak
 S - Ślimacznica
 Tn - Tarcza napędowa
 Tp - " - podnosząca

Tst - Tarcza sterująca
 rt - Rolki tarczy sterującej
 rk - Odizol. rolki kontakt.
 m - Kontakty sprężynowe
 h_1-h_2 - Dźwignie sterujące
 Sd - Sprężyna dociskowa

15
Rys. 21a.

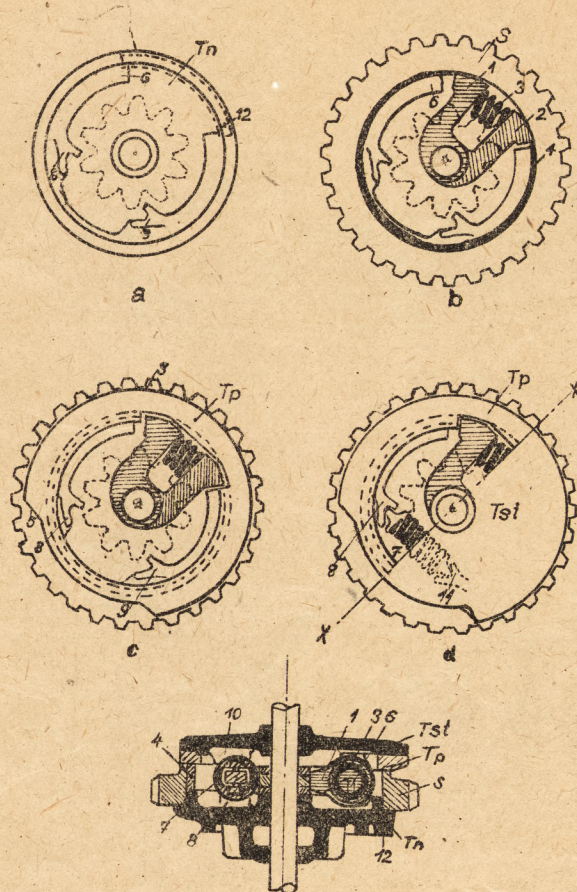


Części sprzęgła napędu elektrycznego

Legenda:


- | | |
|---------------------------|--|
| Tn – Tarcza napędowa | 5 – Skośne ścięcia na tarczy podnoszącej Tp. |
| S – Ślimacznica | 6 – Zderzak na wew. pierśc. tarczy napęd. Tn. |
| Tp – Tarcza podnosząca | 7 – Sprężyna sprzęgła umożliw. rozprucie |
| Tst – Tarcza sterująca | 8, 9 – Siodełko górne na tarczy napędowej |
| 1, 2 – Imadło sprężynowe | 10, 11 – Siodełko dolne na tarczy sterującej Tst |
| 3 – Sprężyna rozpierająca | 12 – Zderzak na tarczy napędowej Tn |
| 4 – Pierścień tarczy | |

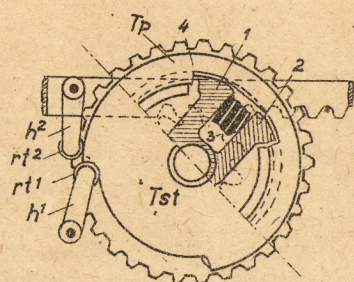Rys. 21b. Działanie sprzęgła tarcowego umożliwiającego rozprucie zwrotnicy



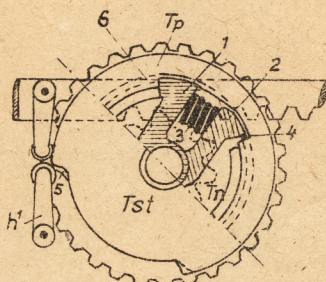
a) Stan sprzęgła, odpowiadający położeniu końcowemu zwrotnicy:

Tarcza sterująca Tst jest utrzy-
mywana w położeniu końcowym rolką
„r1”.



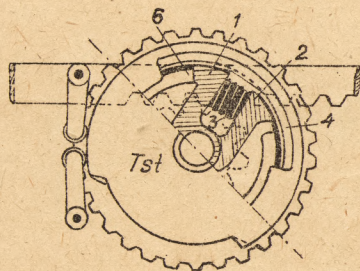
b) Napęd rozpoczął przestawianie
zwrotnicy:

Tarcza podnosząca Tp uniosła rolkę,
imadło rozpięające 1-2 napierając na
zderzak 6 wewnętrzzn. pierścienia tarczy
napędowej Tn powoduje przesuwanie zębátky.



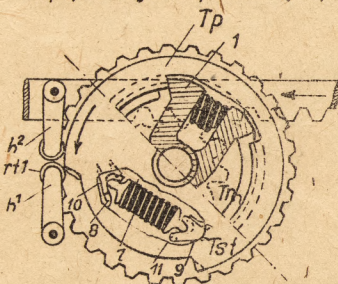c) Przeszkoda w czasie przesta-
wiania zwrotnicy:


Całkowite przesunięcie zębátky
uniemożliwione. Imadło rozpięające
1-2 wskutek zwiększonego oporu zę-
bátky zostaje nieco ściśnięte, spręży-
na 3 kurczy się, a sprężyna 4 rozlu-
źnia ślimacznice, która będąc ha-
mowana obraca się dalej.




d) Rozprucie zwrotnicy:

Zębátka obracając tarczę napędową Tn spo-
woduje ścisnięcie sprężyny 7, dociskając
siodłkiem 8 do siodłka 11 tarczy Tst
dopóki imadło rozpięające 1-2 przez prze-
suniecie tarczy podnoszącej Tp nie uniesie
rolki r1, aby umożliwić obrót sprzęgła.


Przy łagodnym rozpruciu zwrotnicy
może nastąpić powrotny bieg silnika.

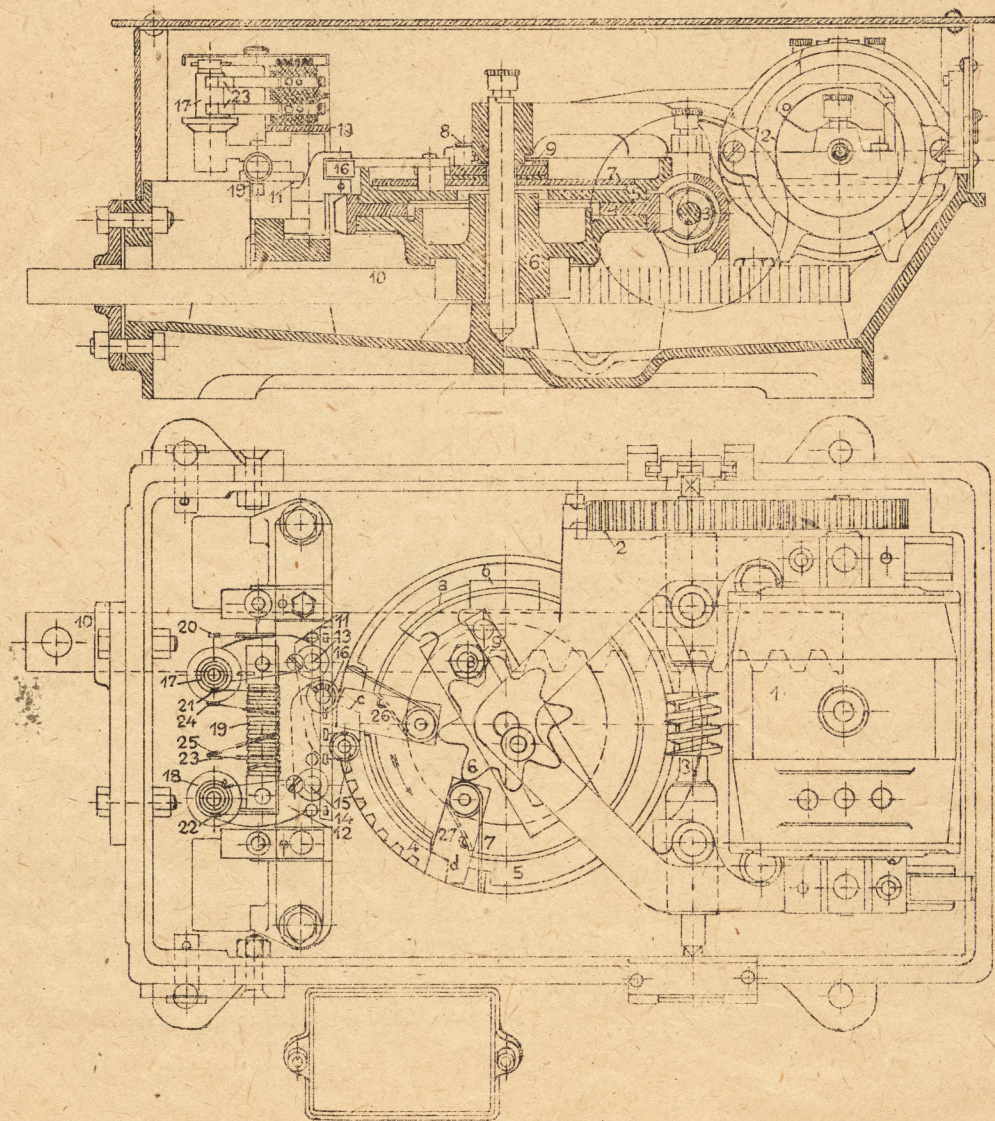

Rys.22. Napęd zwrotnicowy bez kontroli iglic starego typu.

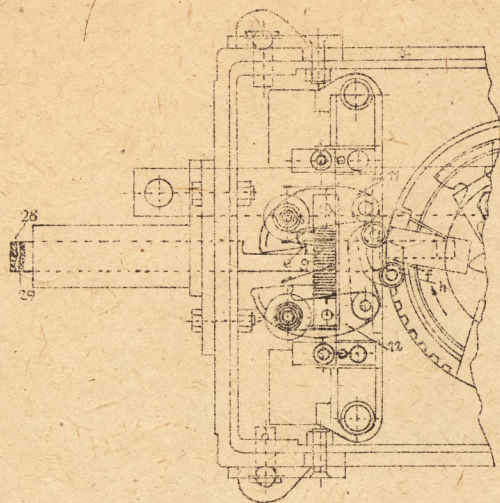


Rys.23a. Napęd zwrotnicowy z kontrolą iglic (widok częściowy.)

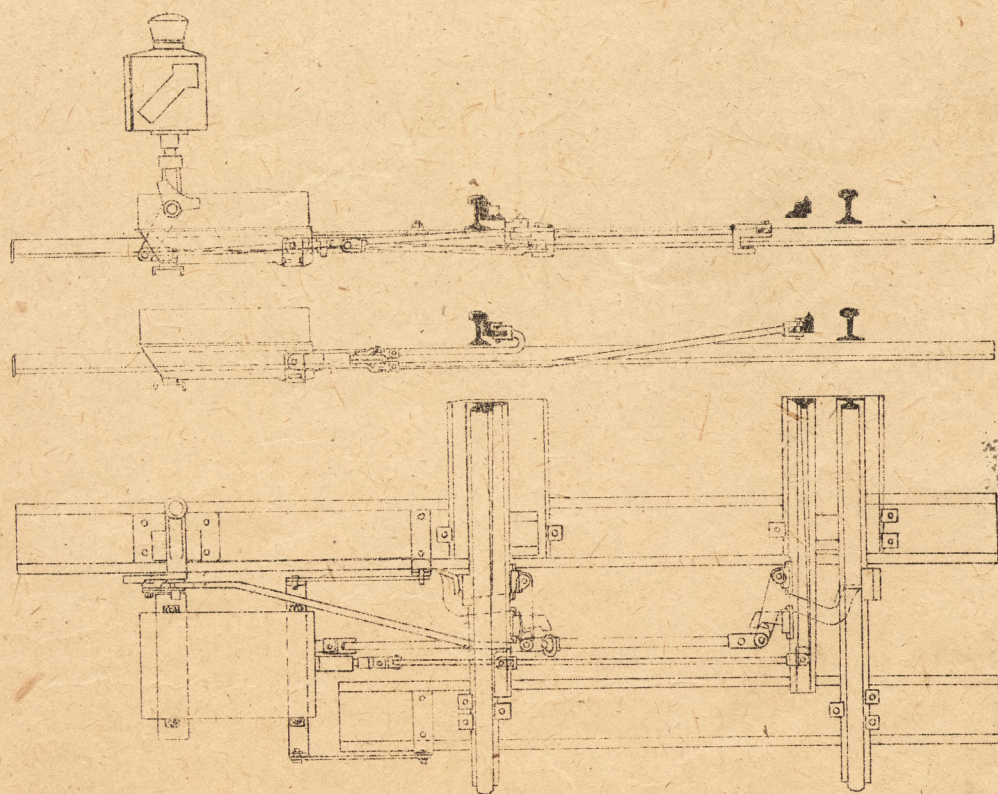


Rys.23b. Układ napędu zwrotnicowego z kontrolą iglic przy pojedynczym rozjeździe.


Rys. 24 a, b.

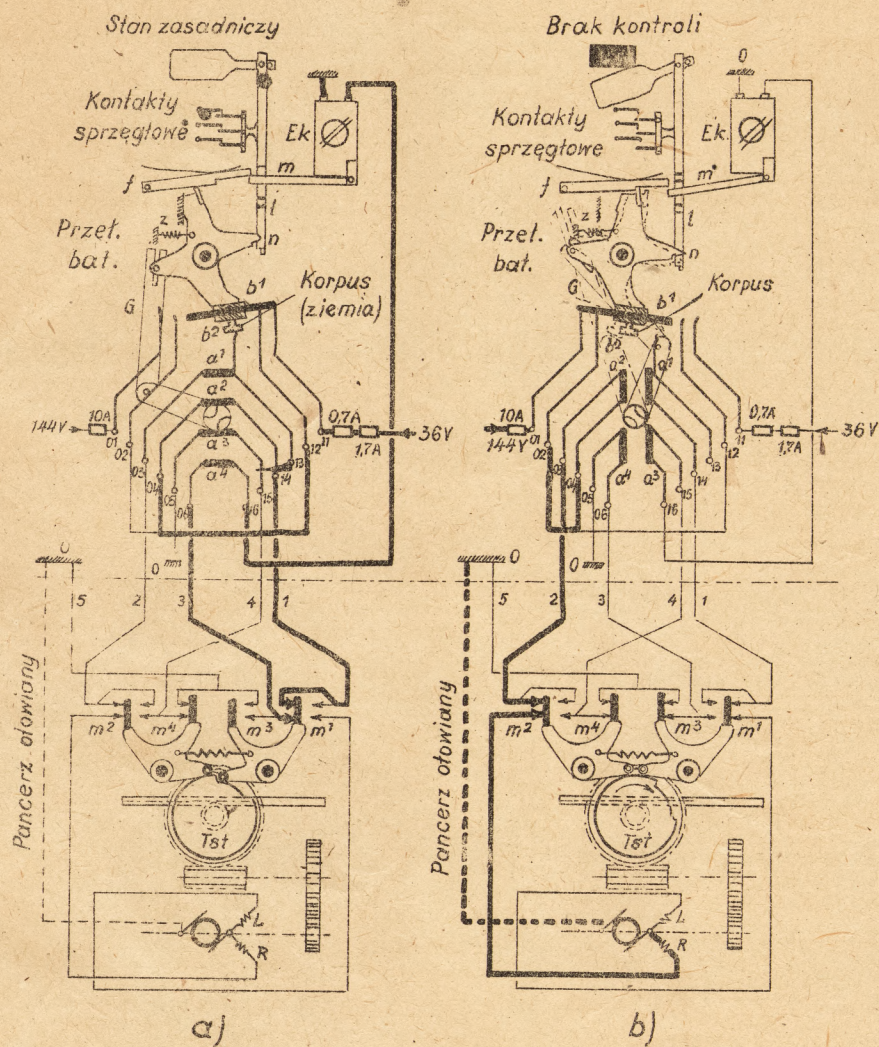

Rys. 24c,d.

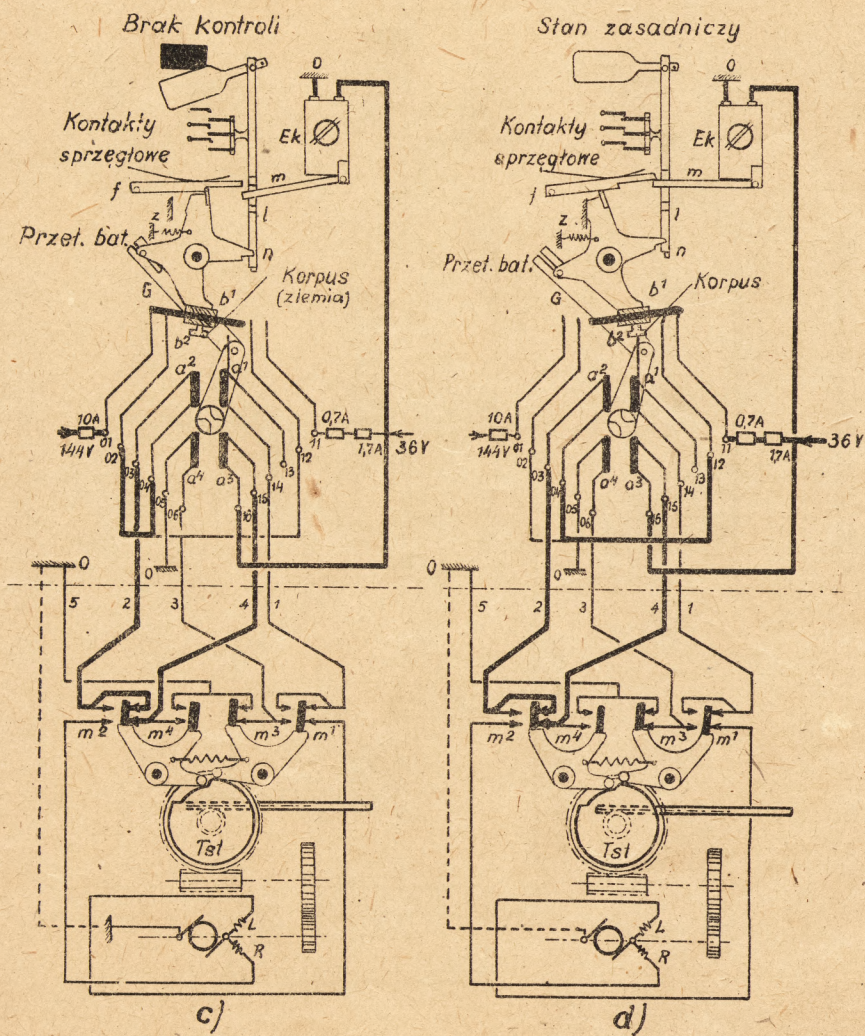


Rys. 24e.

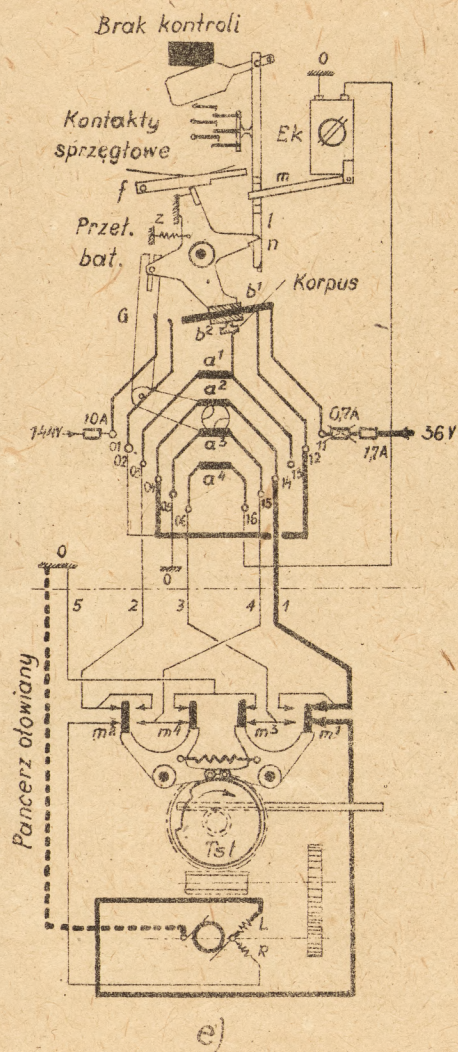


Obiegi prądów napędu zwrotnicowego przedstawione schematem uproszczonym szkieletowym


Rys. 25.

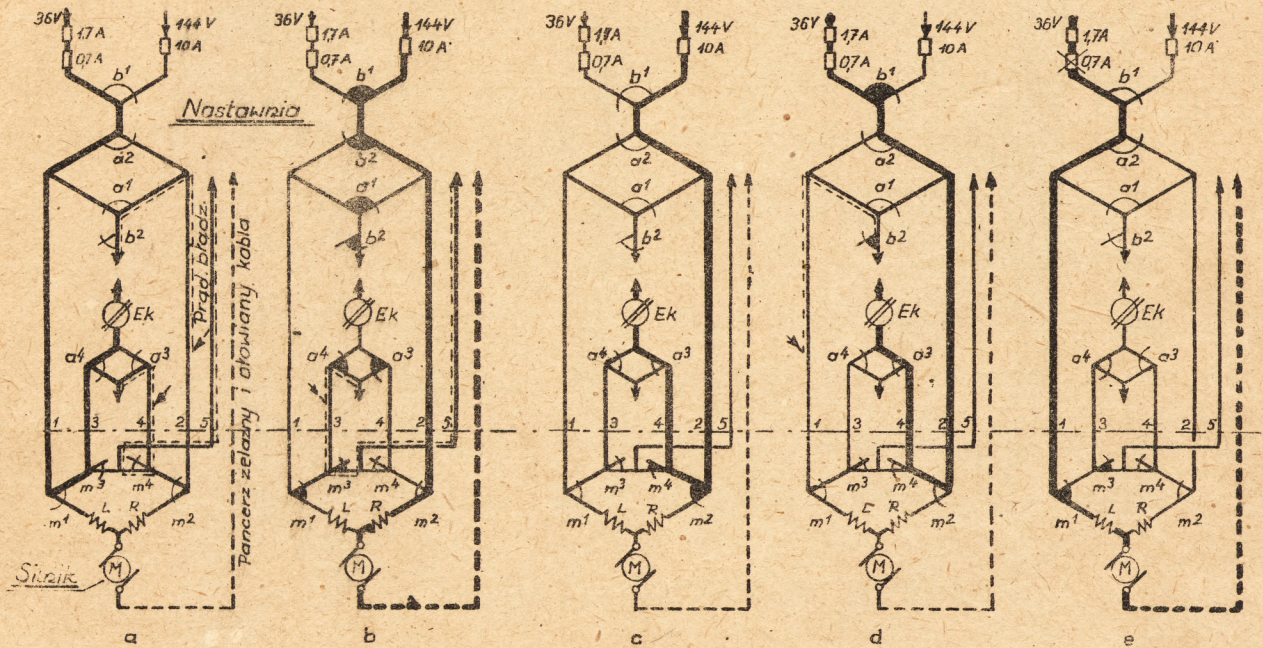

Rys 26a

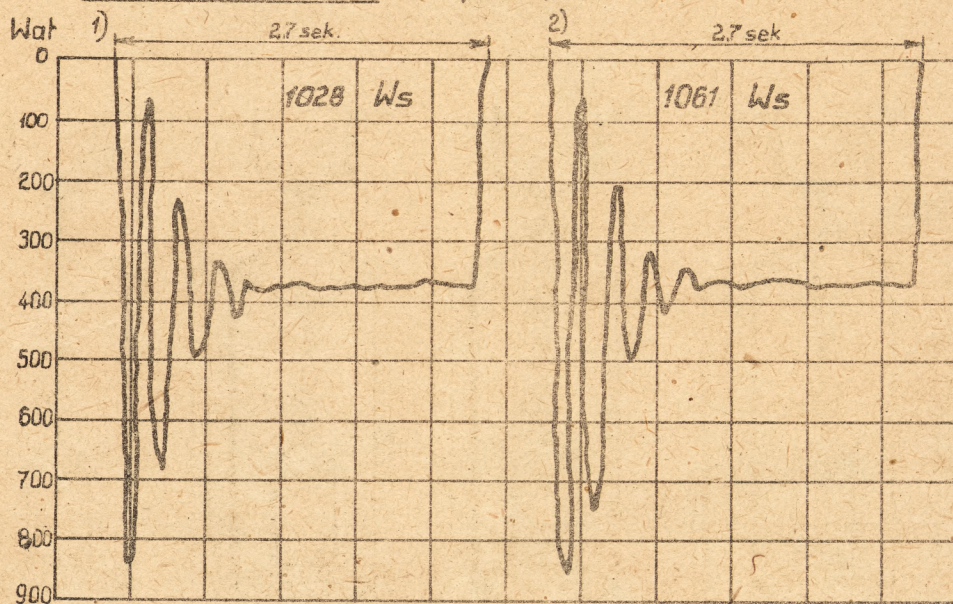
Napęd AEG (r.1920); 110V, 4A, 1000 obr/min. 032KMObciążenie 75 Kg a) Napęd przestawiany do położ. —

b) Napęd przestawiany do położ. +

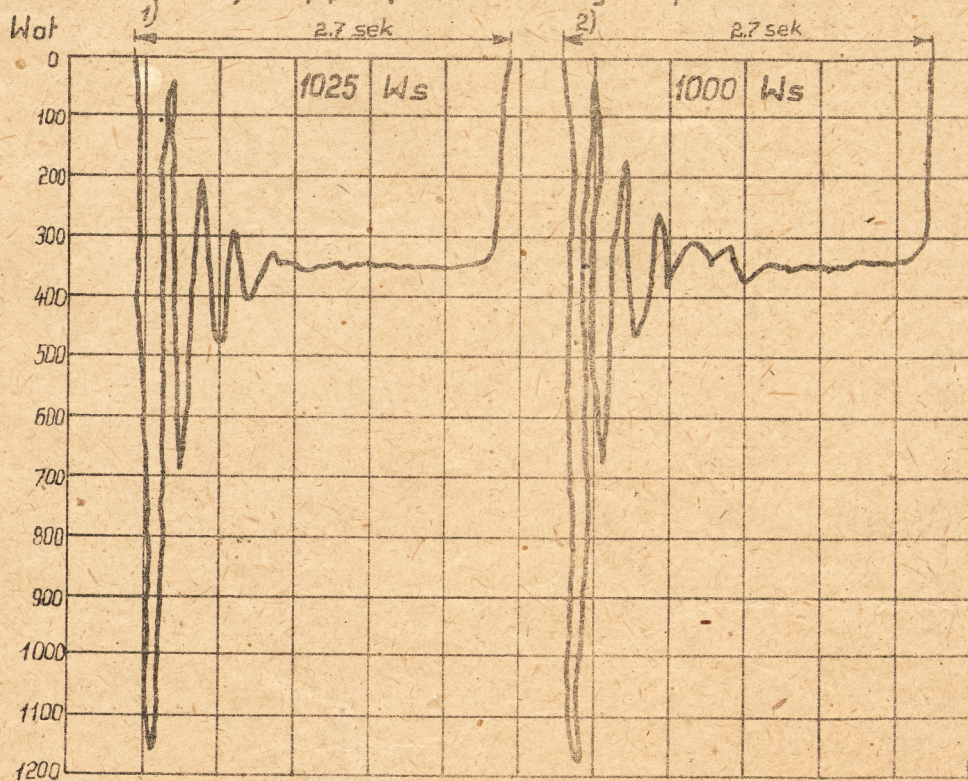




Naped AEG (r. 1920)

Obciążenie 150Kg a) Do położenia -;

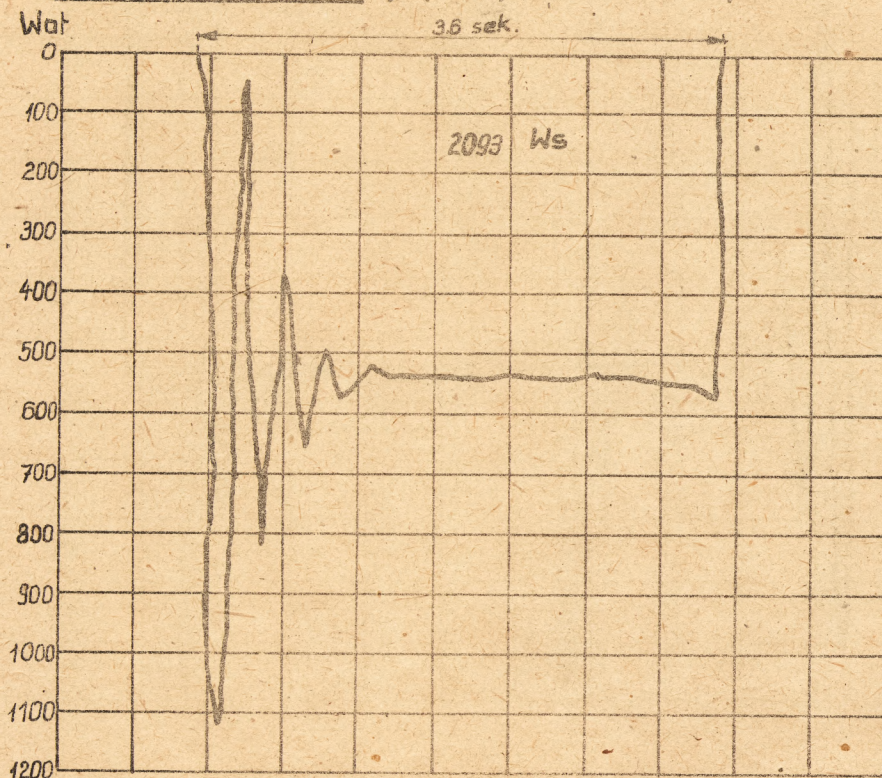

b) Do położenia +;

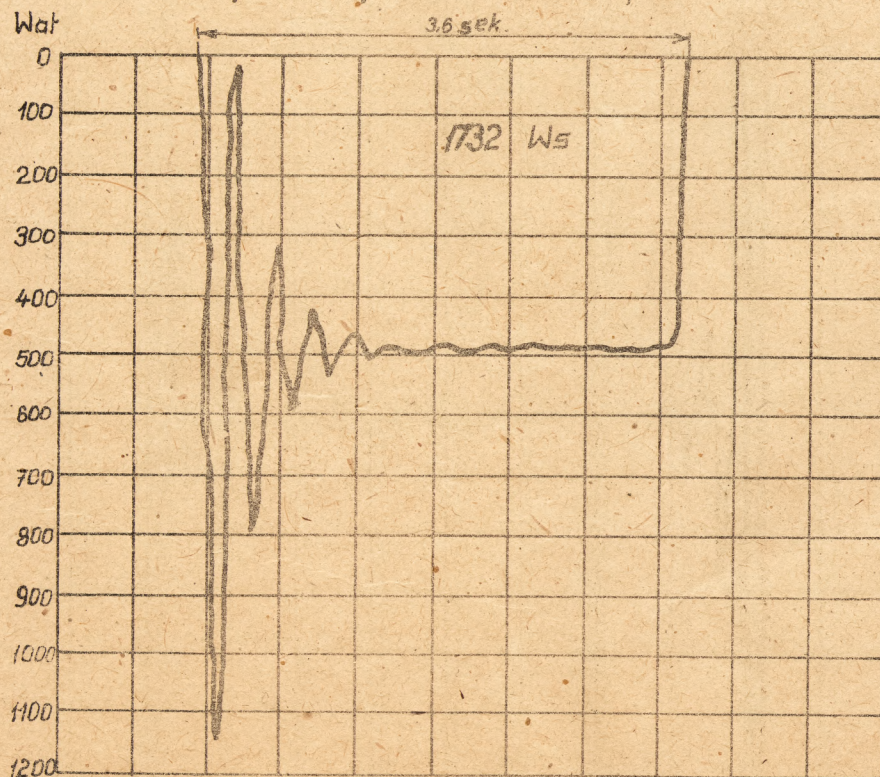


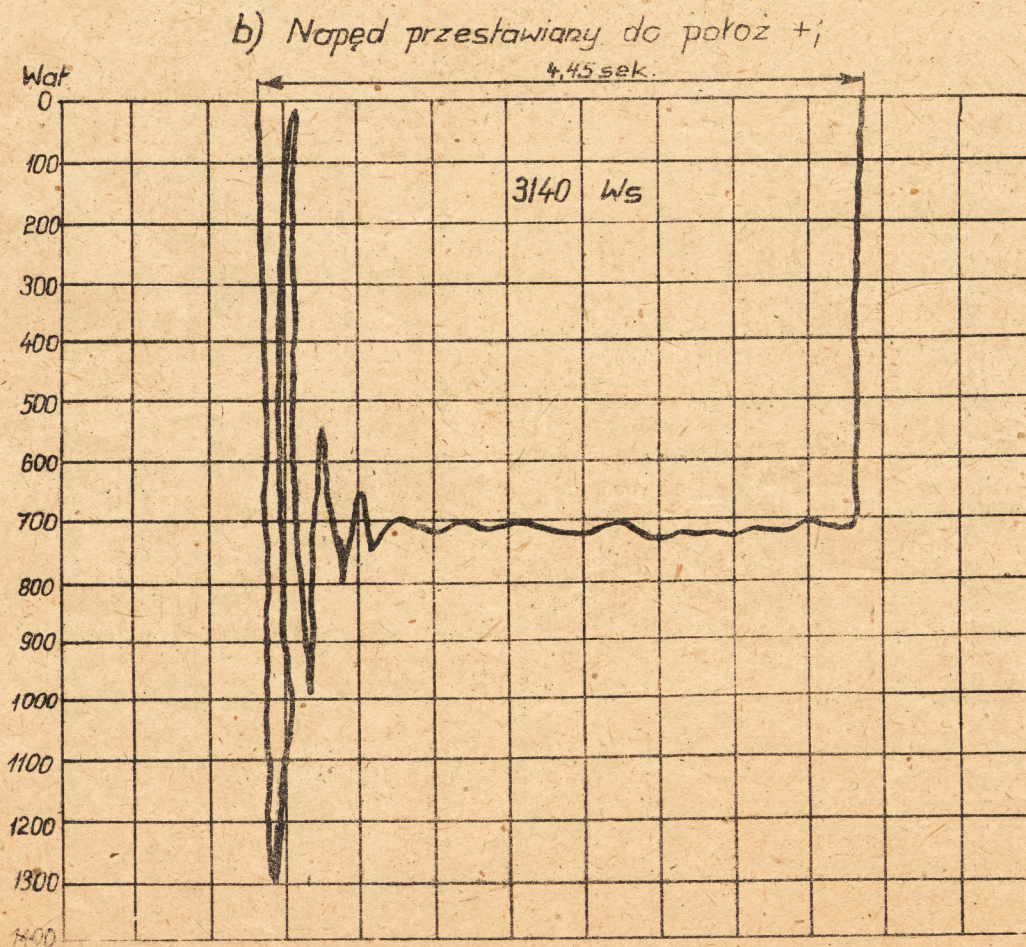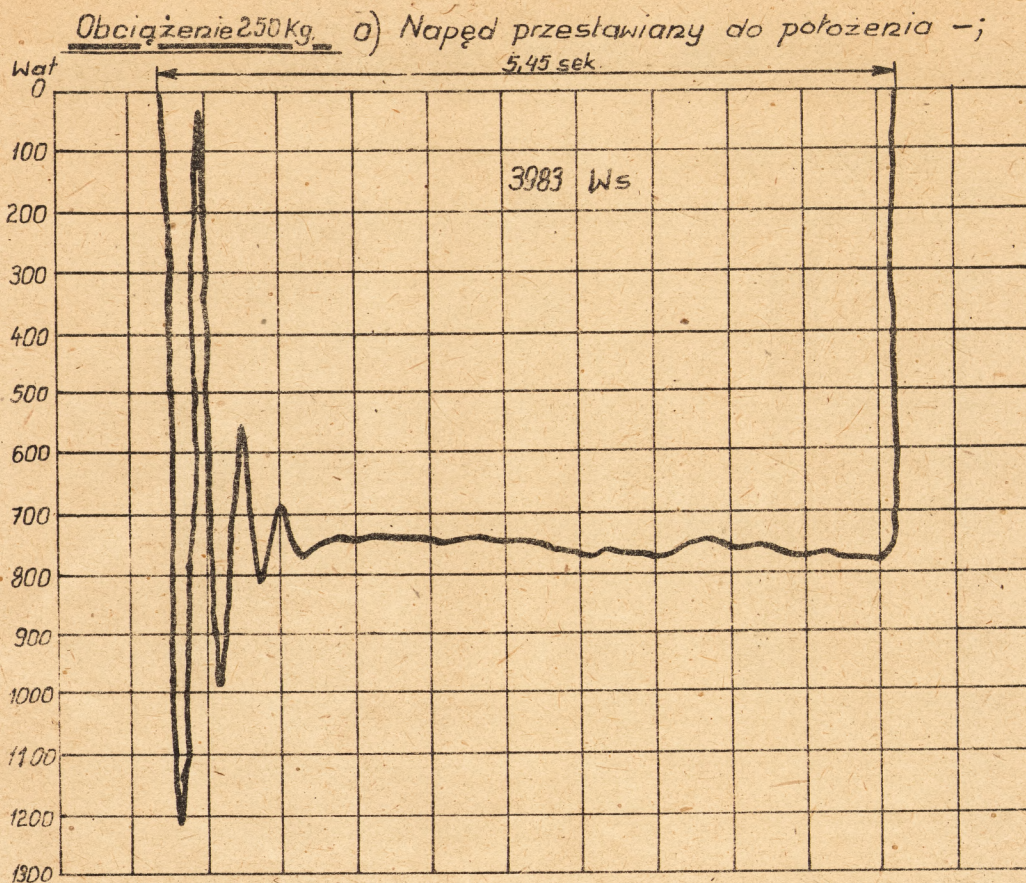Napęd AEG (r. 1920)


Napęd Scheidt-Bachman (r. 1928)

Obciążenie 75 Kg

a) Do położenia -;

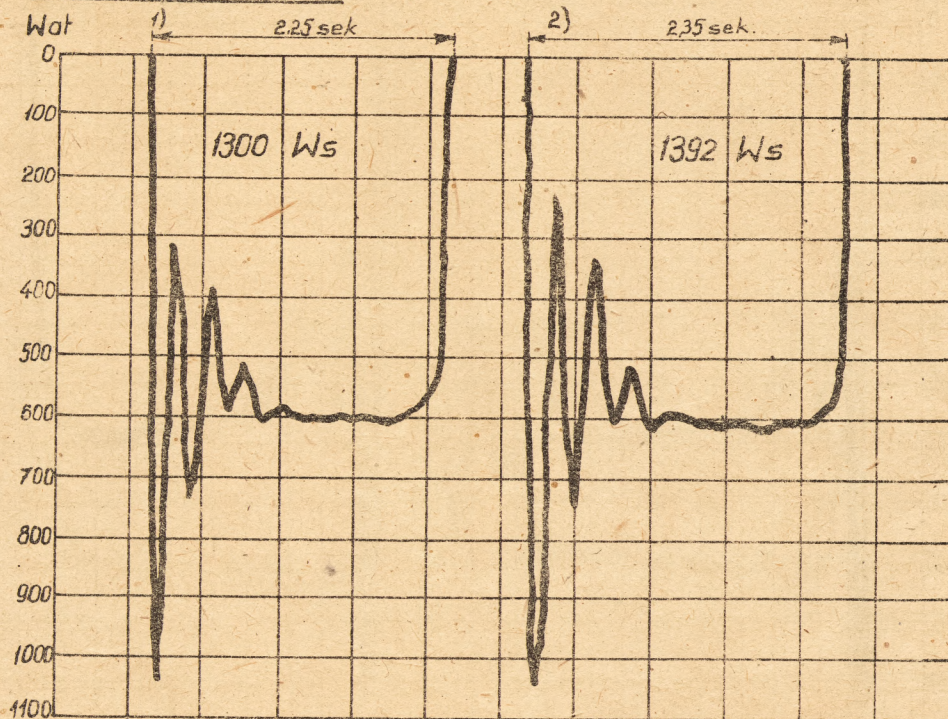


b) Do położenia +;

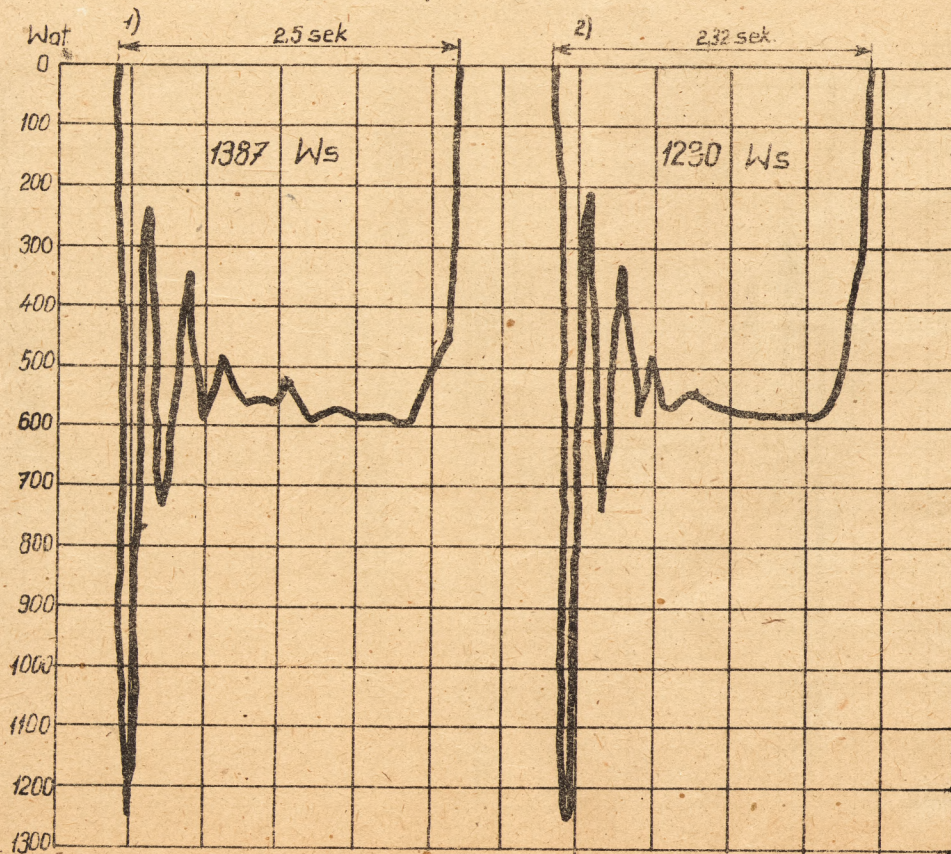


Rys 27 b

Napęd Scheidt-Bachman r. 1928 (do 150 Kg)Obciążenie 100 kg



a) Do położenia -;

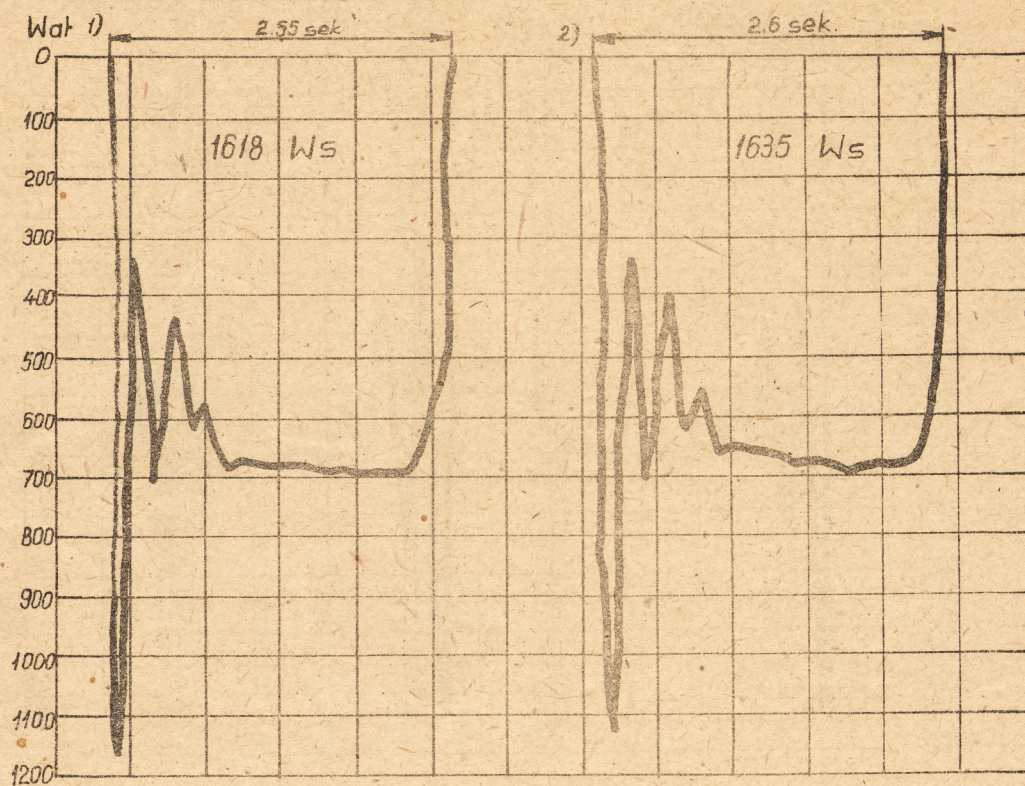



b) Do położenia +;

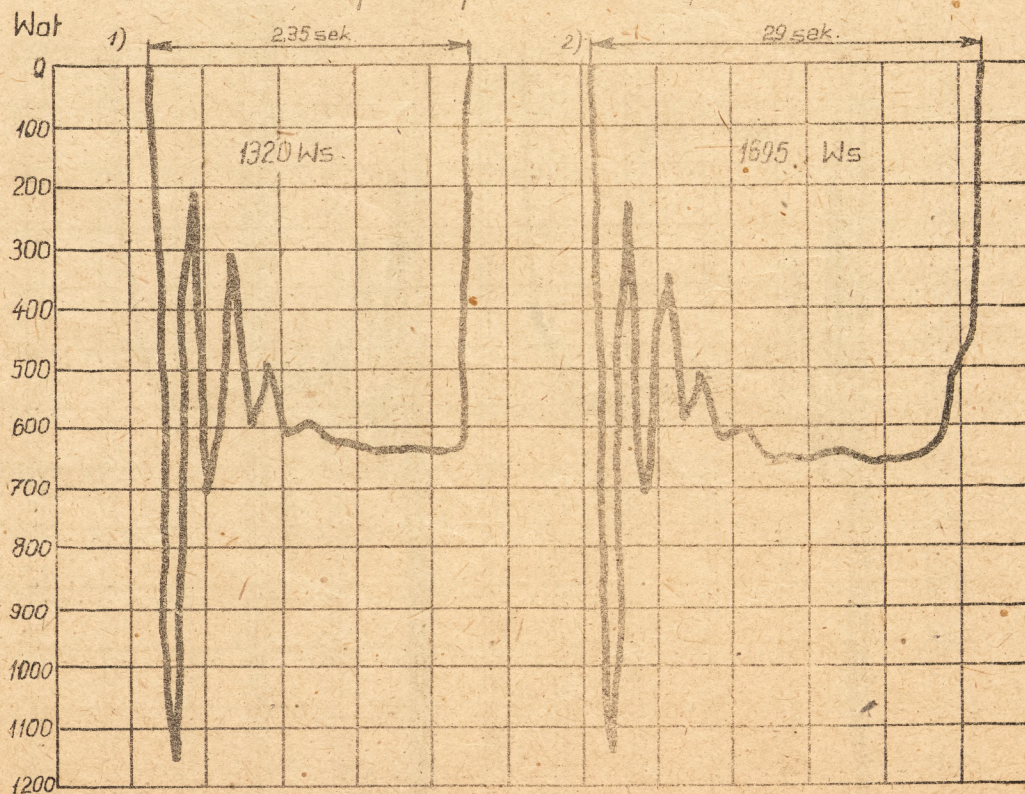



Rys 27c

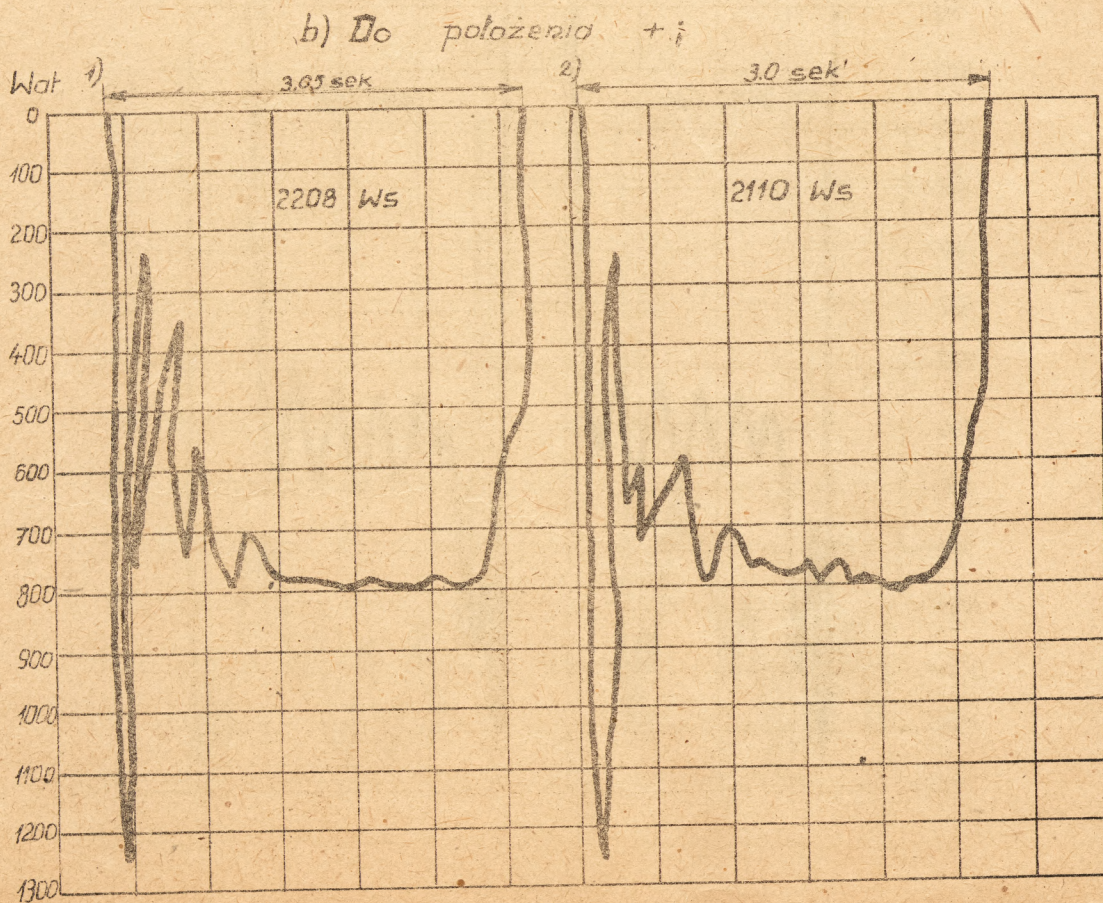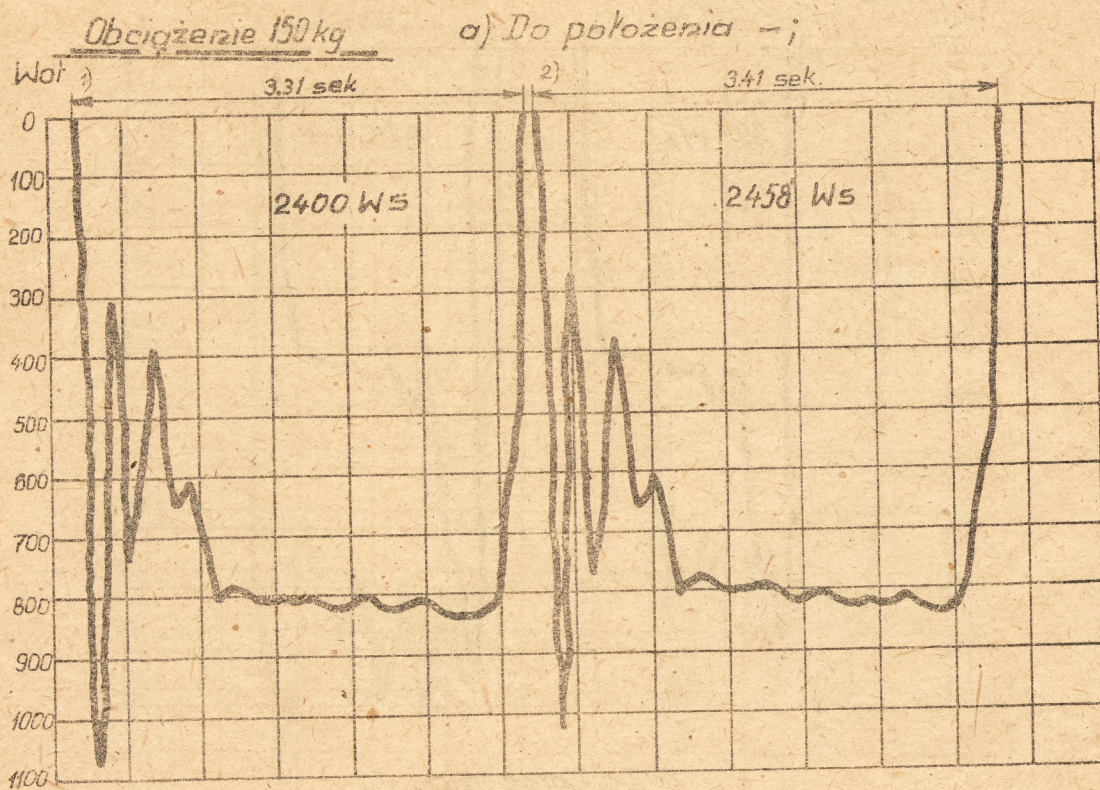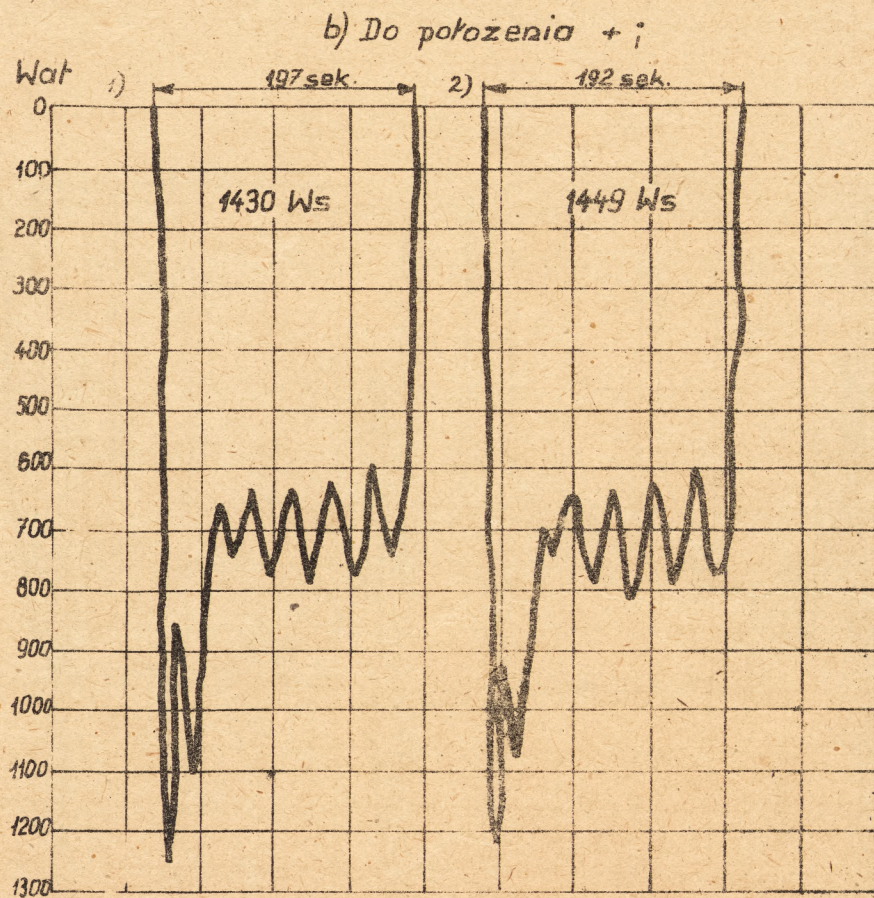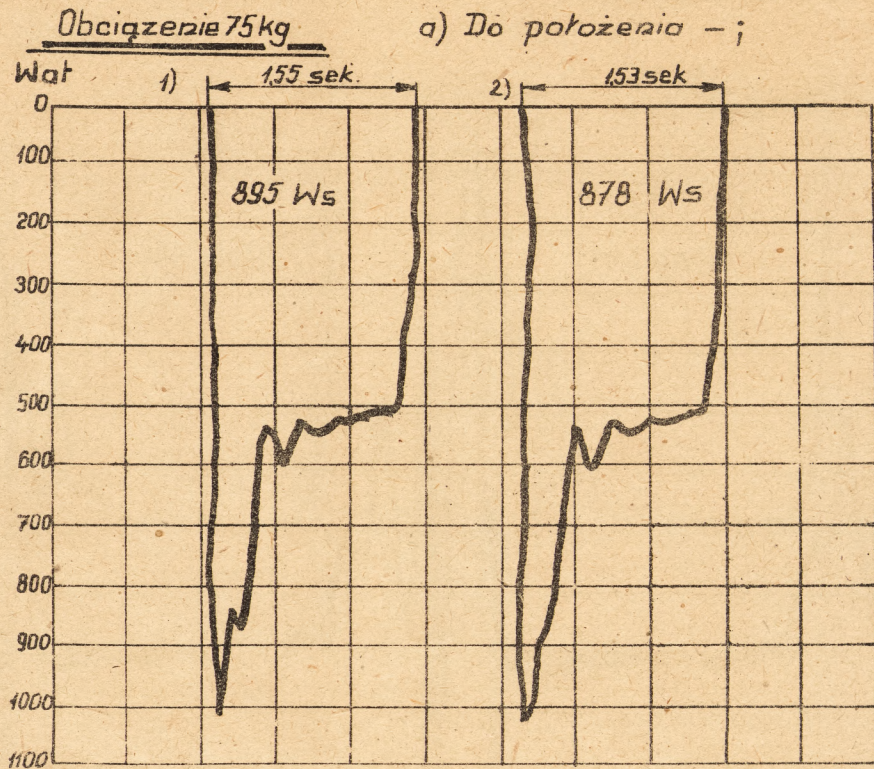Napęd Scheidt-Bachman r. 1923 (do 150 kg)

Rys 28a

Napęd Orenstein-Koppel r. 1926. 120 V, 4 A, 3000 obr/min. 0,4 kW


Rys. 28 b

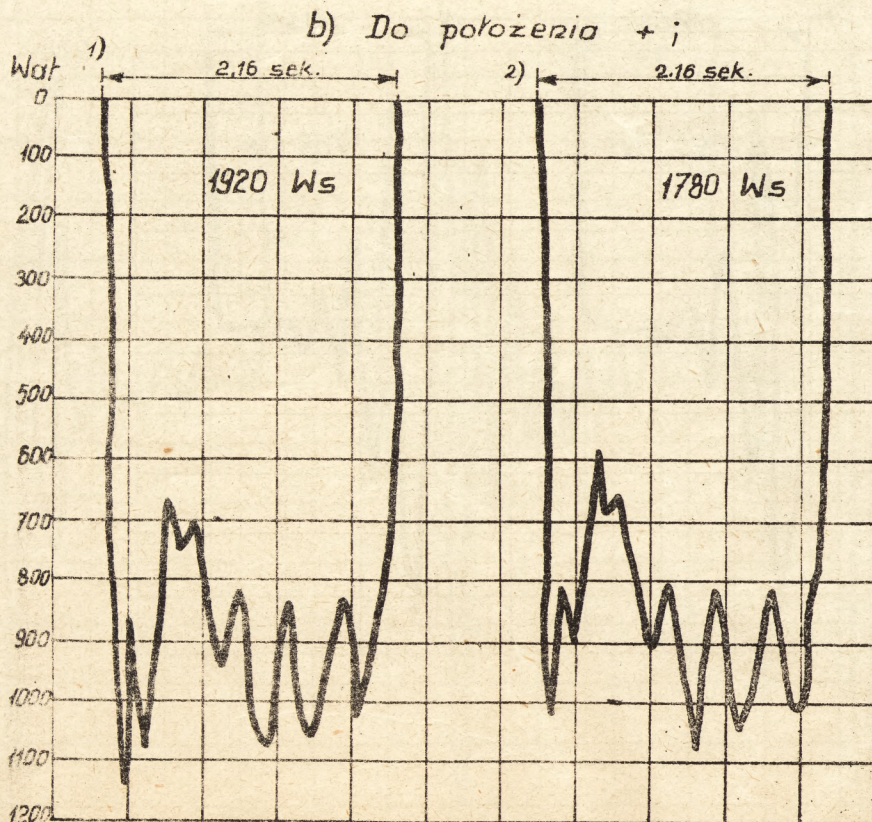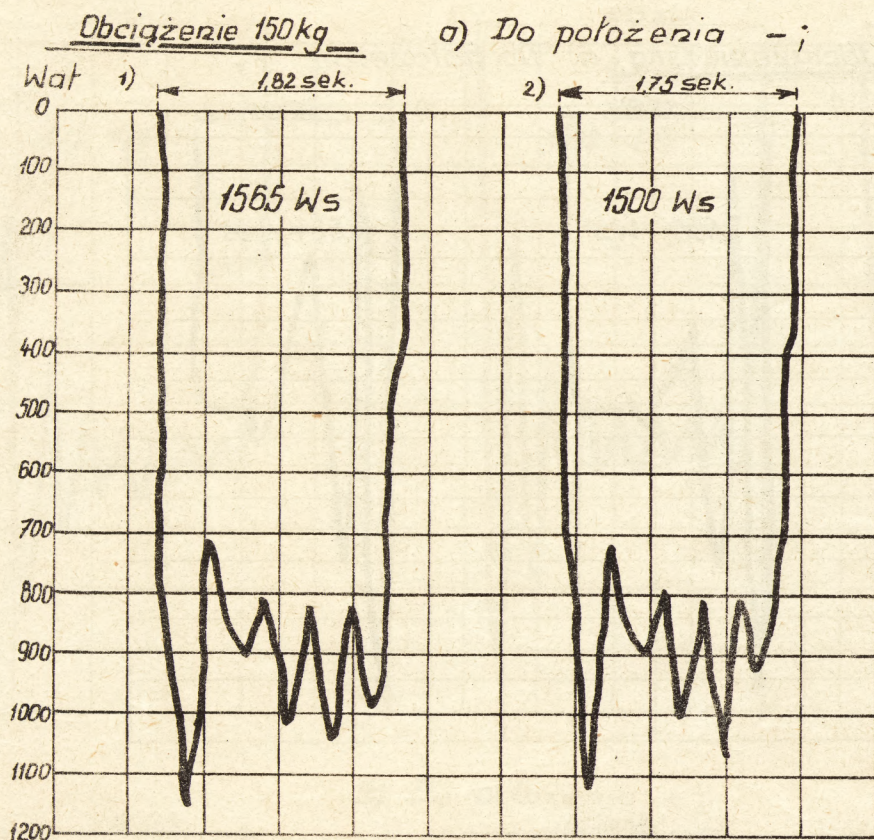Napęd Orenstein - Koppel r. 1926


Rys 29 a

Napęd Siemens-Halske (Przekładnia 1:4)



Obciążenie 75 kg a) Do położenia -;

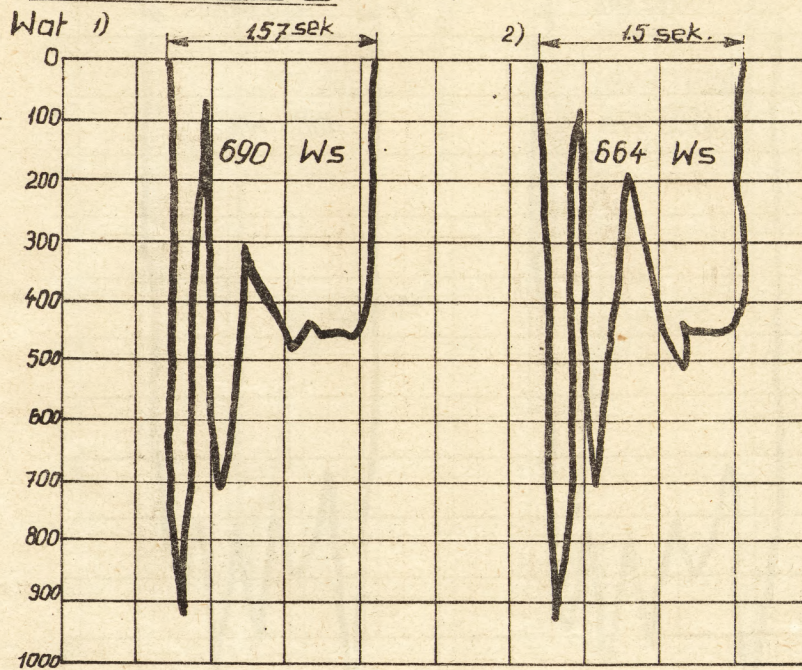

b) Do położenia +;

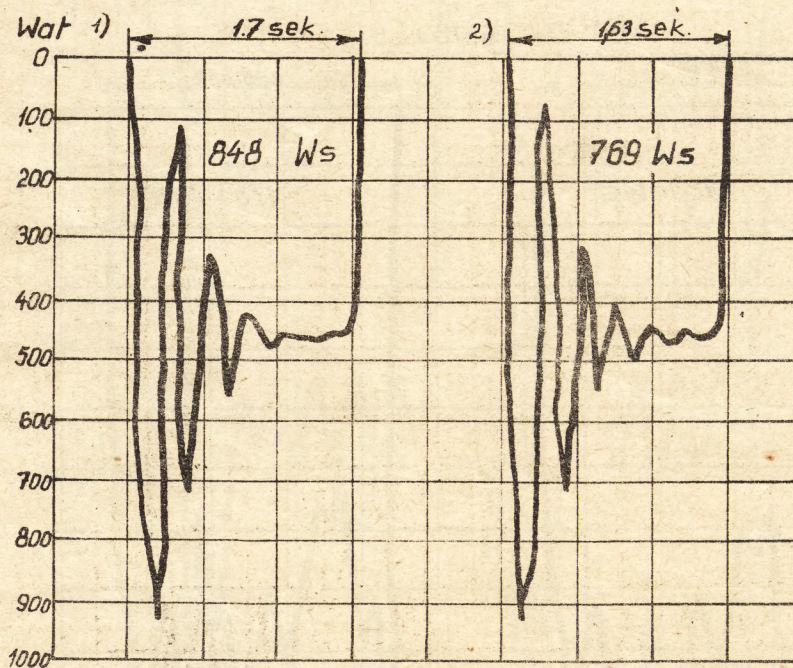


Rys 29b

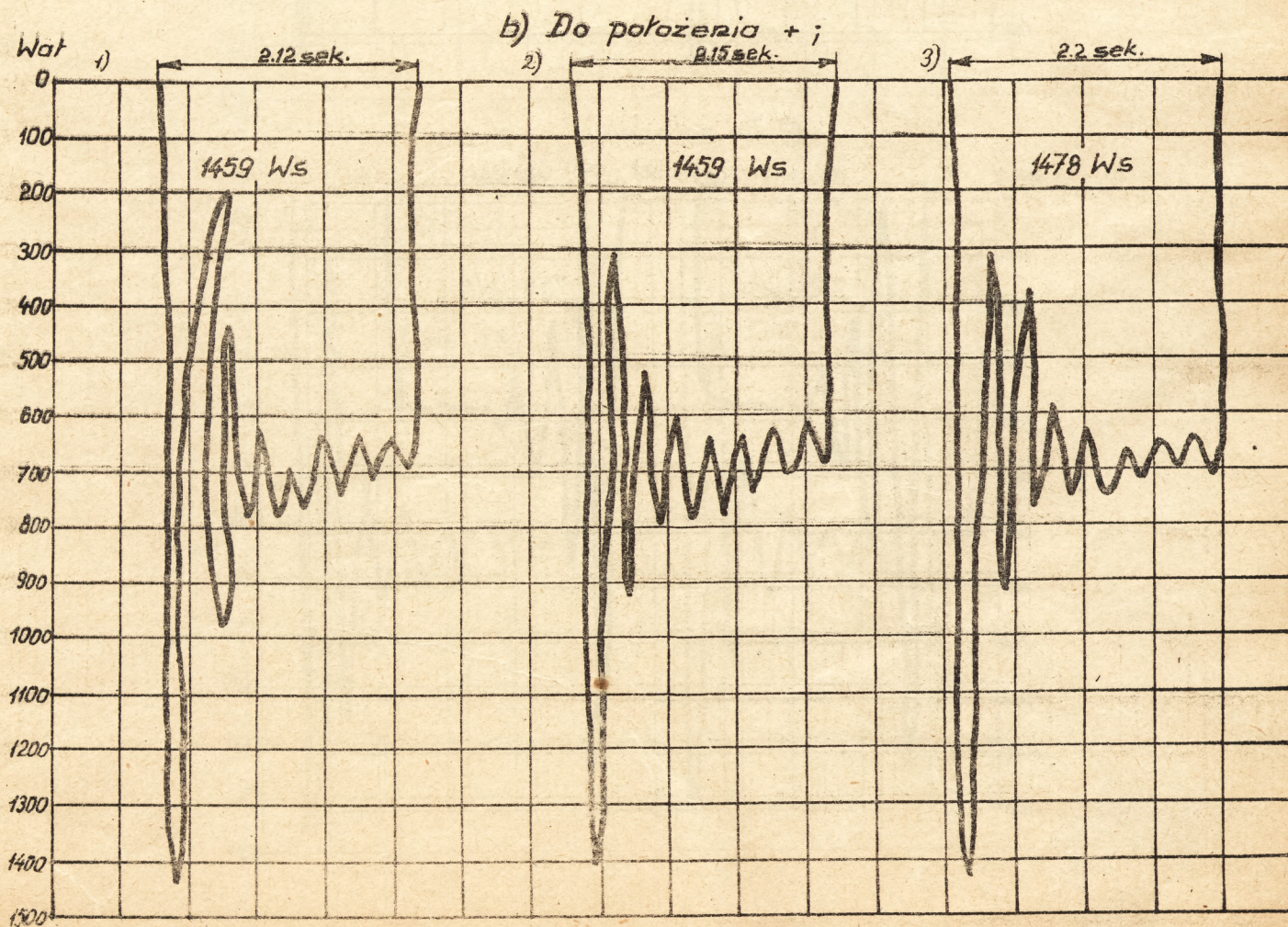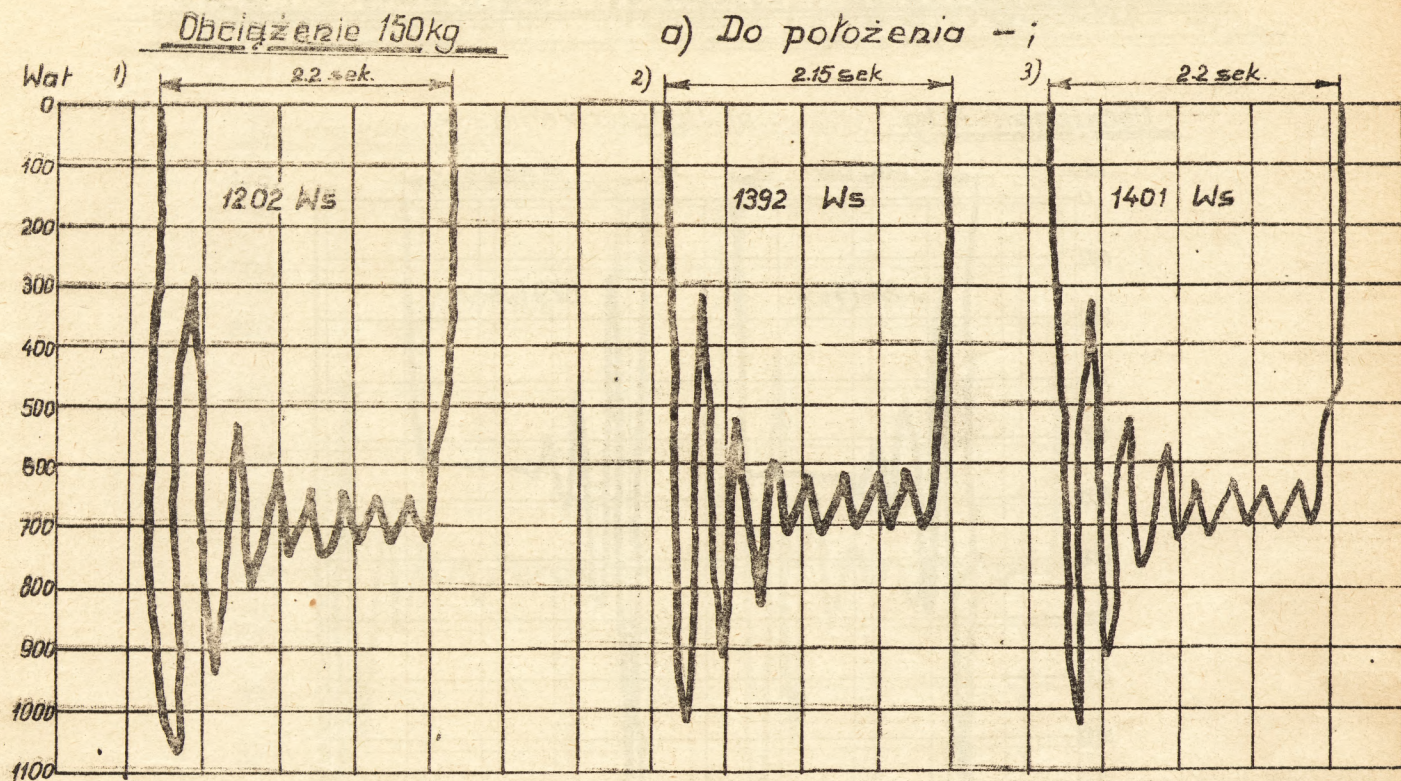Napęd Siemens-Halske (Przekładnia 1:4)


Rys. 30a

Napęd Siemens - Halske (Przekładnia 1:5)Obciążenie 75 kg



a) Do położenia - ;

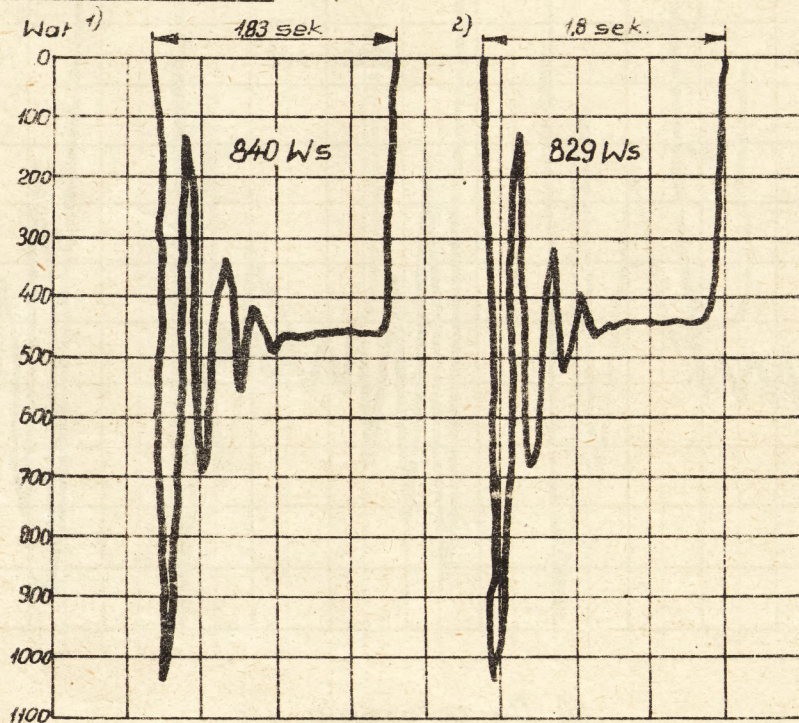

b) Do położenia + ;

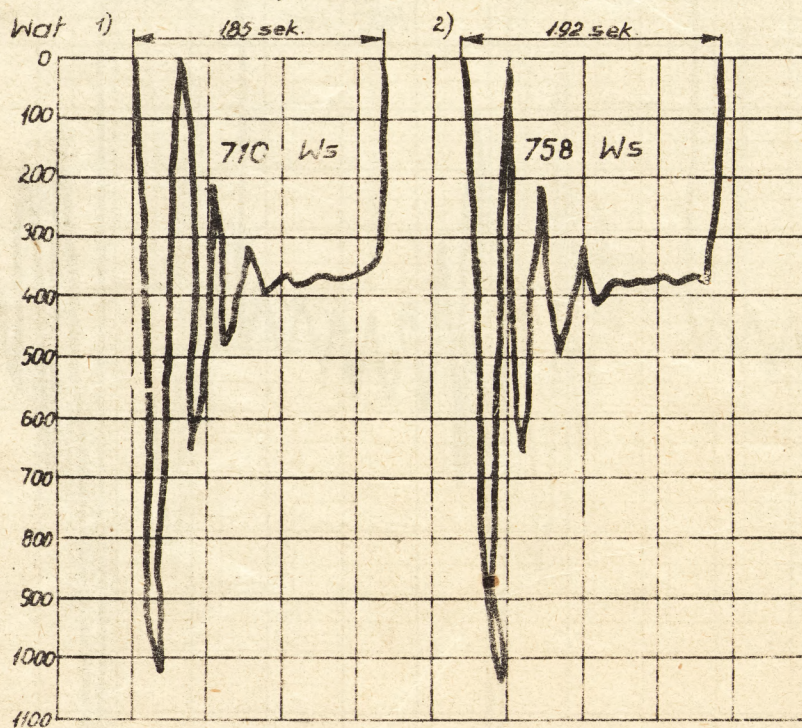


Rys. 30 b

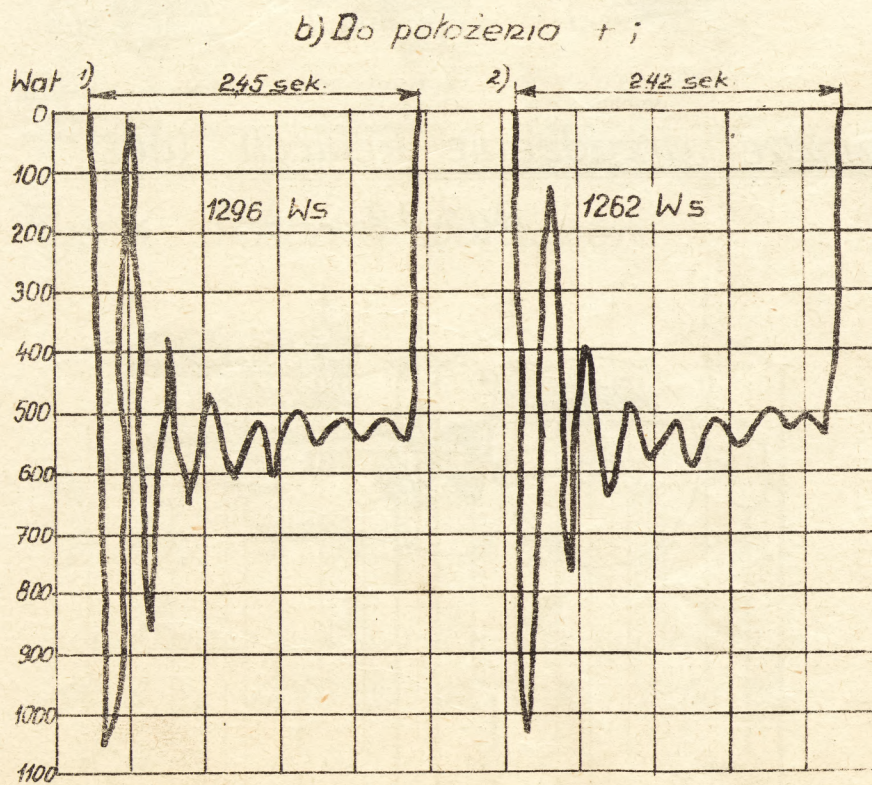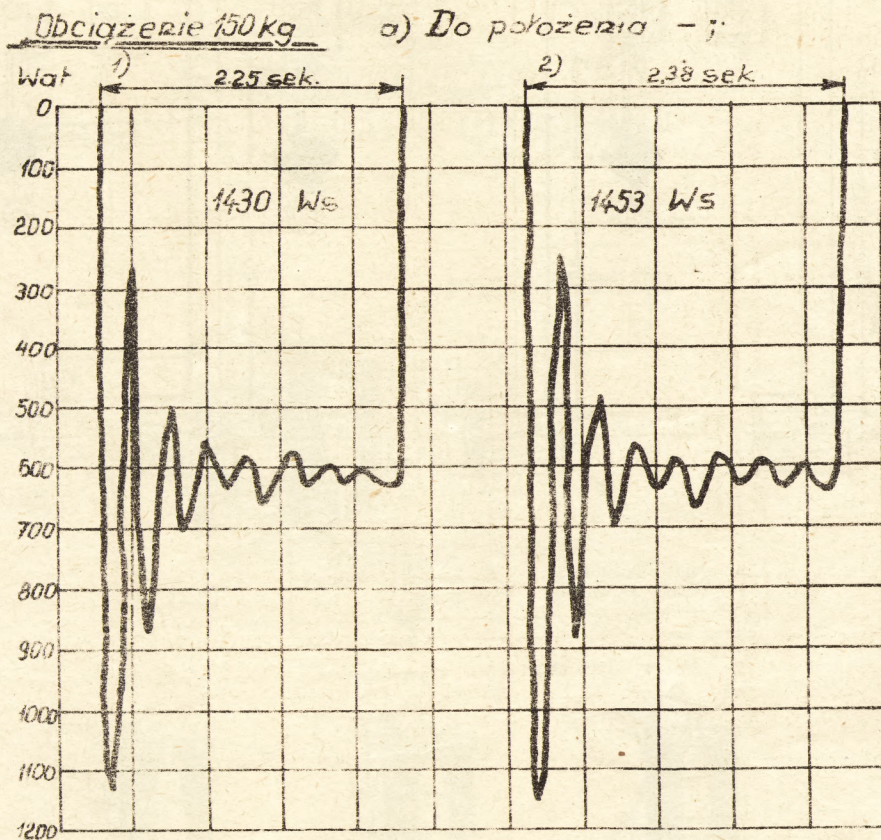
Napęd Siemens-Halske (Przekładnia 1:5)

Elektryczna zastawka dzwigni zwrotnicowej


Rys. 31.

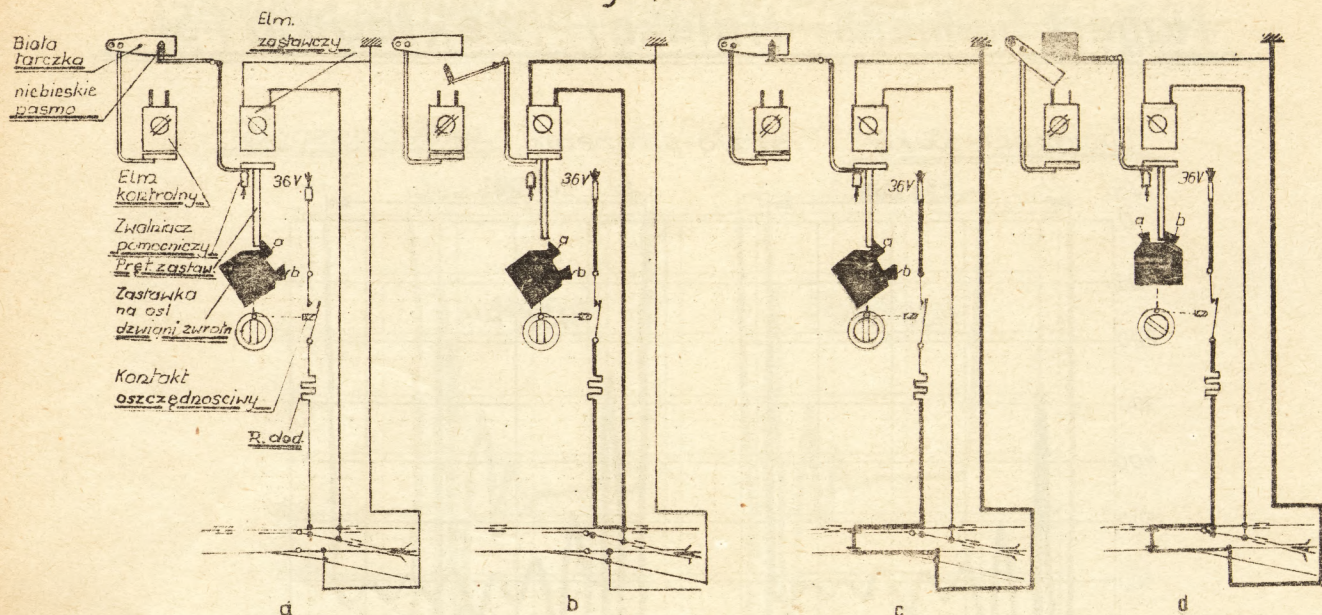Mechaniczne urządzenie kontroli iglic


Rys. 32.

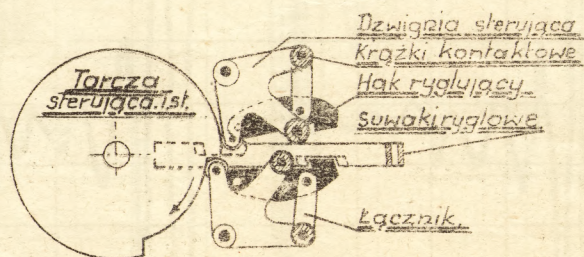


Rys.33. Rygiel elektromagnetyczny

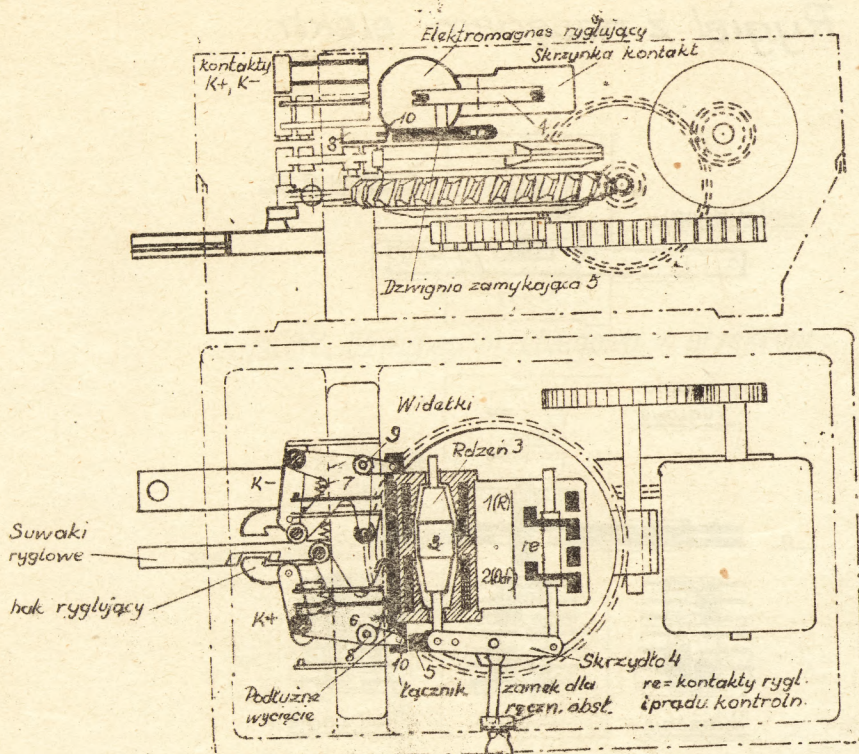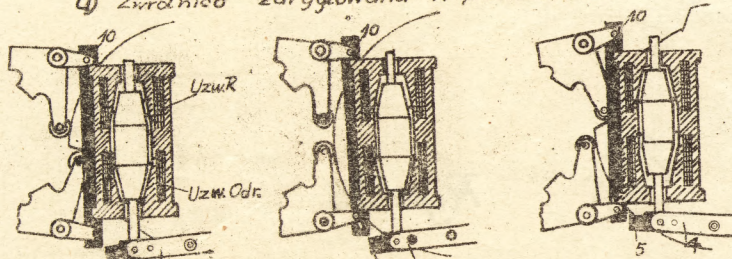


a) Zwrotnica zaryglowana w położeniu +

b) Zwrotnica w położ +
odryglowana,
przełączenie możliwec) Przełączanie
z położenia -
rozpoczęted) Zwrotnica w położ -
zaryglowana,
przy ewentualnym przestaw.
zwrotnicy łącznik 10 opiera
się dźwign zamyk. 5


Rys.34. Schemat połączeń

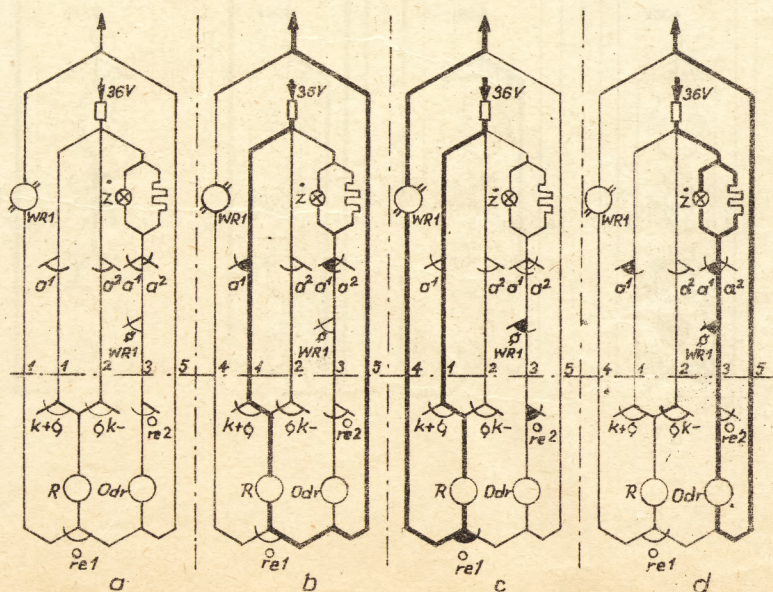


Rys.35 Rygiel z napędem elektr.

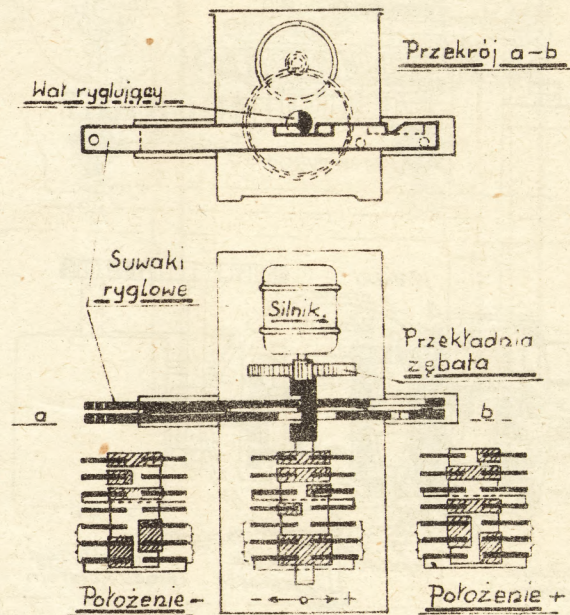


Rys.36.

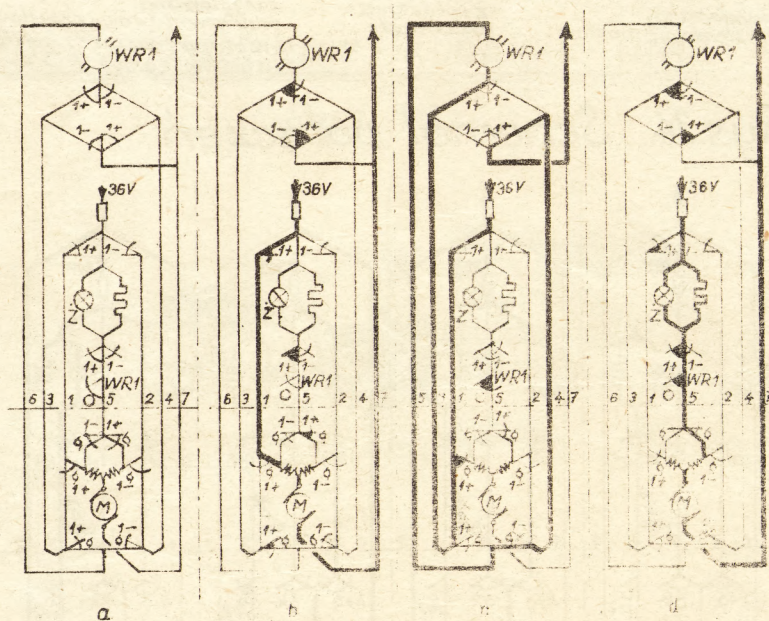

Rys. 37. Dźwignia przebiegowa w przekroju.

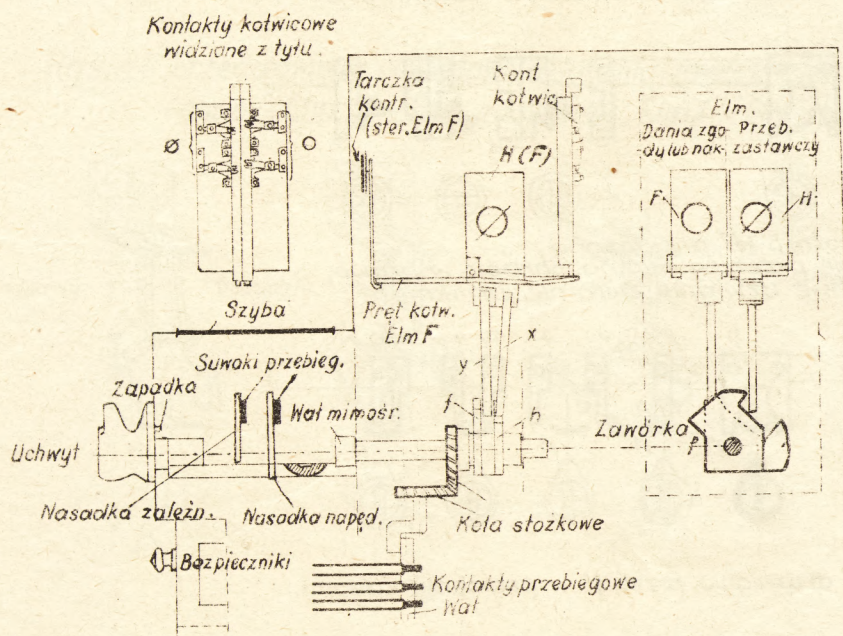


Rys. 38.

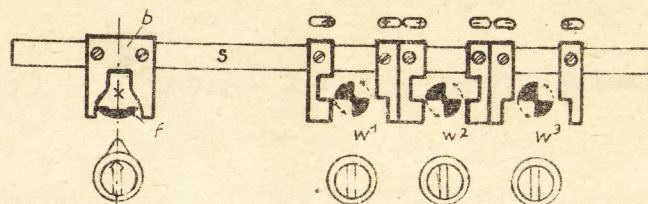

- a) Położenie zasadnicze:
 dźwignie zwrotnicowe można dowolnie przekładać.
 Dźwignia przeb. zamknięta W^2 i W^3 . Nasadki + zamykają
 dźwignie zwrotnicowe w położeniu zasadniczym,
 nasadki — w poz. przłożonym.




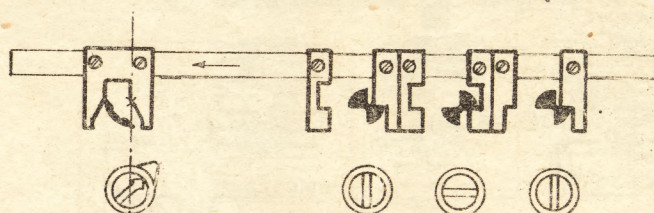- b) Dźwignia zwrotnicza W^3 przłożona;
 dźwignie przebieg. można obrócić w lewo,
 wszystkie dźwignie zwrotnic. zamknięte.




- c) Dźwignia zwrotnic W^2 przłożona;
 dźwignie przebieg. można obrócić w prawo,
 wszystkie dźwignie zwrotnic. zamknięte.


Rys. 39.

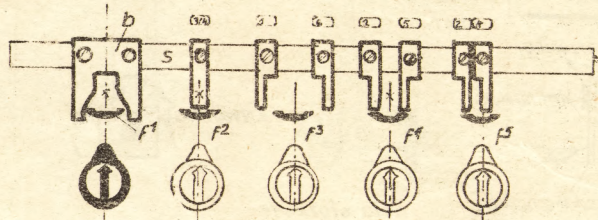

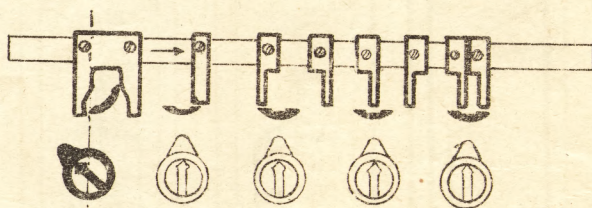- a) dźwignia przeb. f^1 w położeniu zasadn.




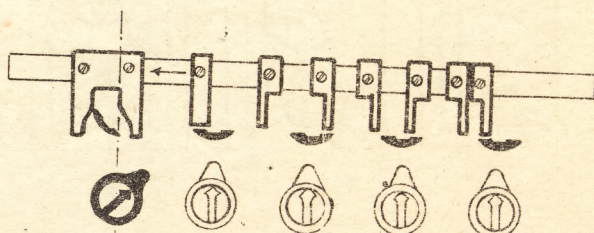- b) dźwignia przeb. f^1 przłożona w lewo




- c) dźwignia przeb. f^1 przłożona w prawo


40
Rys.40. Zawórki dźwigni przebiegowej (D. zgody, lub nak.)

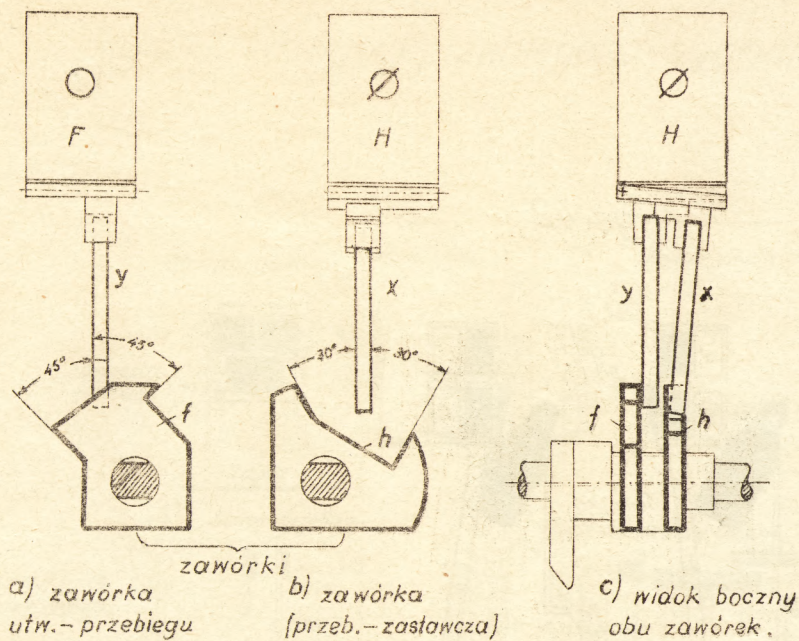

Rys.41. Przedstawienie poglądowe działania zawórki dźwigni przebiegowej (Elm. H = Elm. zastawczy, Elm. F = Elm. utw. przebiegu.)

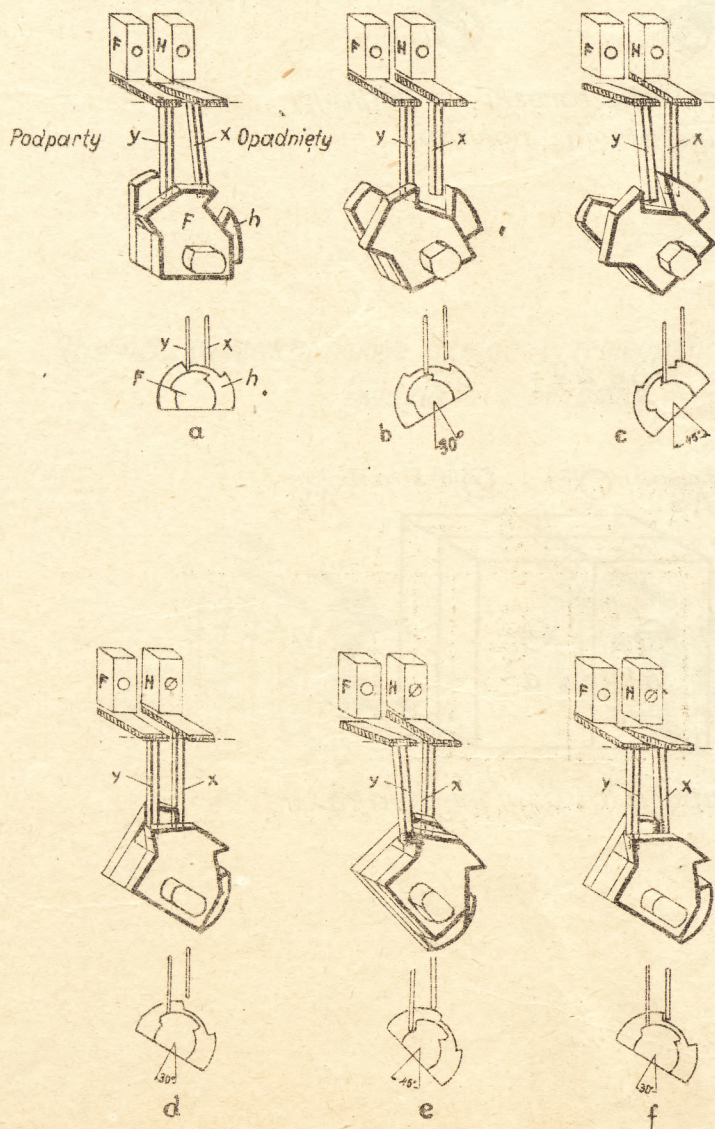


Rys. 42.

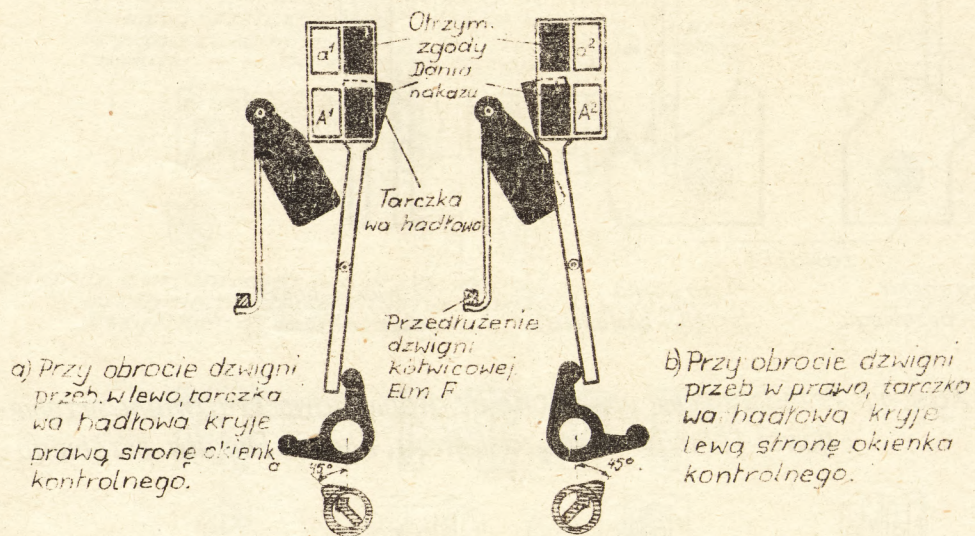


Przerzucanie tarczki wa hadłowej
dźwignią dania nakazu.

Rys. 43

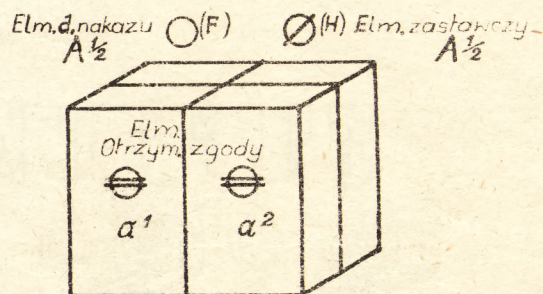


Zespół Elm dźwigni d. nakazu.


Rys.44. Dźwignia przebiegowo-sygnałowa w przekroju

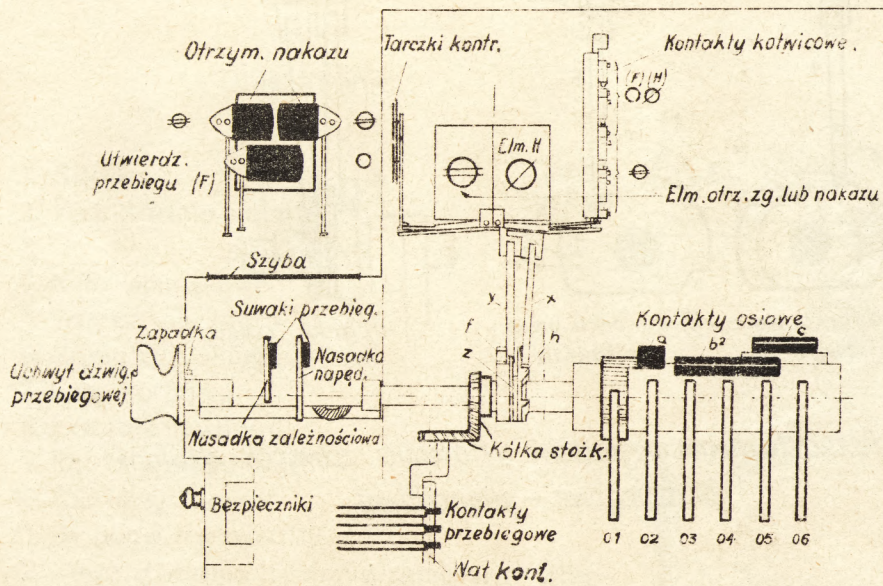

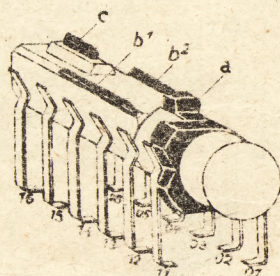
Rys.45. Kontakty osiowe dźwigni przebiegowo-sygnałowej (widziane z przodu).




a) Półłożenie zasadnicze

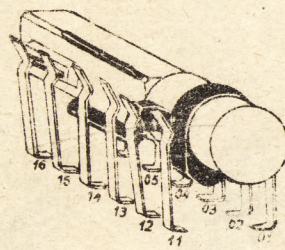

b) Półłożenie przelożone

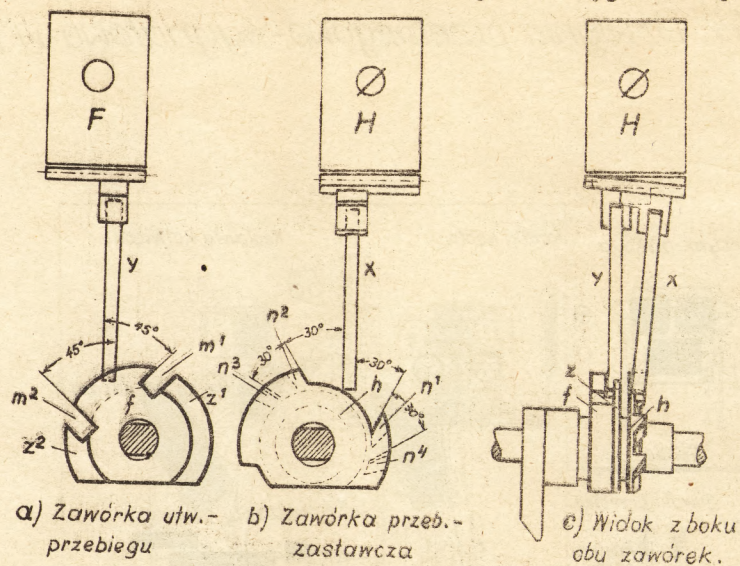


Rys.47. Przedstawienie poglądowe działania zawórek dźwigni przebiegowo - sygnałowej.

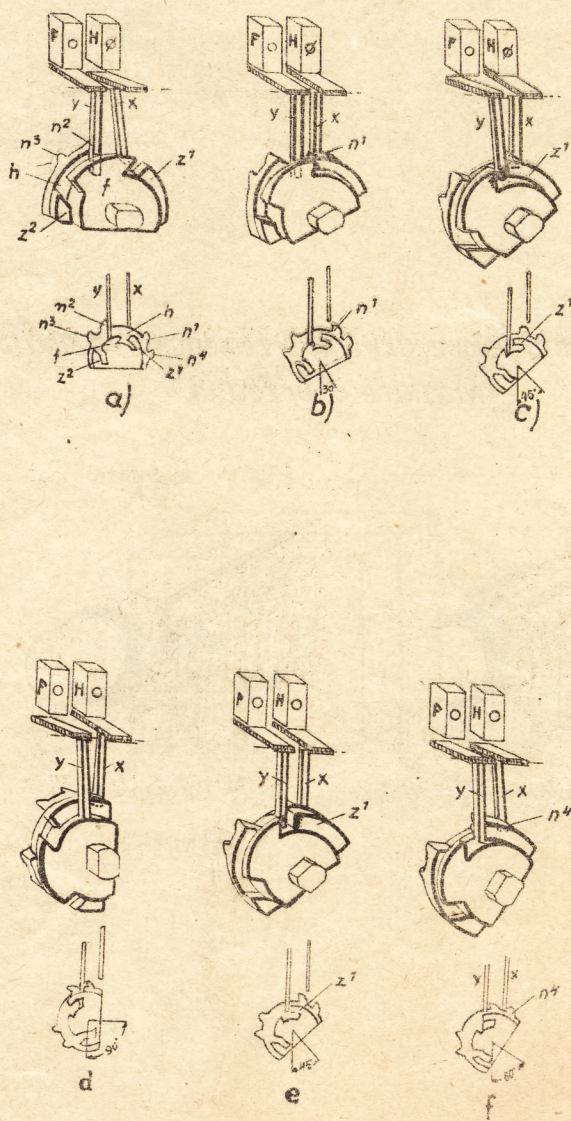


Rys.48. Napęd elektryczny 3-ramiennego semaforu.

Objaśnienie :

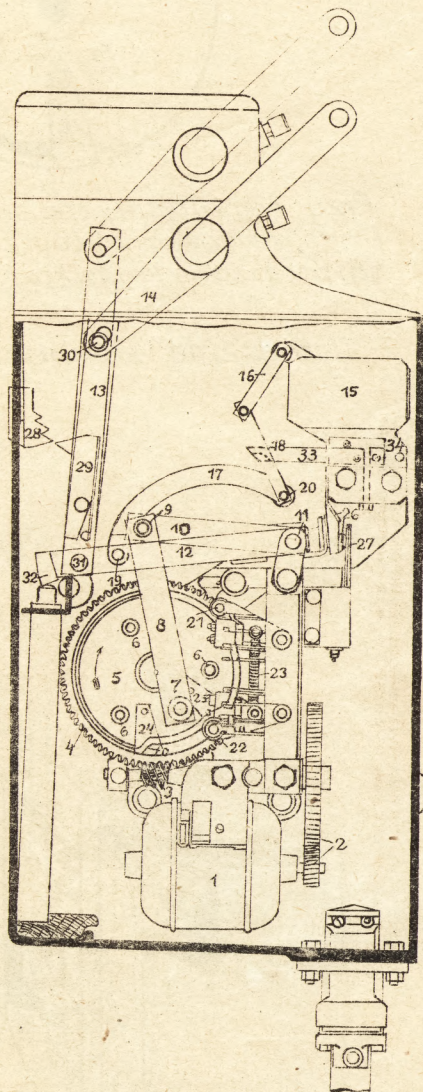
1. Silnik
2. Przekładnia zębata
3. " ślimakowa
4. Koło ślimakowe
5. Tarcza sprzęgła
6. Śruby dociskowe
7. Czop korbowy
8. Łącznik korbowy
9. Rolka prowadnicza
10. Podwójny łącznik
11. Oś podw. łącznika 10
12. Wewn. dźwignia ramienia semaforu z przedłużeniem sterującym kontaktami ramiennymi.
13. Łącznik dla dźwigni zewn. ramienia semaf.
14. Dźwignia zewn. ramienia semaforu.
15. Elm. sprzęgła ramiennego
16. Kotwica Elm.
17. Dźwignia sprzęgła
18. Łącznik
- 19-20. Czopy przegubowe
- 21-22. Rolki urządzenia sterujące
23. Sprężyna dociskowa
- 24-25. Szczęki $g^1 - g^2$
- 26-27. Kontakty ramienia semaf.
- 28-29. Zastawka napędu
- 30-31. Osie obrotowe
32. Zderzak hamulca olejowego
33. Dźwignia uzależniająca
34. Kontakt uzależniający dla 2-go ramienia



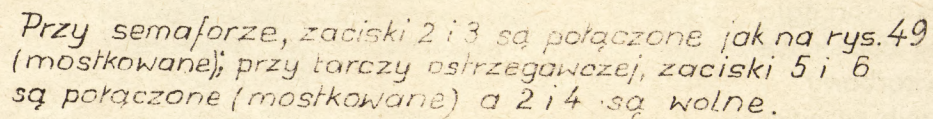



Urządzenie sterujące przy napędzie semaforowym


Rys. 50.

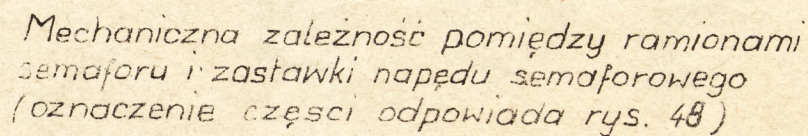



Kys. 51 a. Schemat połączeń semaforu wjazdowego
z tarczą ostrzegawczą (położenie zasadnicze).

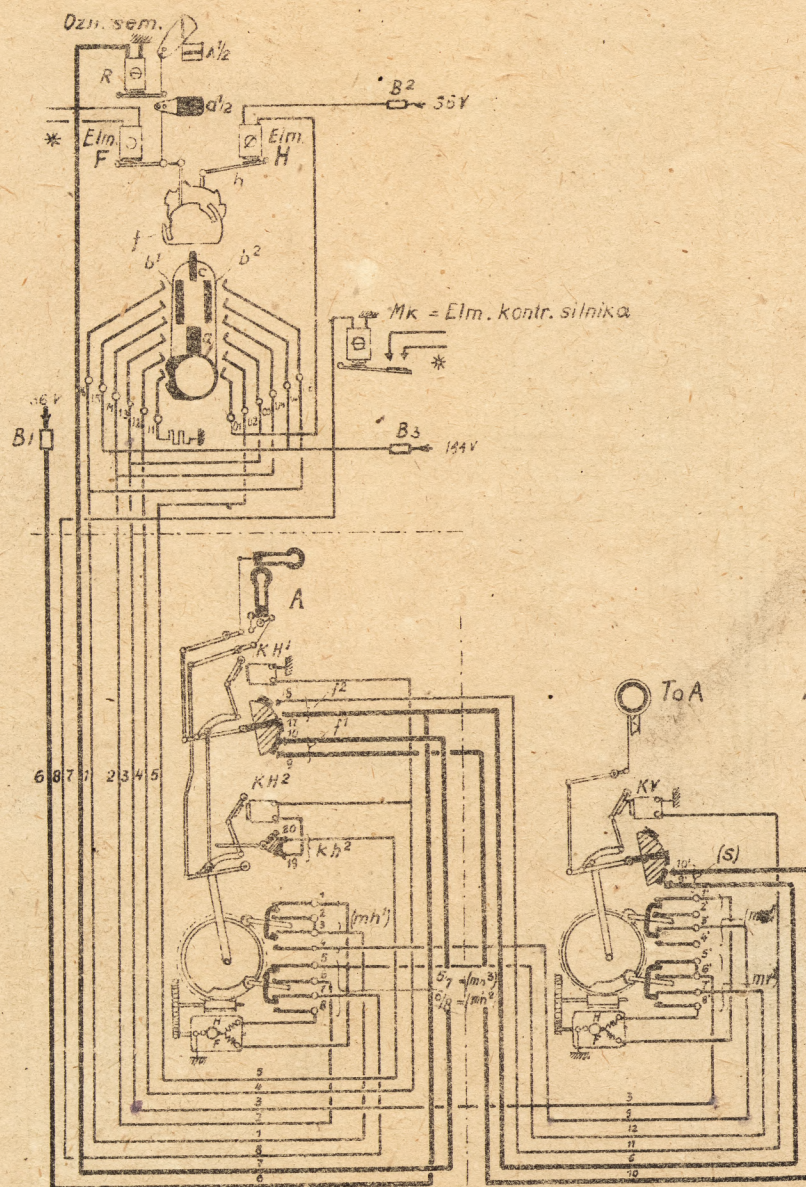

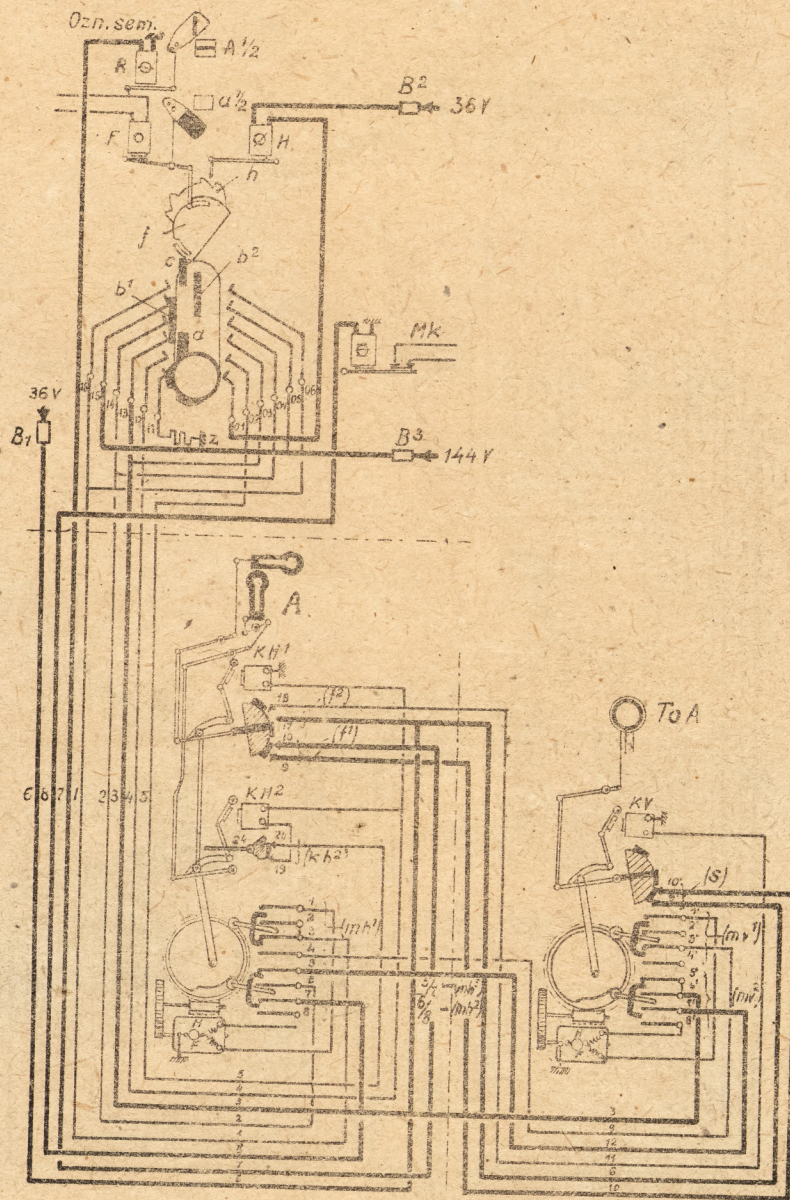


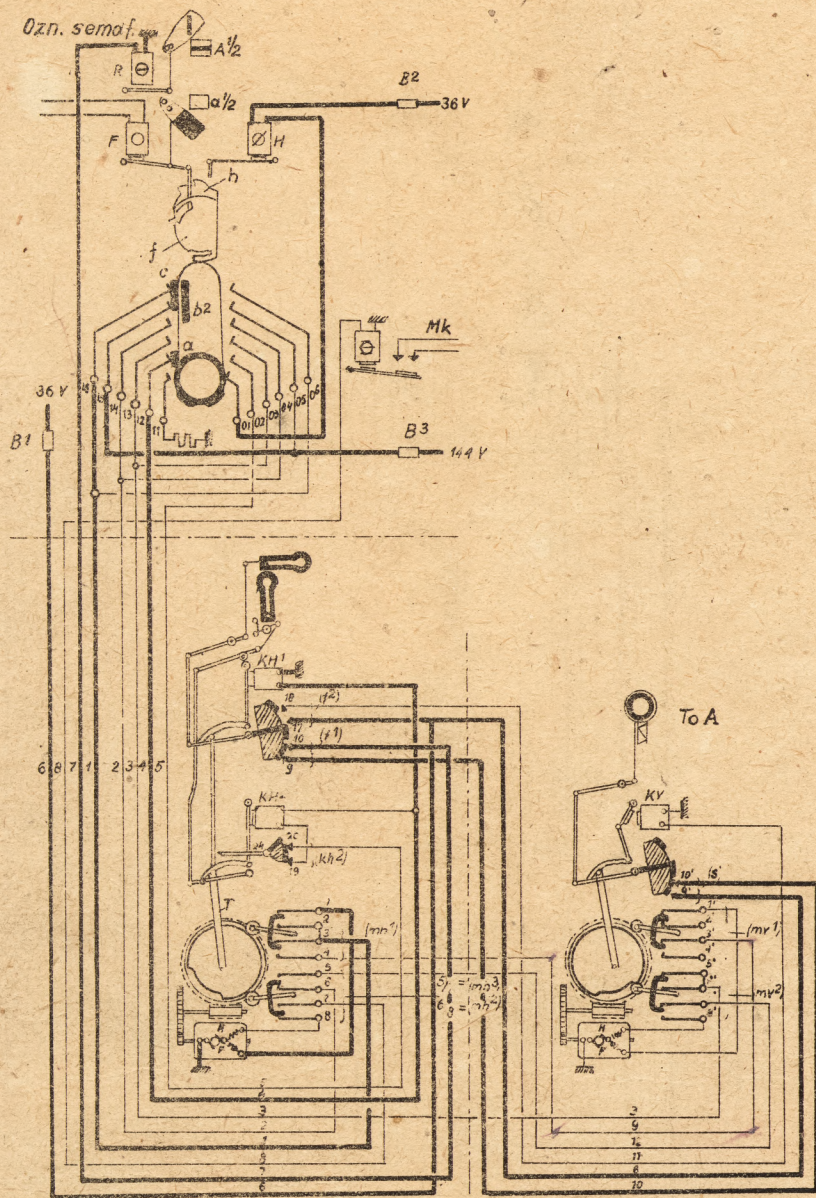

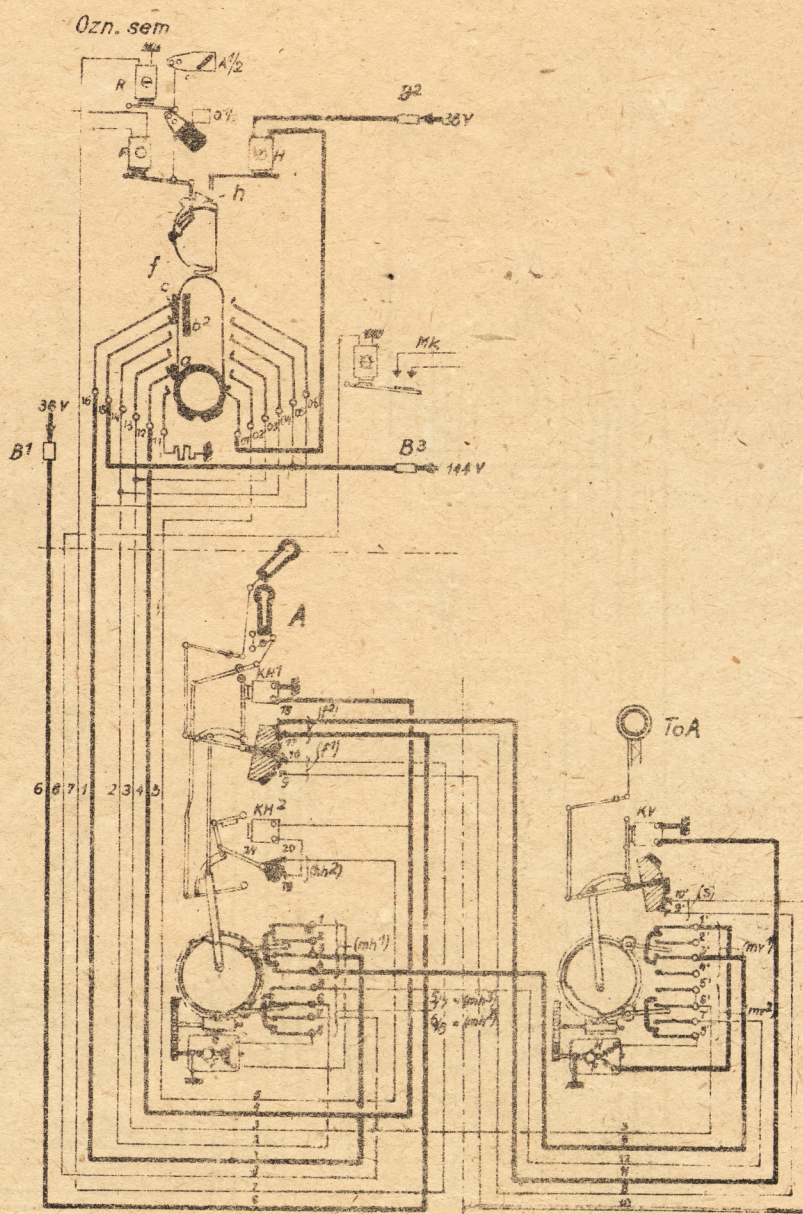


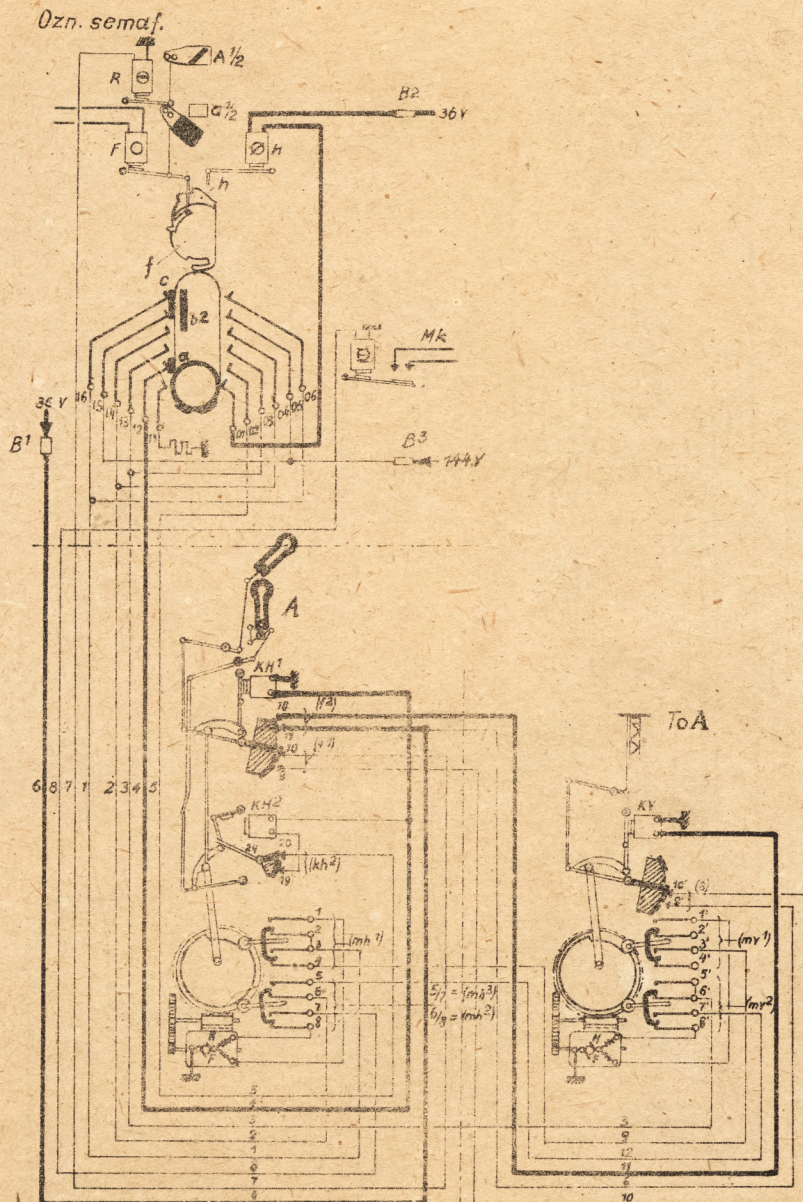



Rys. 51.f.

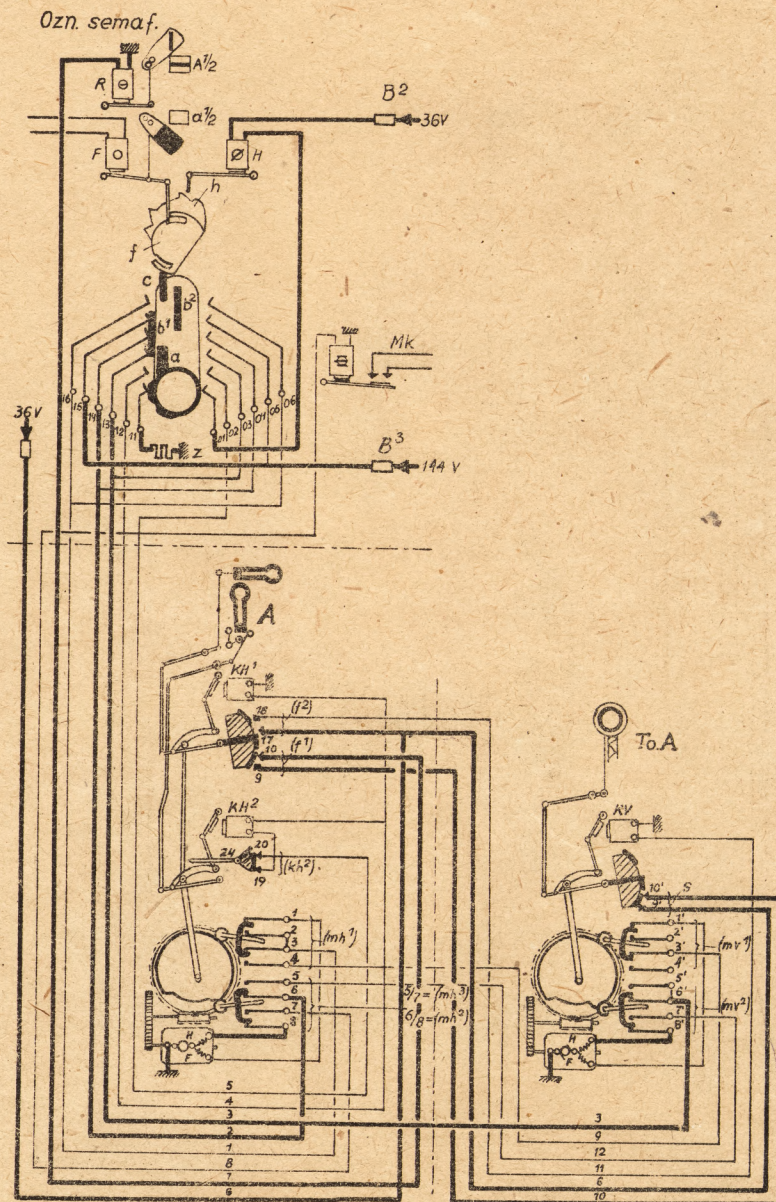



Rys. 51. g.

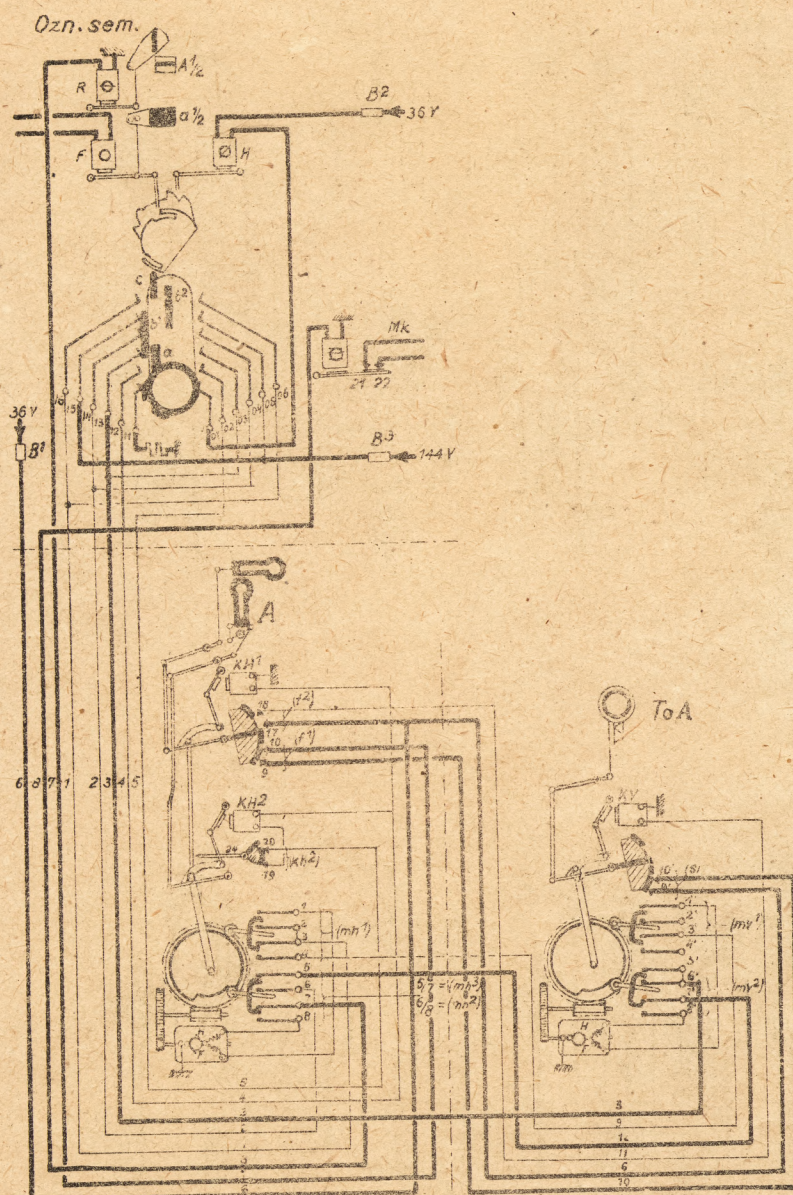


Rys. 52.

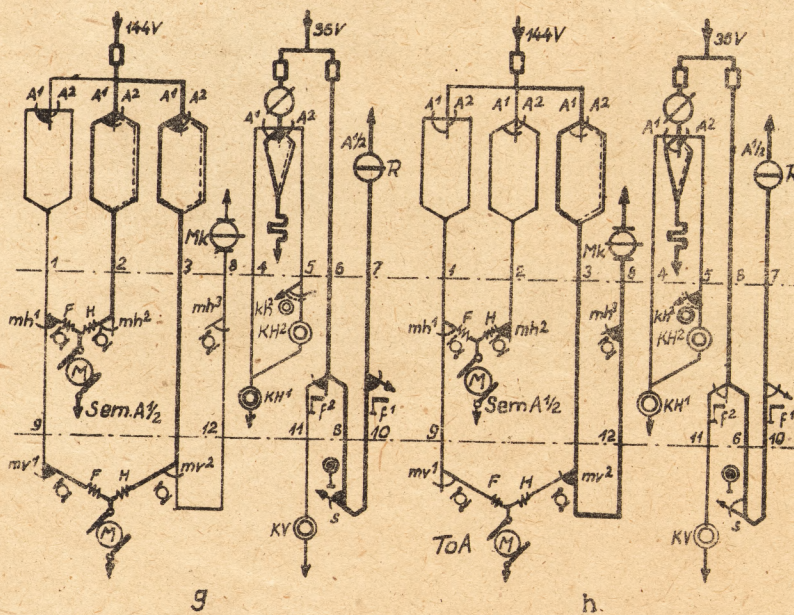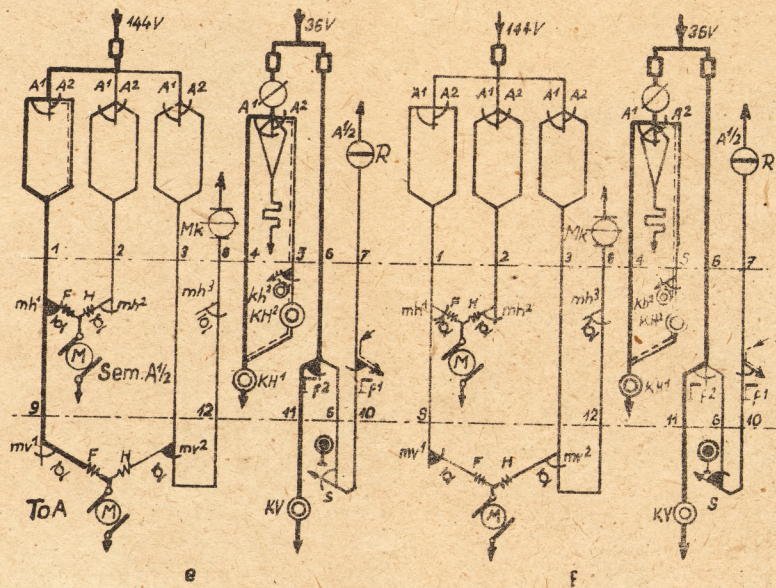


Rys. 52.

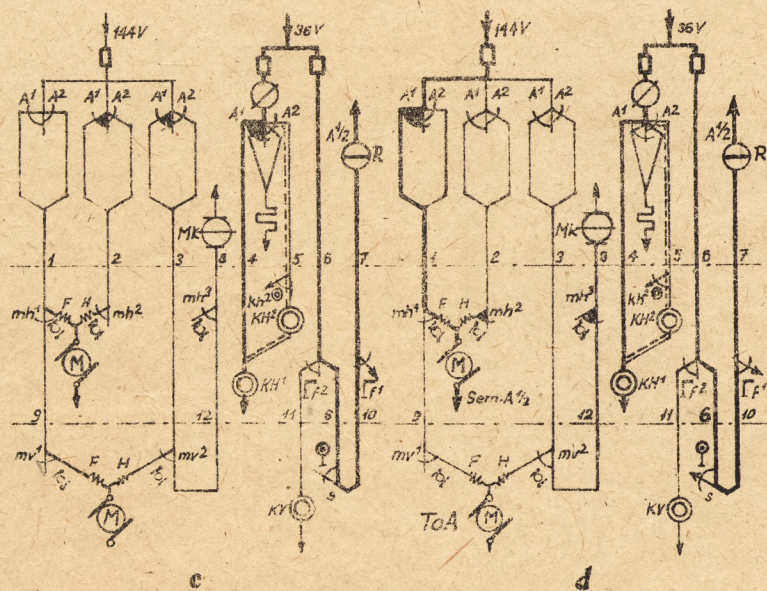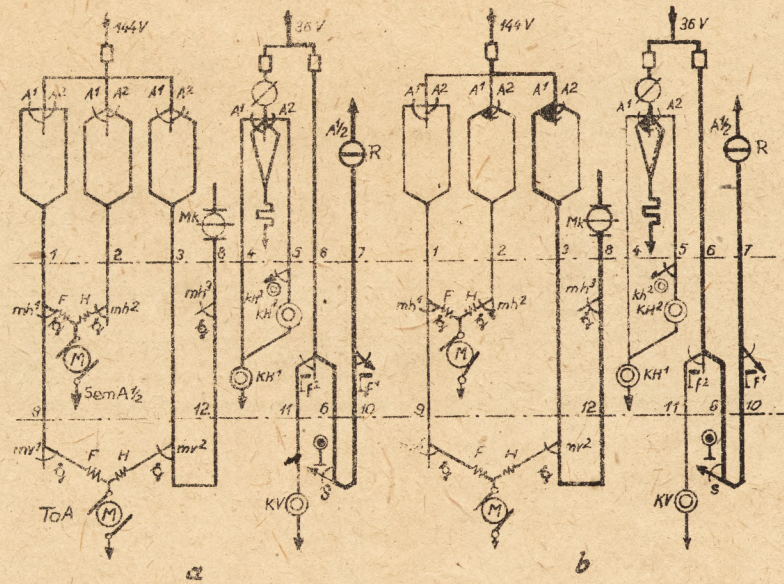


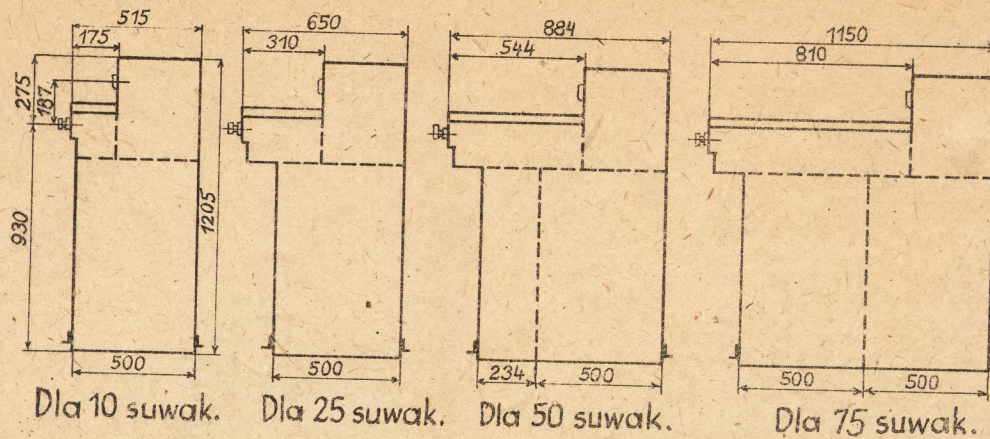

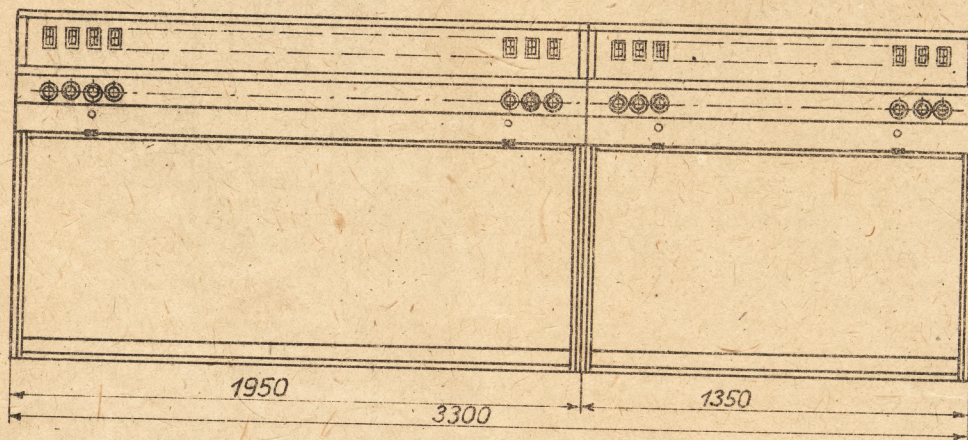
Rys 53 a. Wymiary obudowy nastawnic elektr. (widok z boku.)




Rys. 53 b. Wymiary obudowy nastawnic elektr. (widok z przodu.)

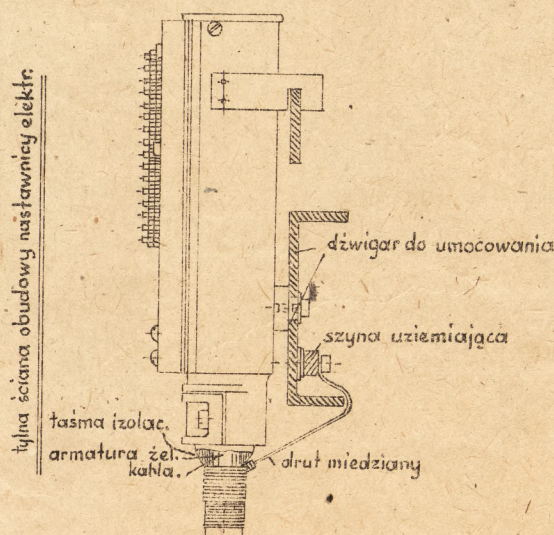

Rys. 54. Wprowadzenie kabla do obudowy nastawnicy elektrycznej.

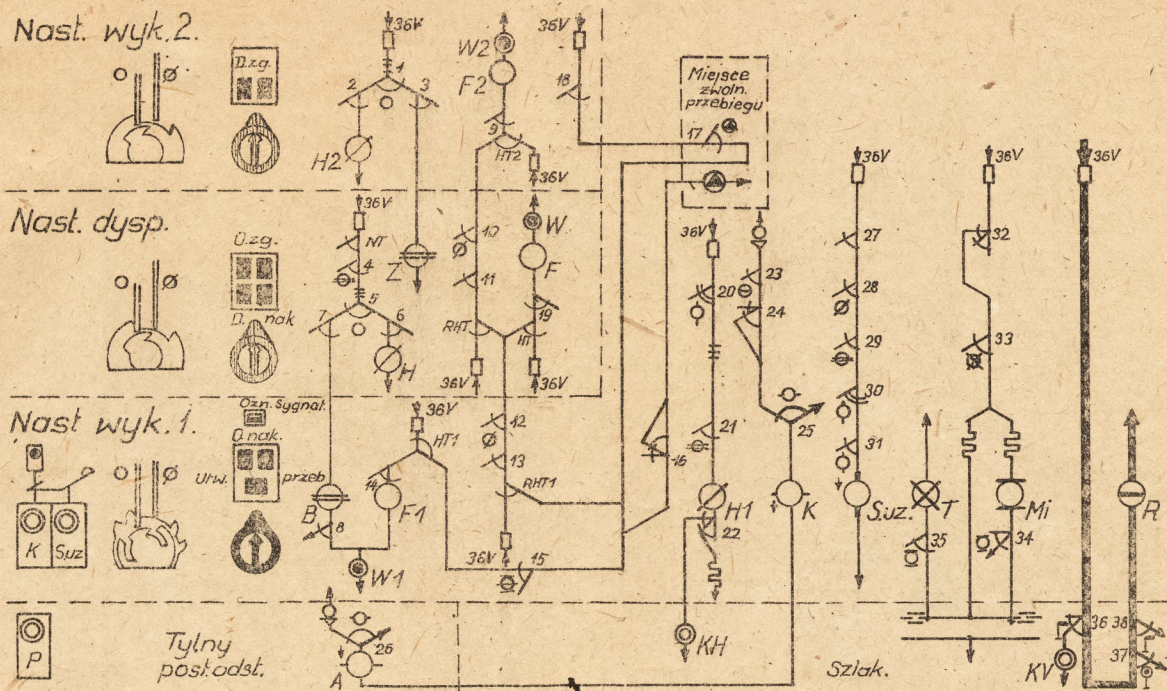


Rys.55a. Schemat połączeń dla wjazdu.

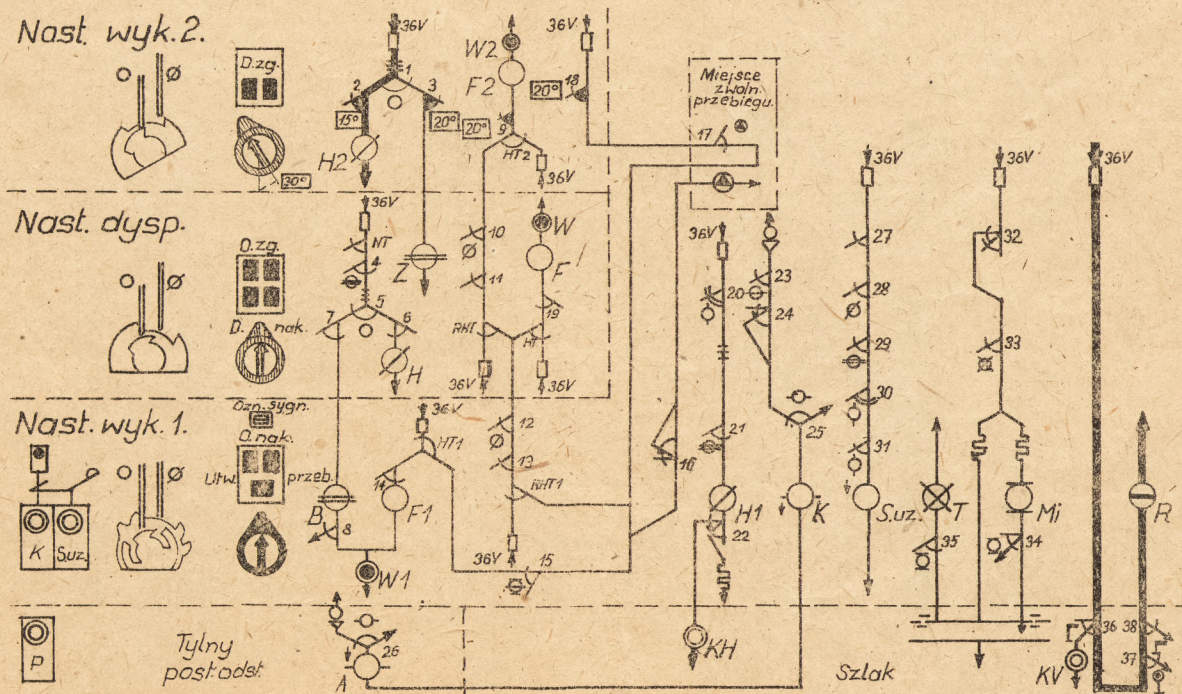




Rys.55b.

Rys. 55c.

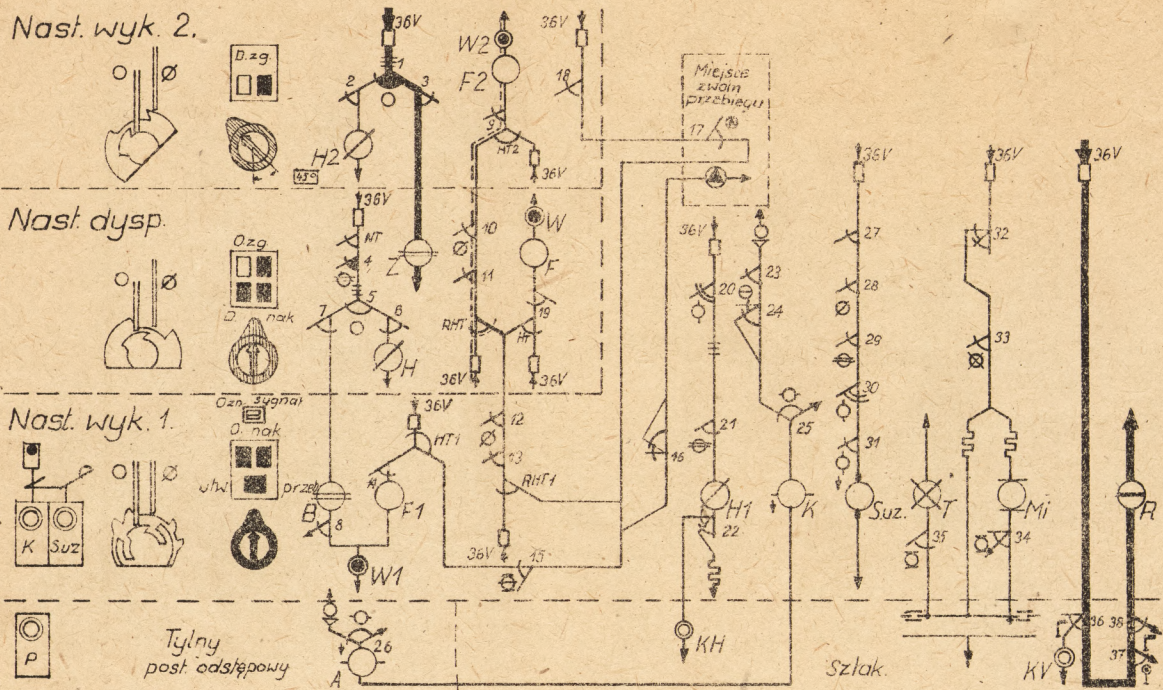


Rys. 55d.

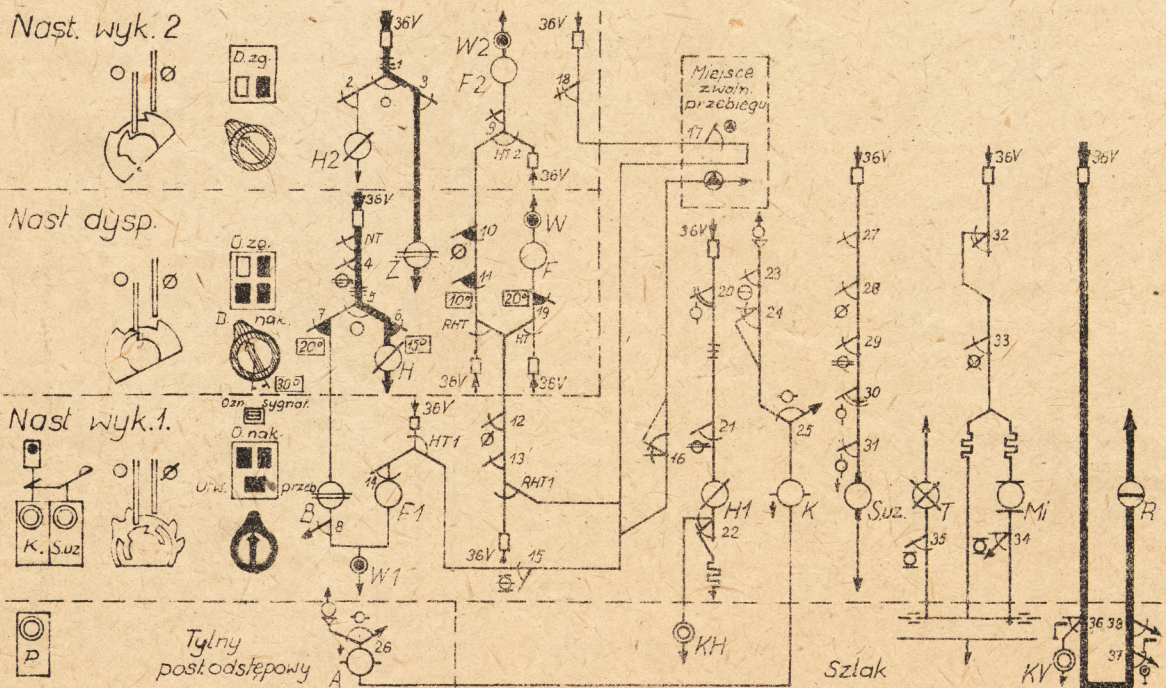


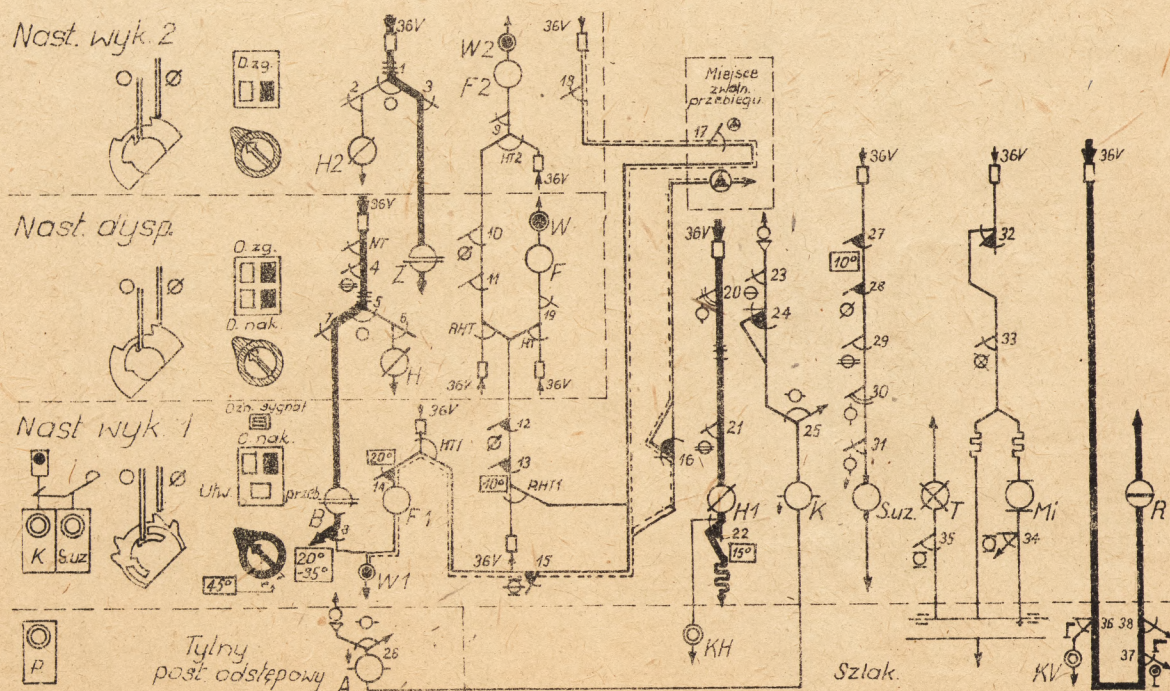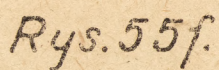


Rys. 55g.

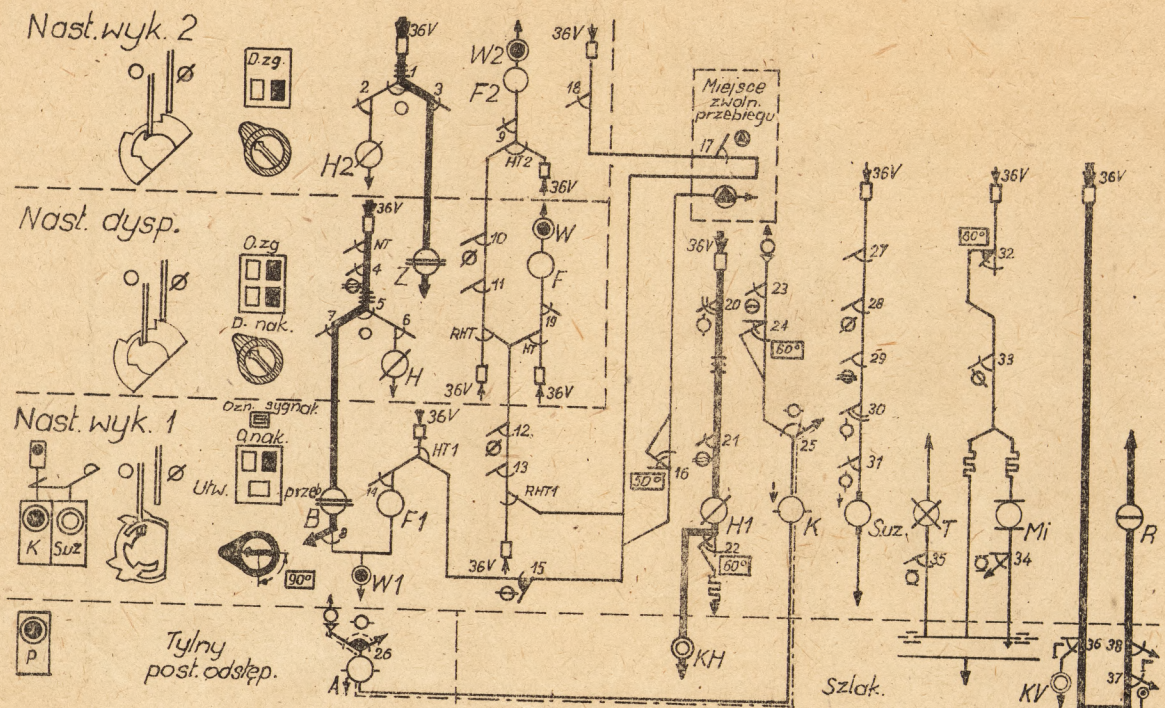


Rys. 55h.


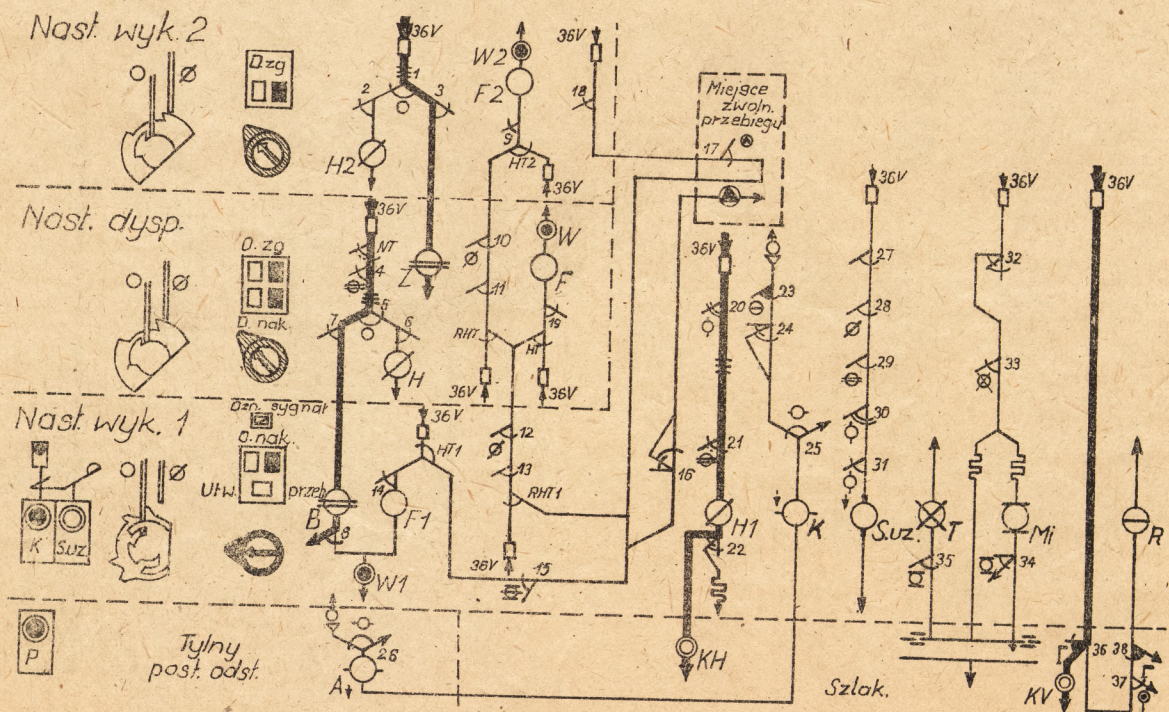


Rys. 55i.

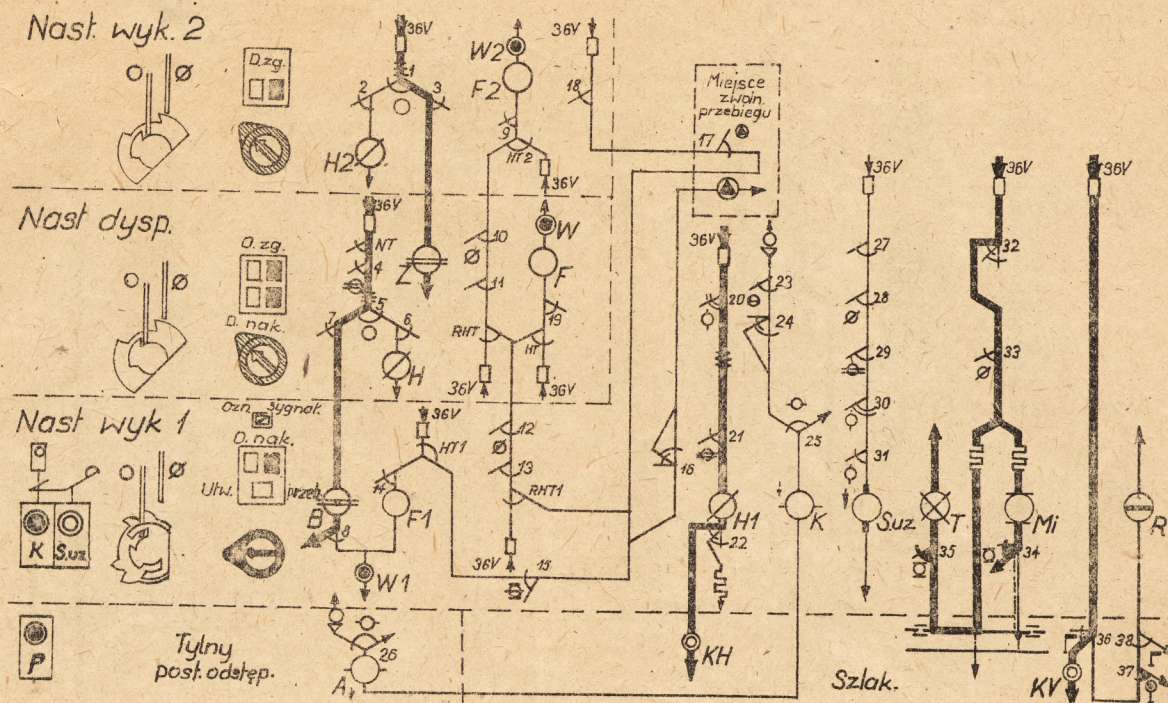


Rys. 55k.

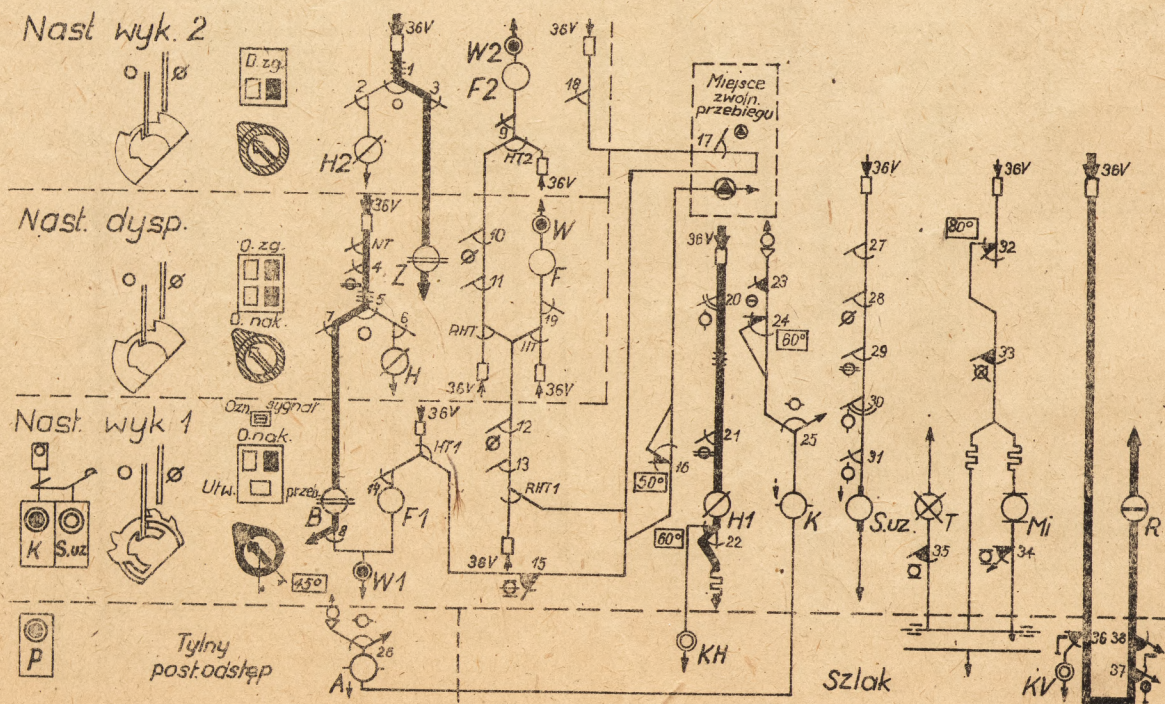


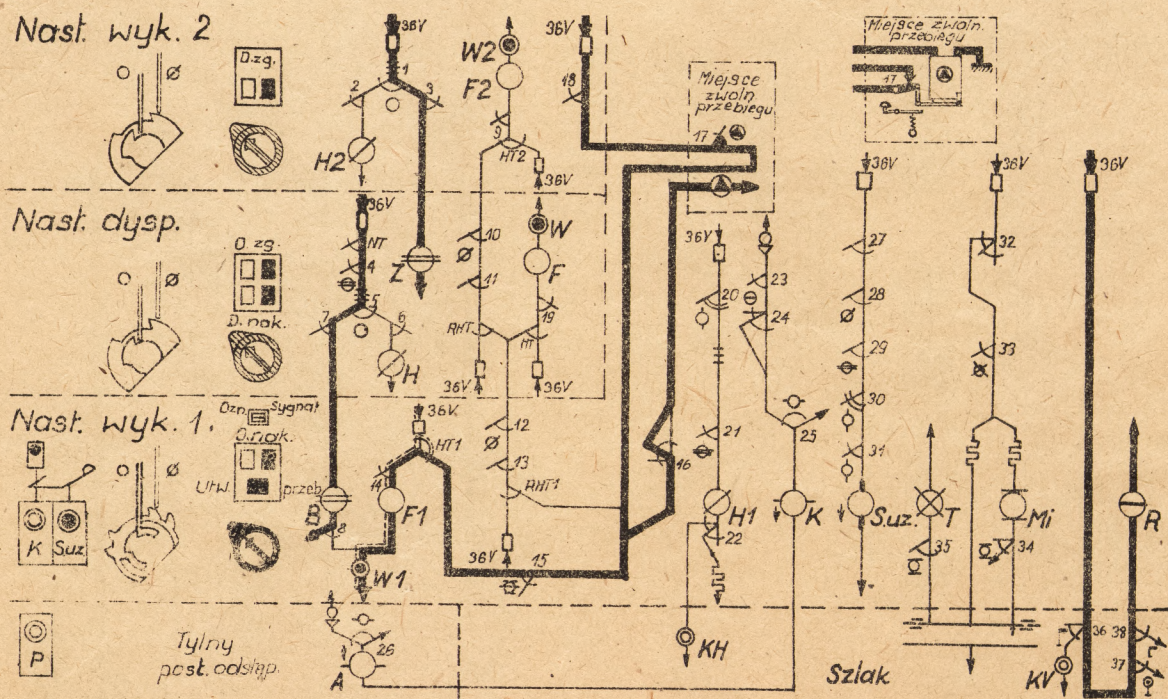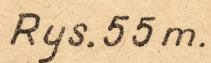


Rys. 55n.

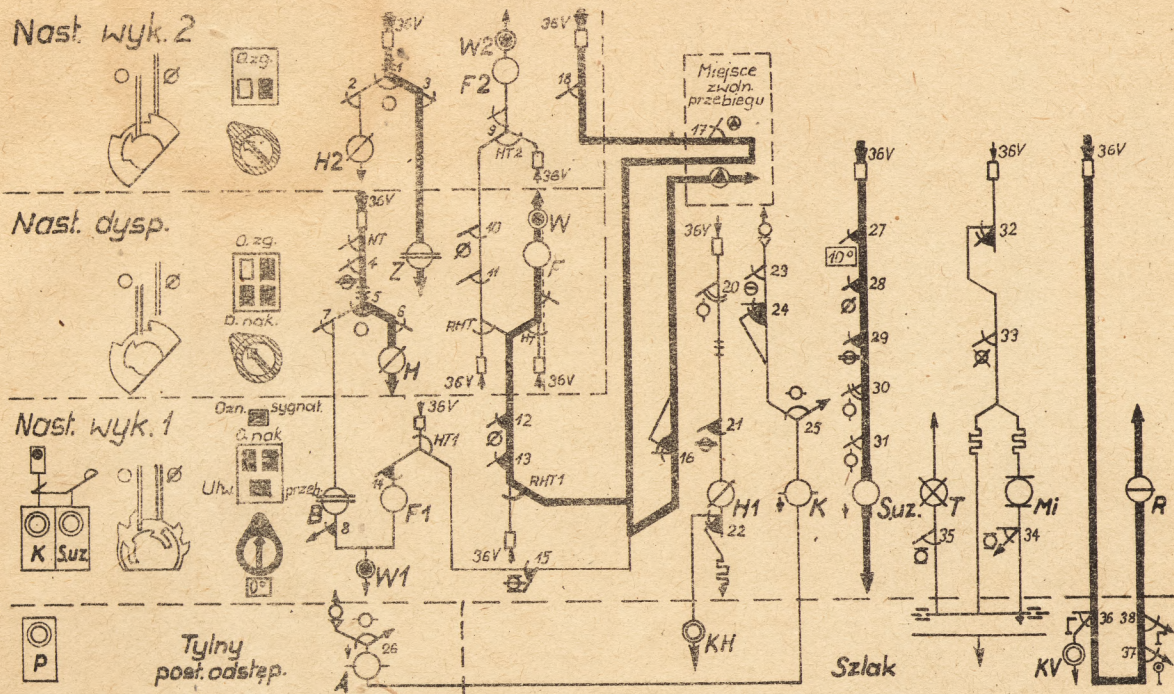


Rys. 55o.

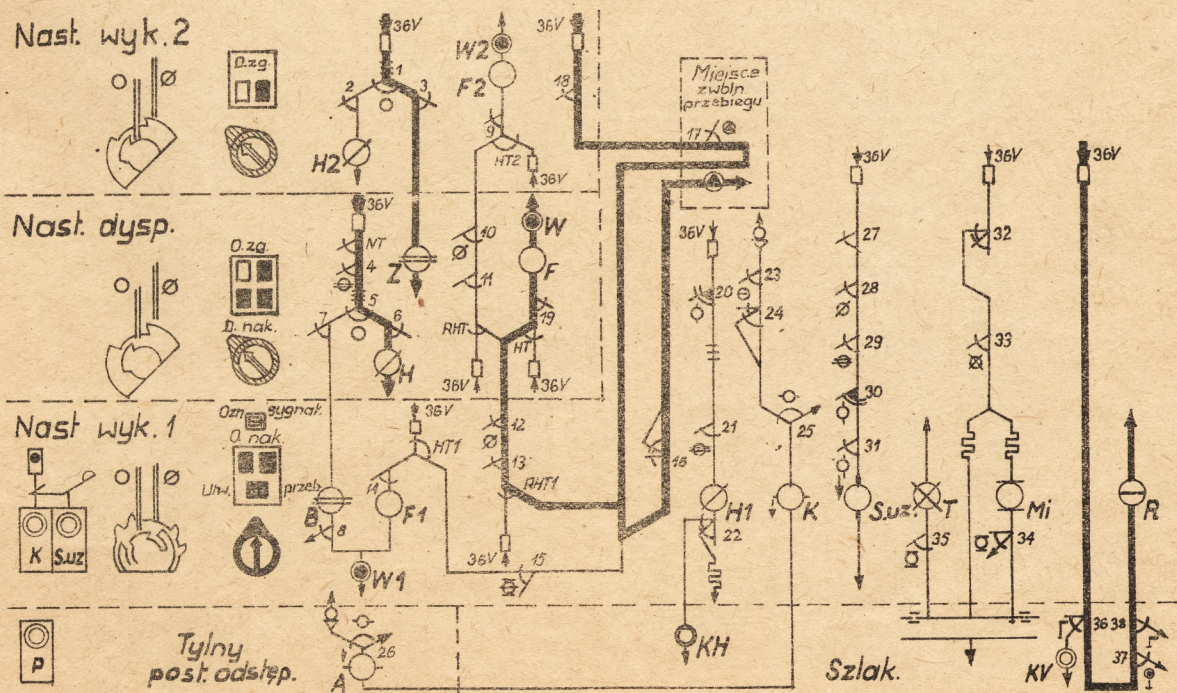


Rys. 55p.

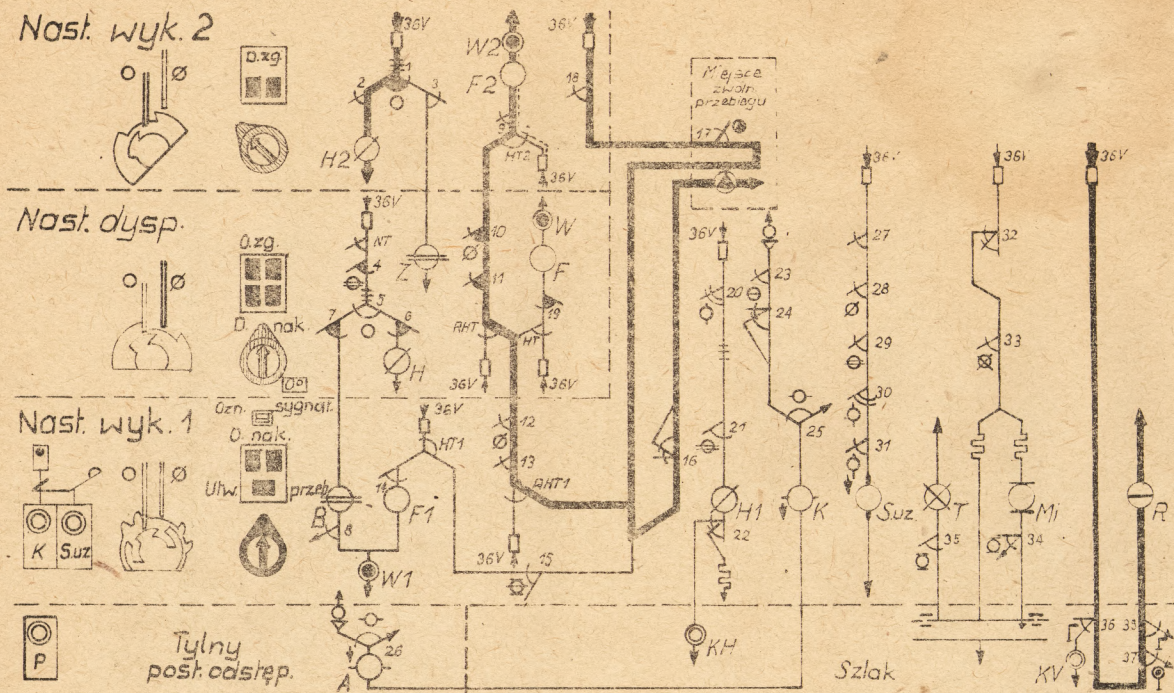

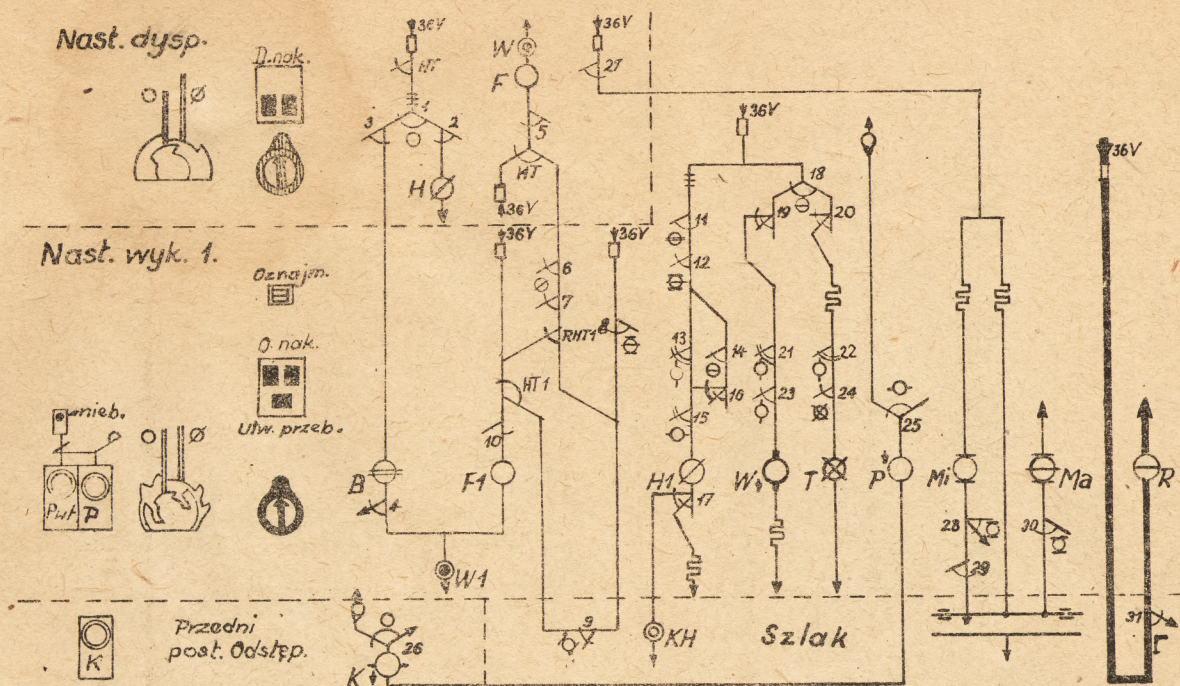


Rys. 56a. Schemat połączeń dla wyjazdu
(dzwignia w położ. zasadniczym)

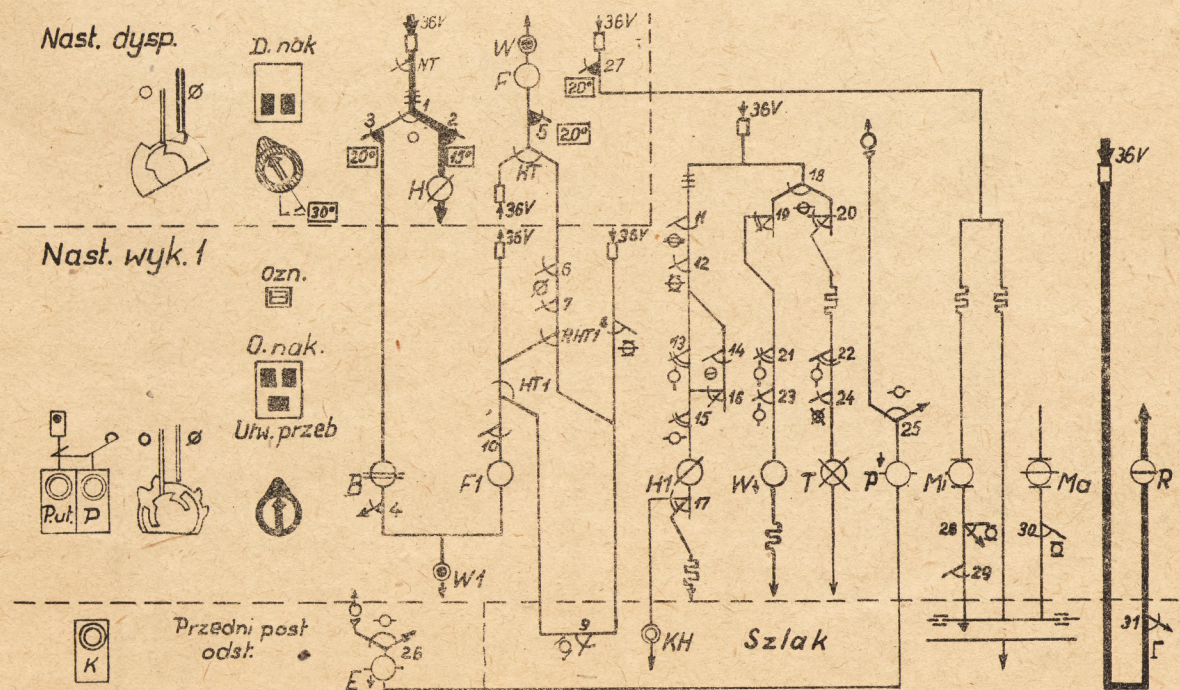


Rys. 56b.

Rys. 56 c.

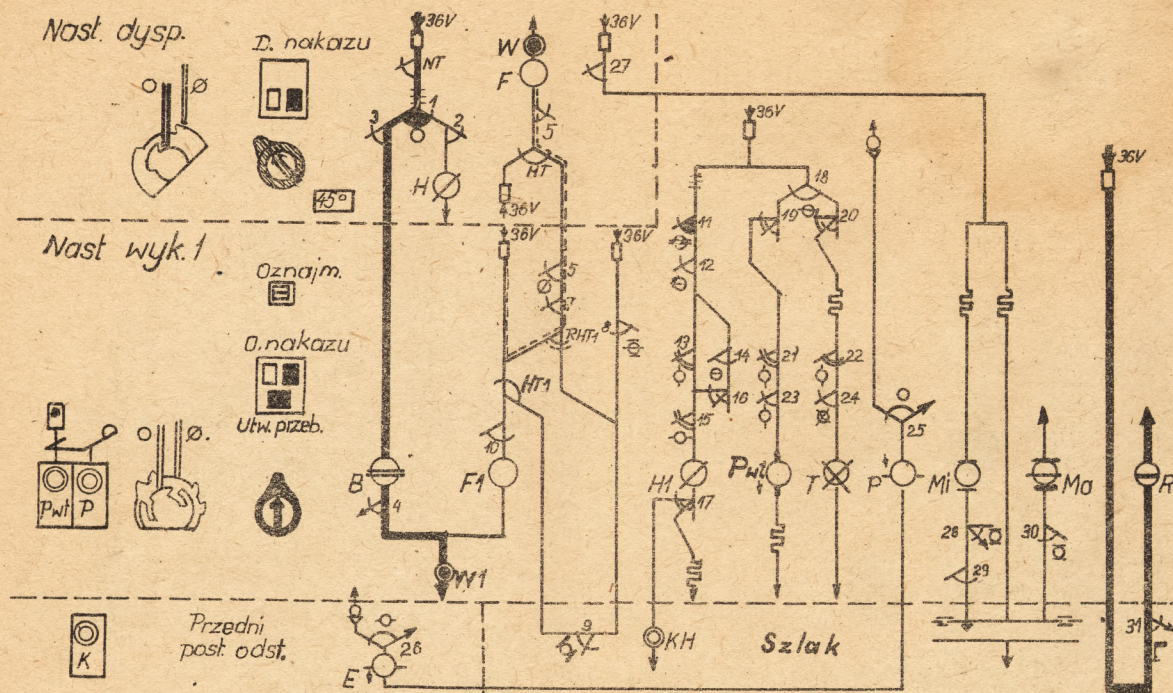


Schemat połączeń dla wyjazdu

Rys. 56 d.

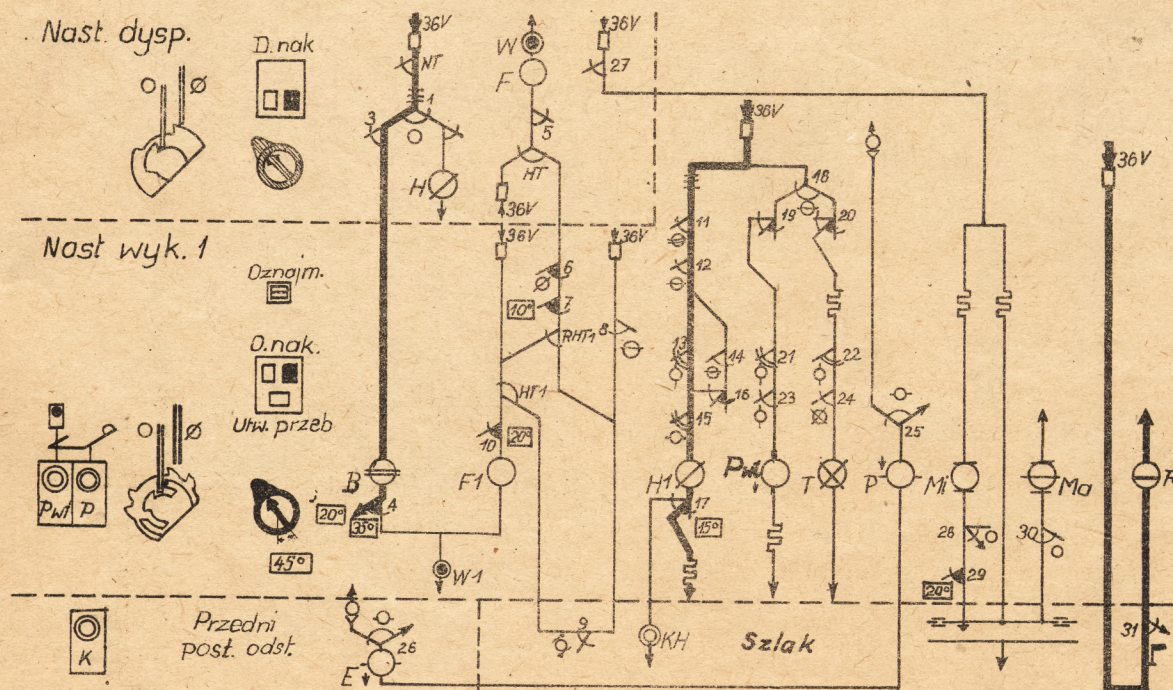


Schemat połączeń dla wyjazdu

Rys. 56e.

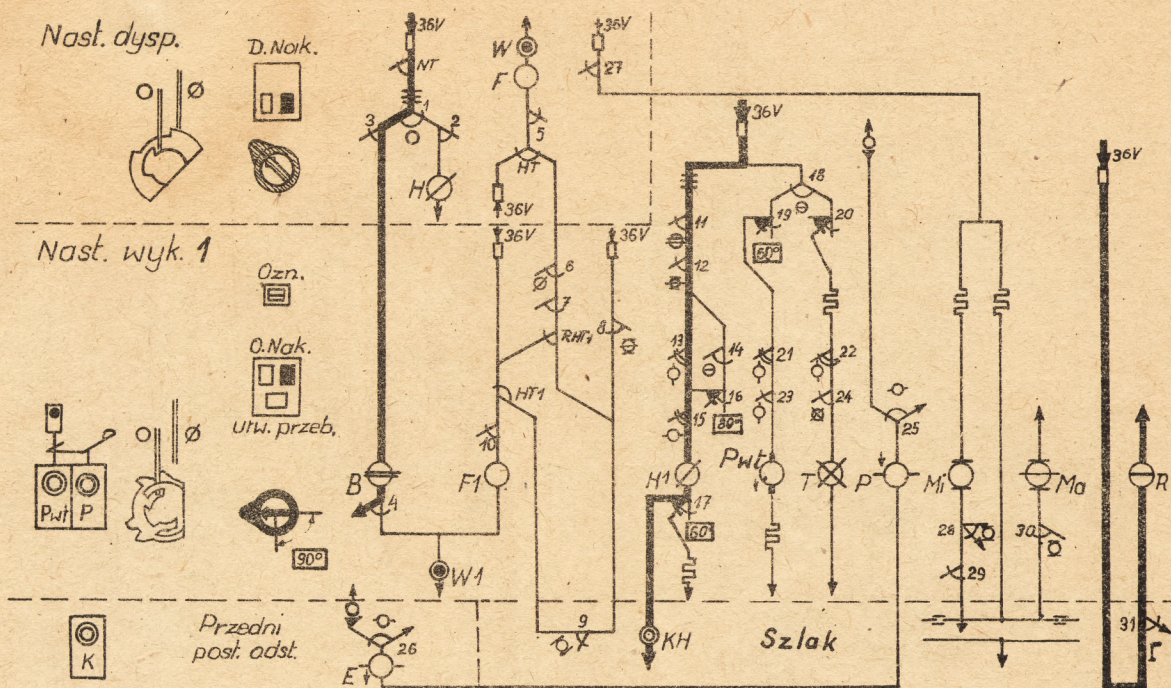


Schemat połączeń dla wyjazdu

Rys. 56f.

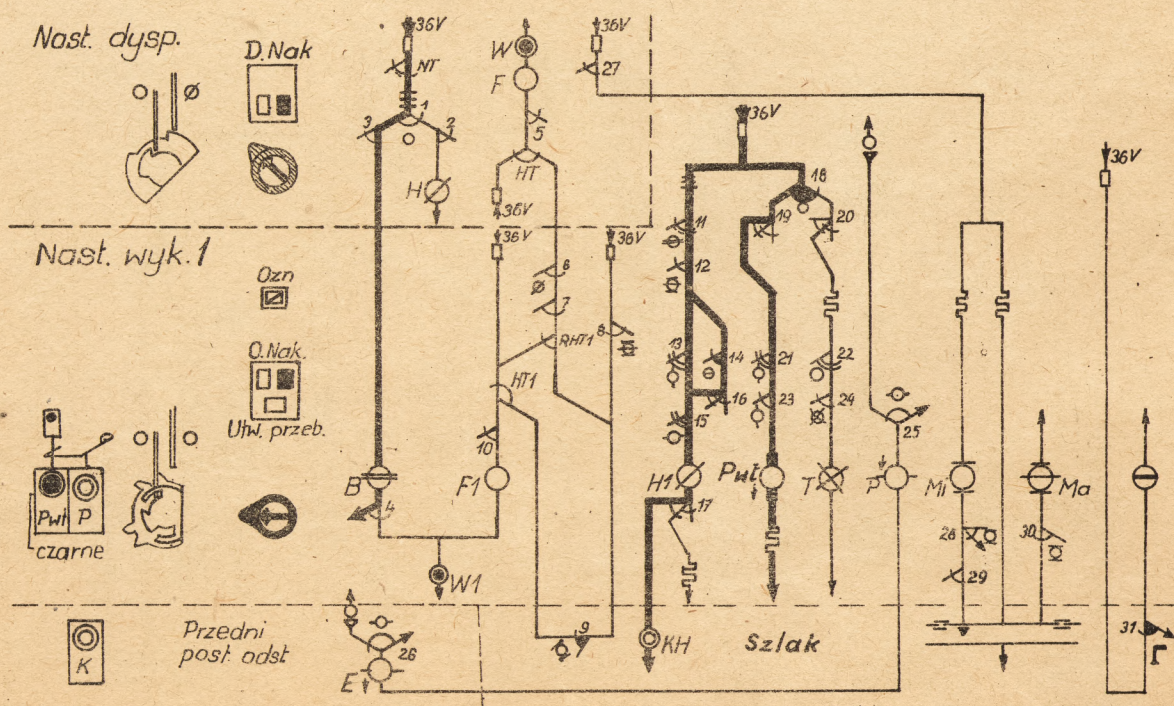


Schemat połączeń dla wyjazdu

Rys. 56g.

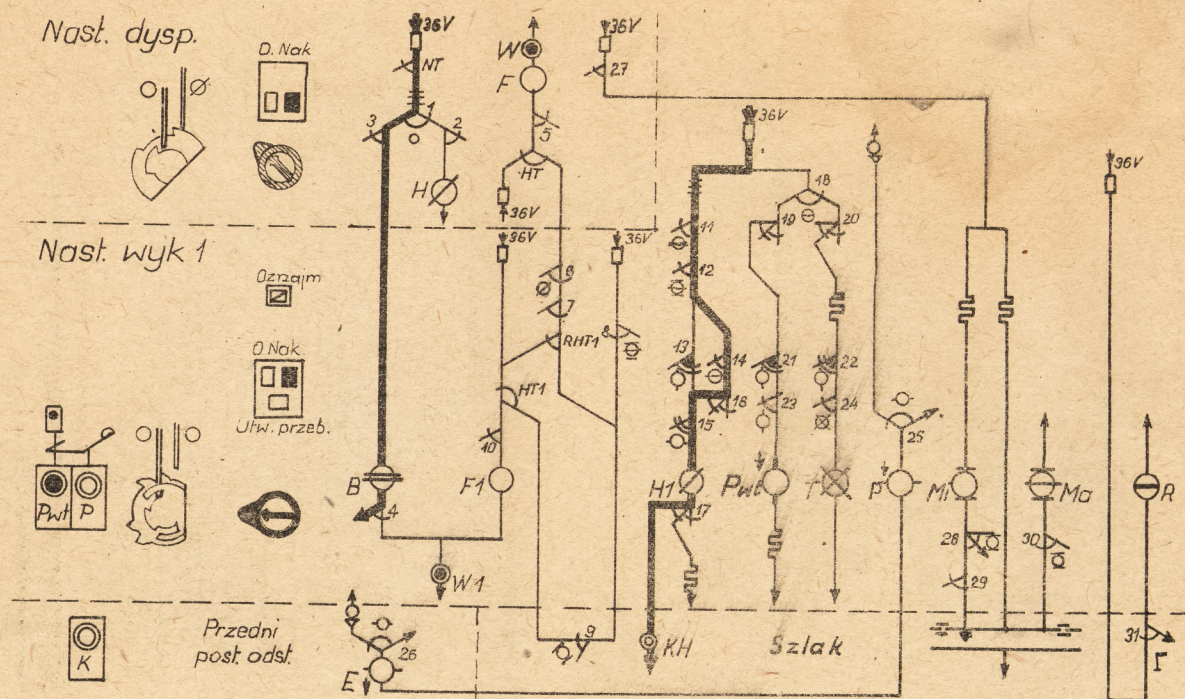


Schemat połączeń dla wyjazdu.

Rys. 56h.

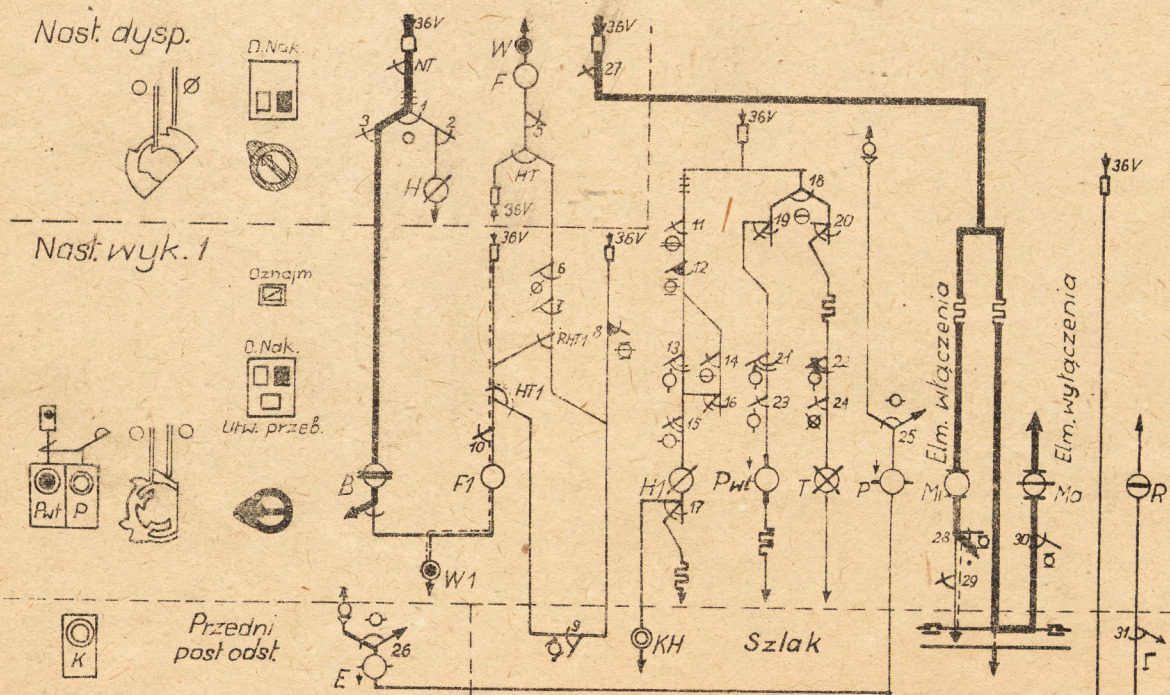


Schemat połączeń dla wyjazdu.

Rys. 56i.

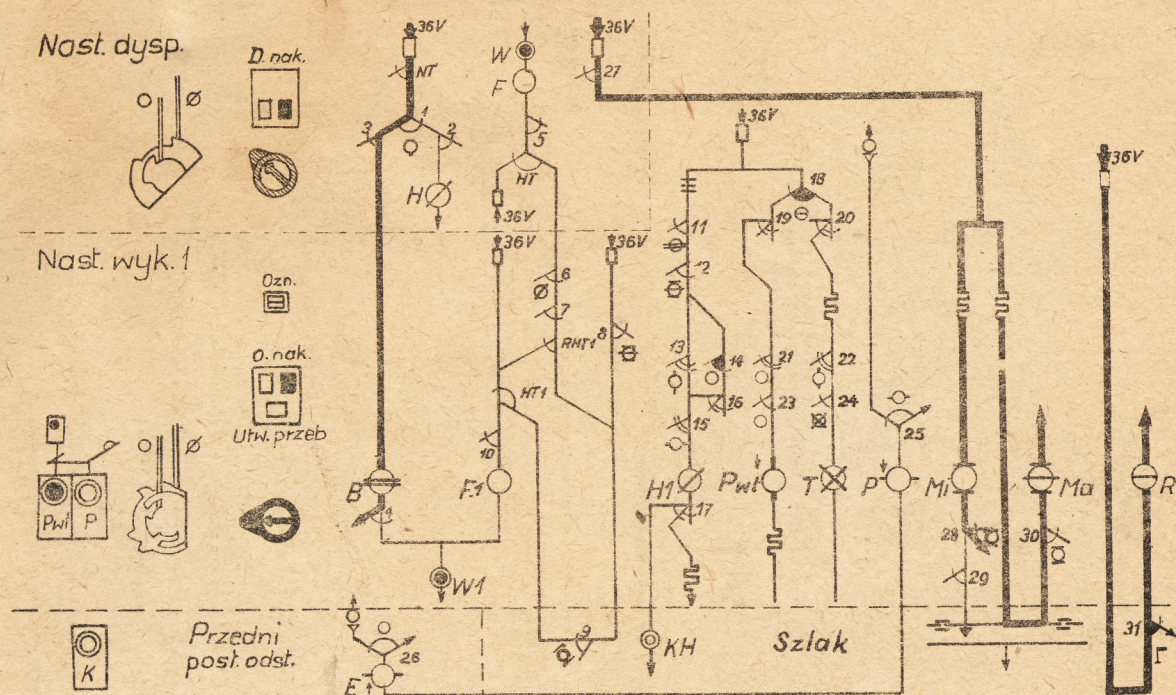


Schemat połączeń dla wyjazdu.

Rys. 56k.

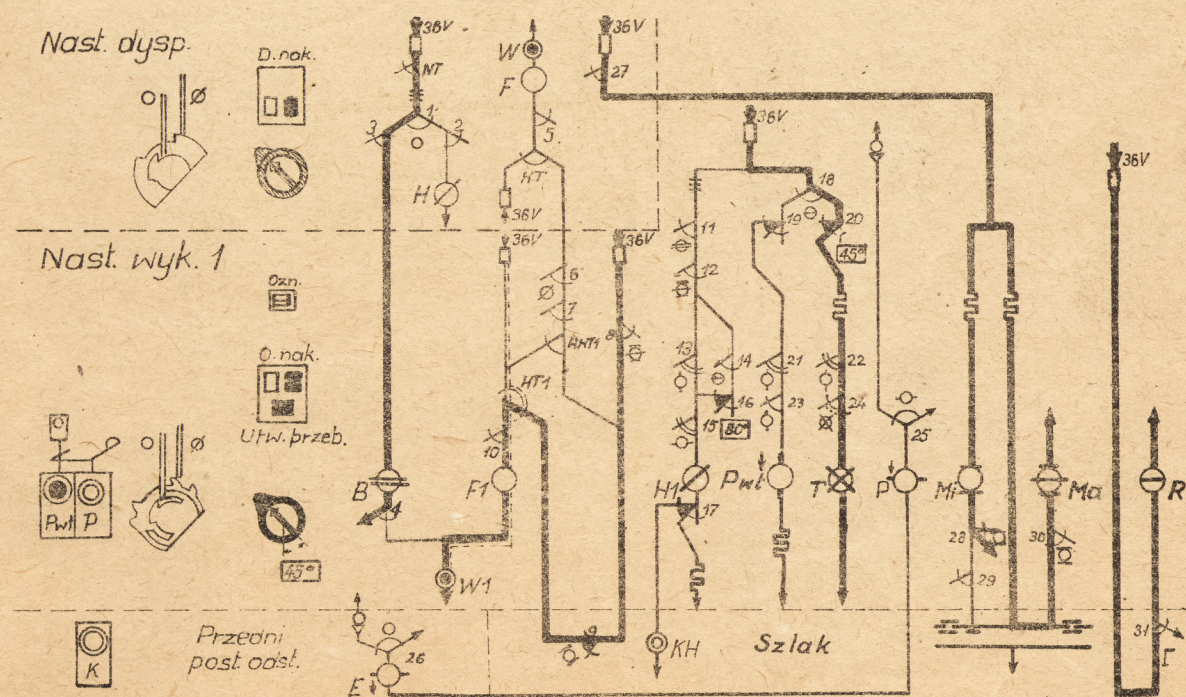


Schemat połączeń dla wyjazdu.

Rys. 561.

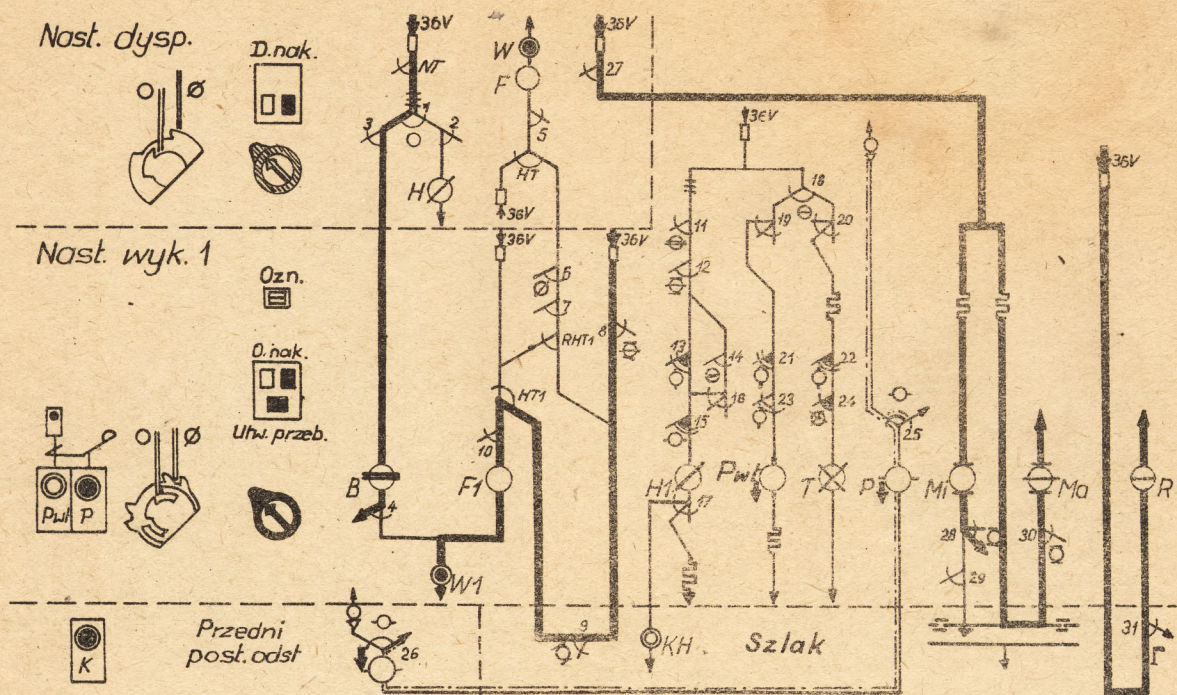


Schemat połączeń dla wyjazdu.


Rys. 56m.

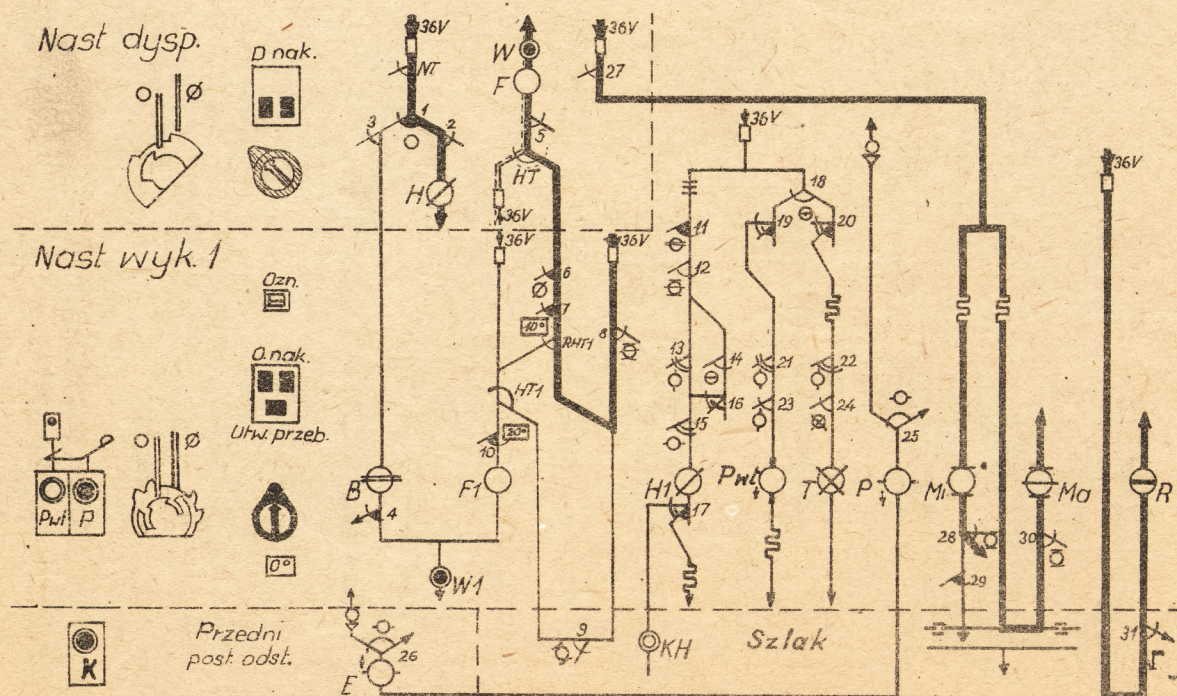


Rys. 56 n.

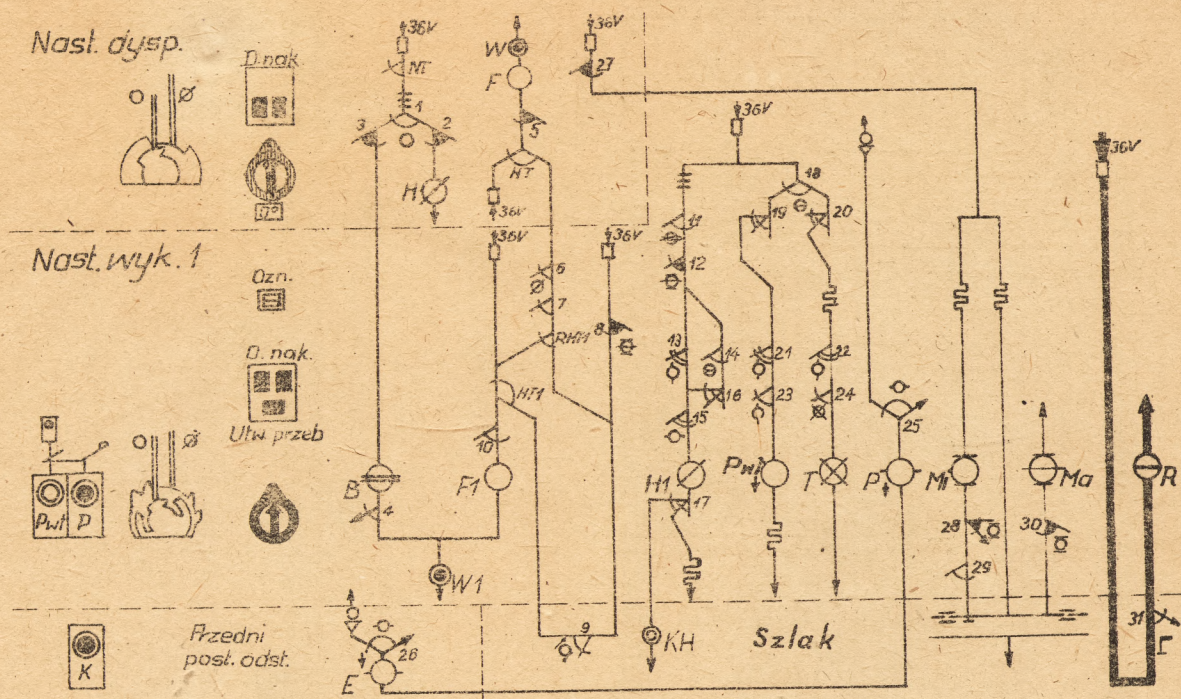


Rys. 56 a.

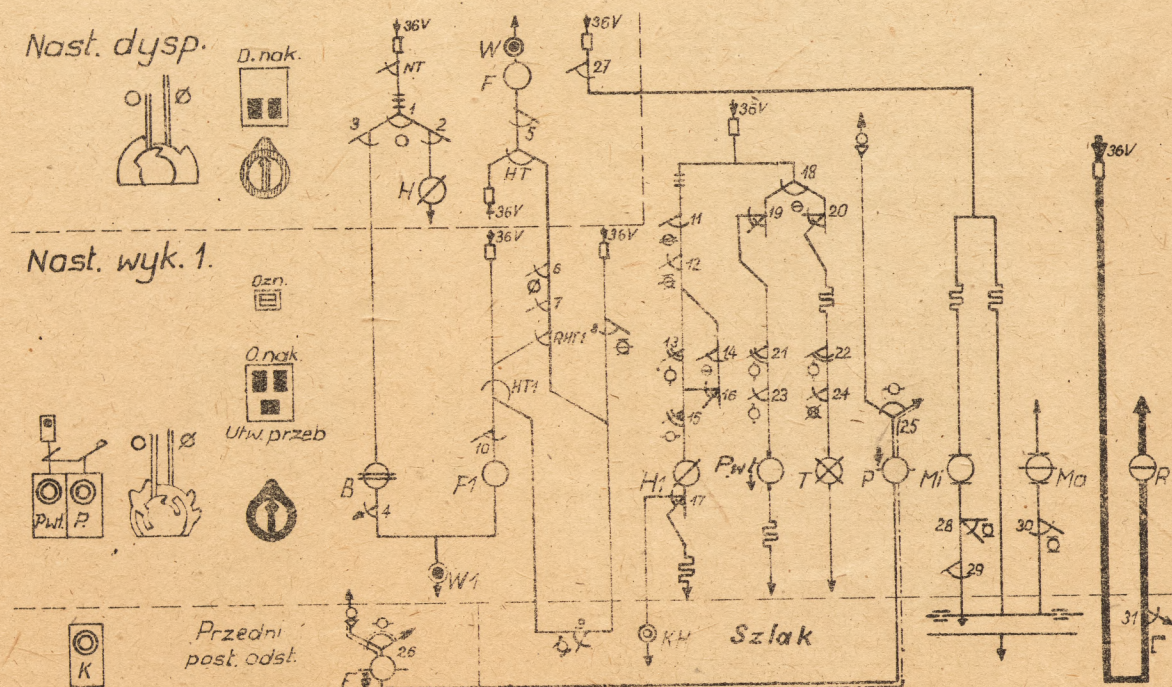

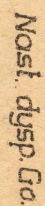


Uwagi
*) Zauważyć: uzyskane na drodze elektrycznej

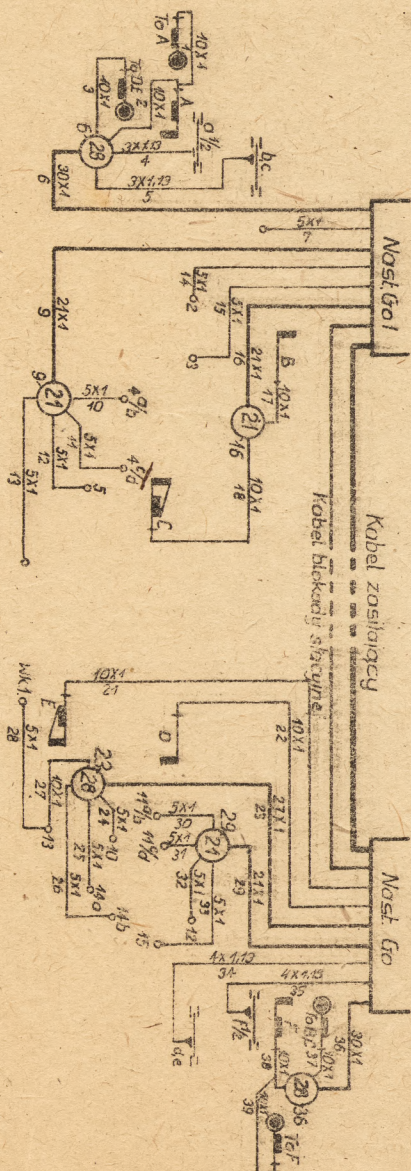Rys. 57 Przykład zależności z 2-ma nastawianiami elektrycznymi.



- == Kabel grupowy
 - - Kabel pojedynczy
 23 28 = Górnek rozdzielczy Nr. 23 z 28 zaciskami
 01a/b = Korcówka kablowa przy napędzie zwofn. 11 q/b
 21 x 1 = 21 żyłowy kabel Nr. 9, d = 1"m

Rys. 58. Plan kablony stacji G.O.

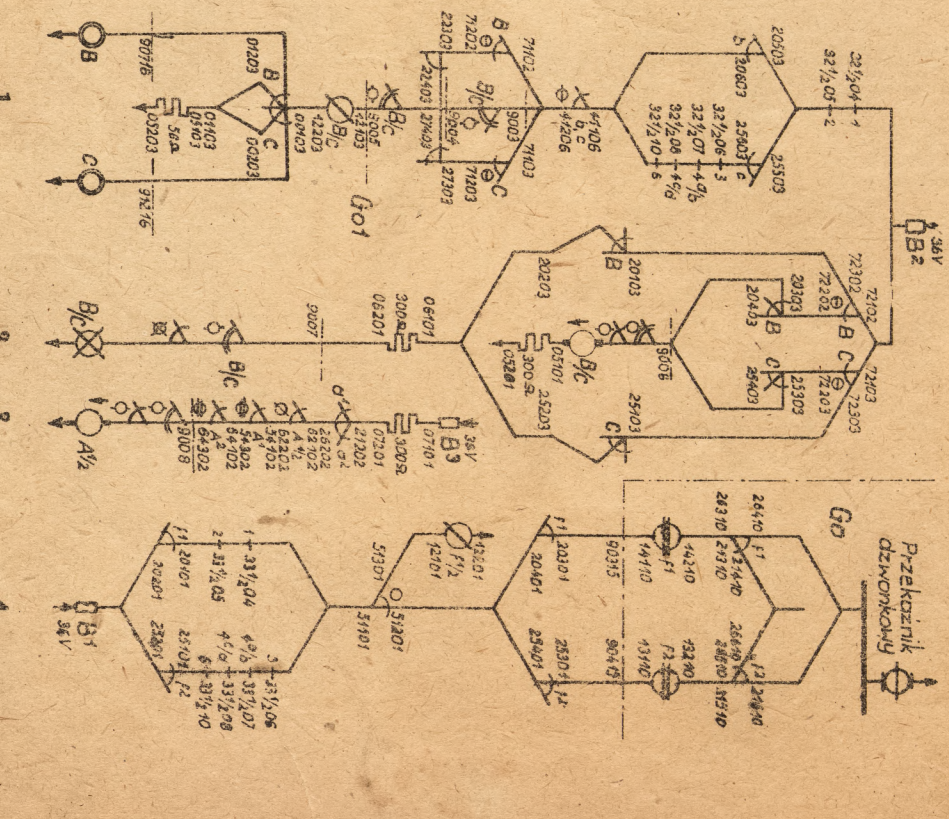

Rus. 59b

- 1) Schemat połączeń obwodów sprzęgłowego dla semaforu B i C
- 2) Schemat połączeń dla bloku przeciwnoformego B i C i elektryczności B i C
- 3) Schemat sygnałowy dla bloku przeciwnoformego B i C